

7.2 随机存取存储器 (RAM)

7.2.1 静态随机存取存储器(SRAM)

7.2.2 同步静态随机存取存储器 (SSRAM)

7.2.3 动态随机存取存储器(DRAM)

7.2.4 存储器容量的扩展

7.2.5 RAM应用举例

7.2 随机存取存储器 (RAM)

7.2.1 静态随机存取存储器(SRAM)

1. SRAM 的基本结构

\overline{CE} \overline{WE} \overline{OE} = 1xx

高阻

\overline{CE} \overline{WE} \overline{OE} = 010


输出

\overline{CE} \overline{WE} \overline{OE} = 00X

输入

\overline{CE} \overline{WE} \overline{OE} = 011

高阻

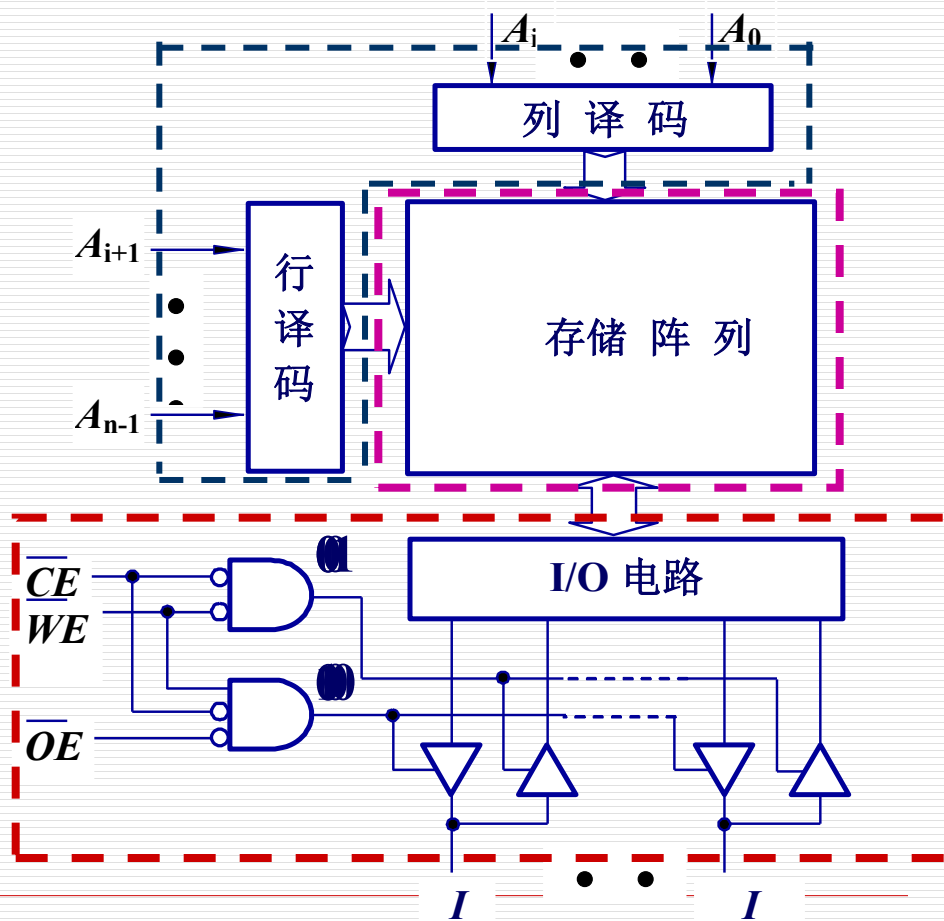


SRAM 的工作模式

工作模式	\overline{CE}	\overline{WE}	\overline{OE}	$I/O_0 \sim I/O_{m-1}$
保持 (低功耗)	1	X	X	高阻
读	0	1	0	数据输出
写	0	0	X	数据输入
输出无效	0	1	1	高阻


2. RAM存储单元

• 静态SRAM(Static RAM)

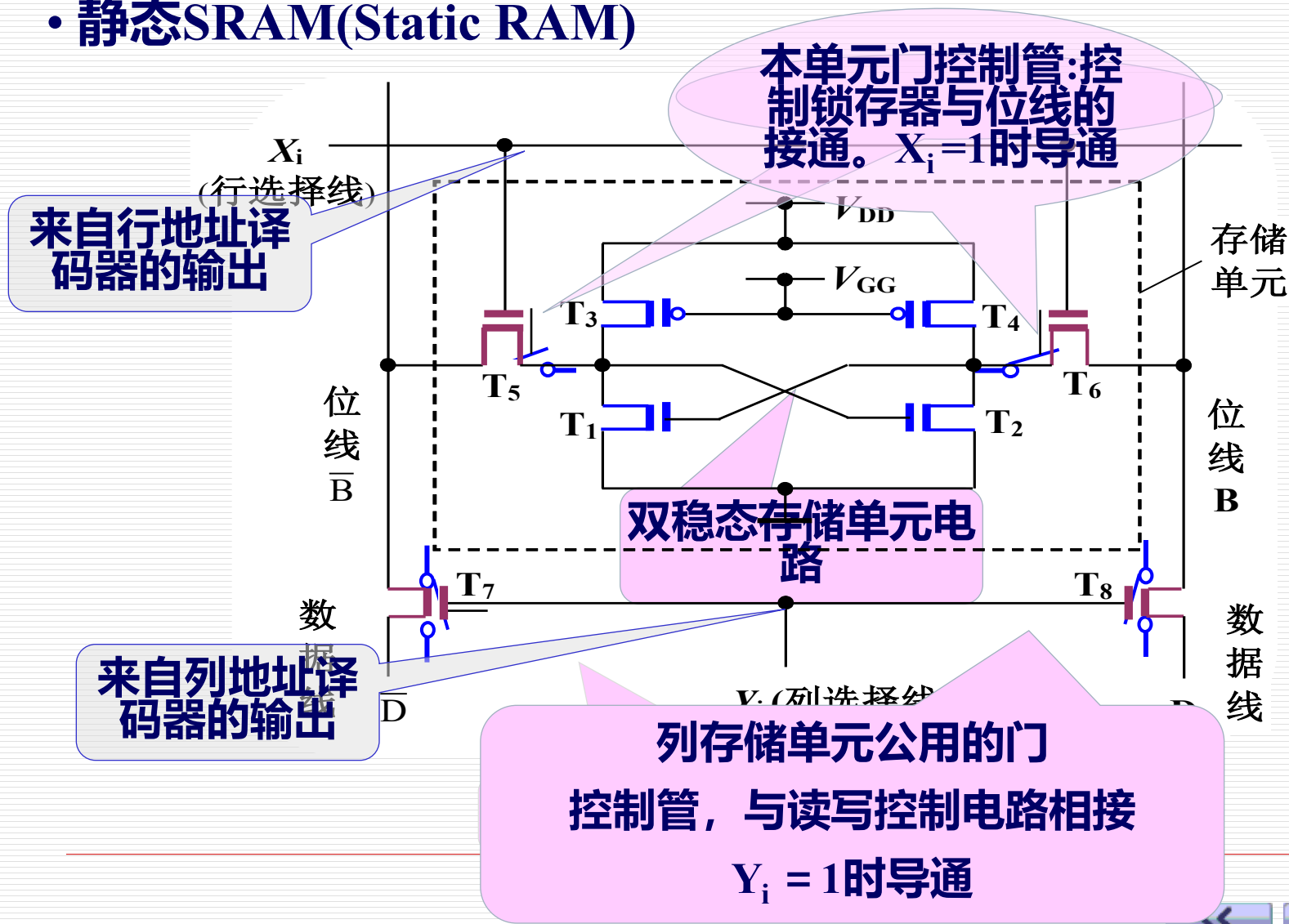

2. RAM存储单元

• 静态SRAM(Static RAM)

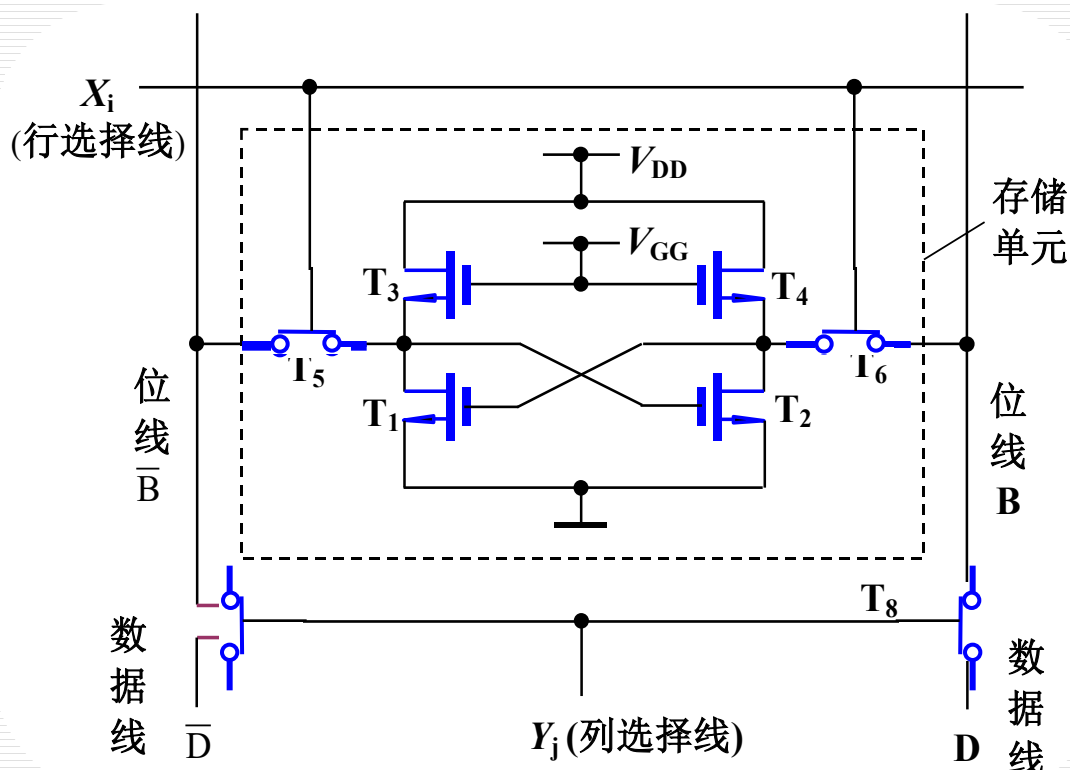

$$X_i = 1$$

• T_5 、 T_6 导通

锁存器与位线接通

$$Y_j = 1$$

• T_7 、 T_8 均导通

• 锁存器的输出与数据线接通，该单元通过数据线传送数据。


因此，存储单元进行读/写操作的条件是：与之相连的行、列选择线均为高电平（ $X_i = 1$ ， $Y_j = 1$ ）

读操作时，

3. SRAM的读写操作及定时图

\overline{CE} \overline{WE} \overline{OE} = 010

读操作定时图

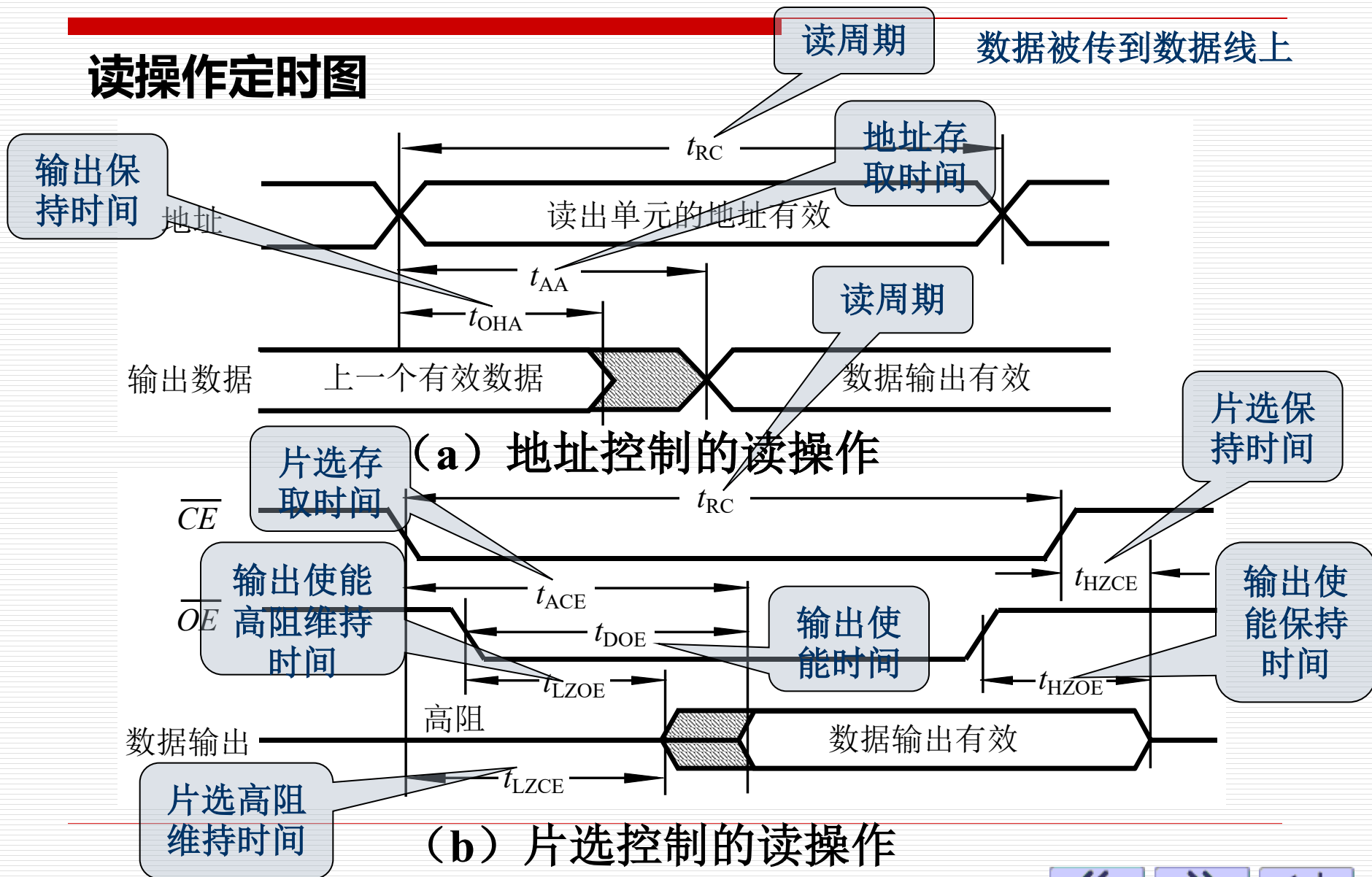

写操作时,

写操作定时图

写周期

\overline{CE} \overline{WE} \overline{OE} = 00X

数据线上数据被写入SRAM

地址建立时间

写结束后地址维持时间


写结束前地址保持时间

写结束后数据维持时间

写结束前数据建立时间


(a) 片选控制的写操作

(b) 写信号控制的写操作

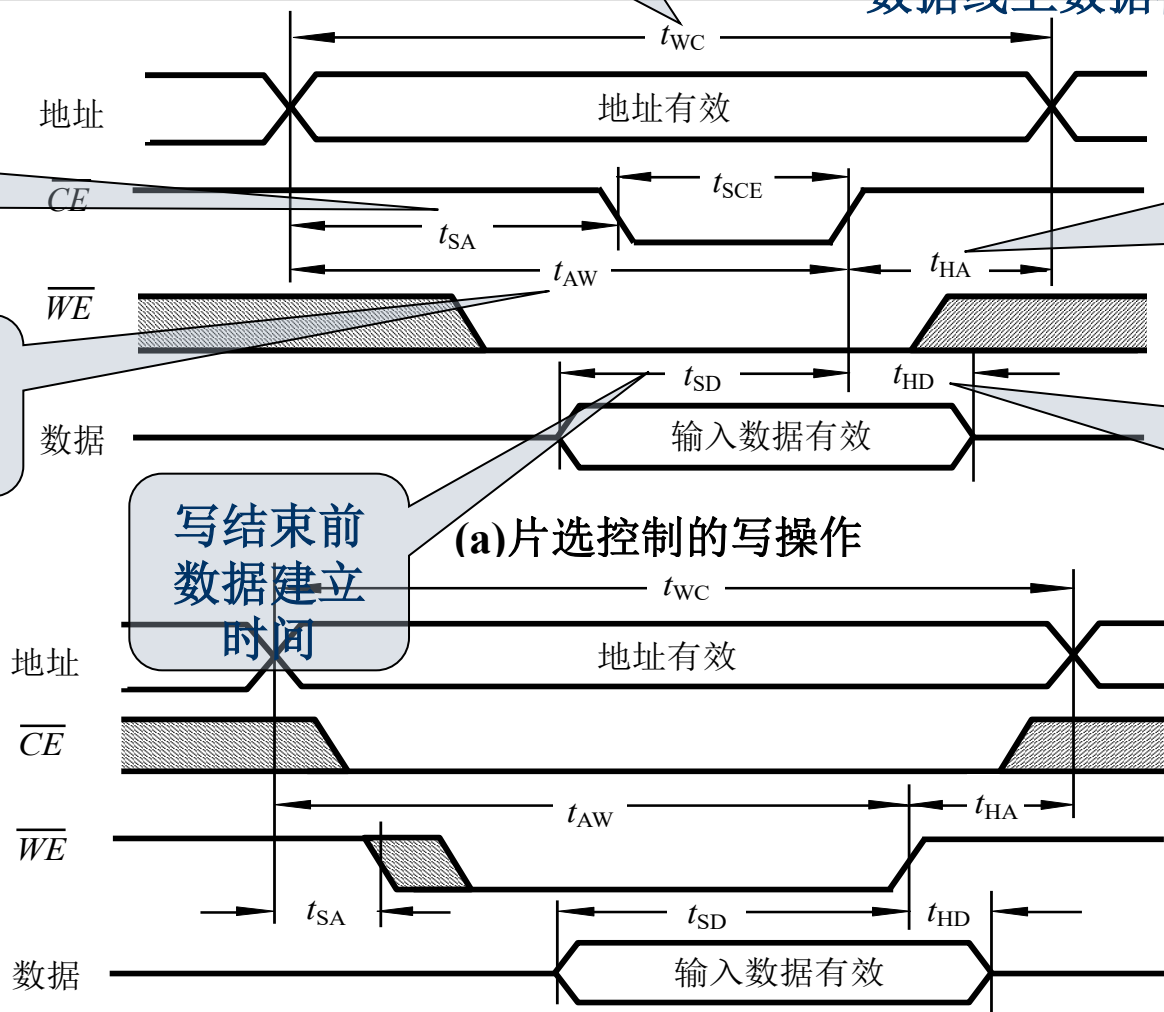

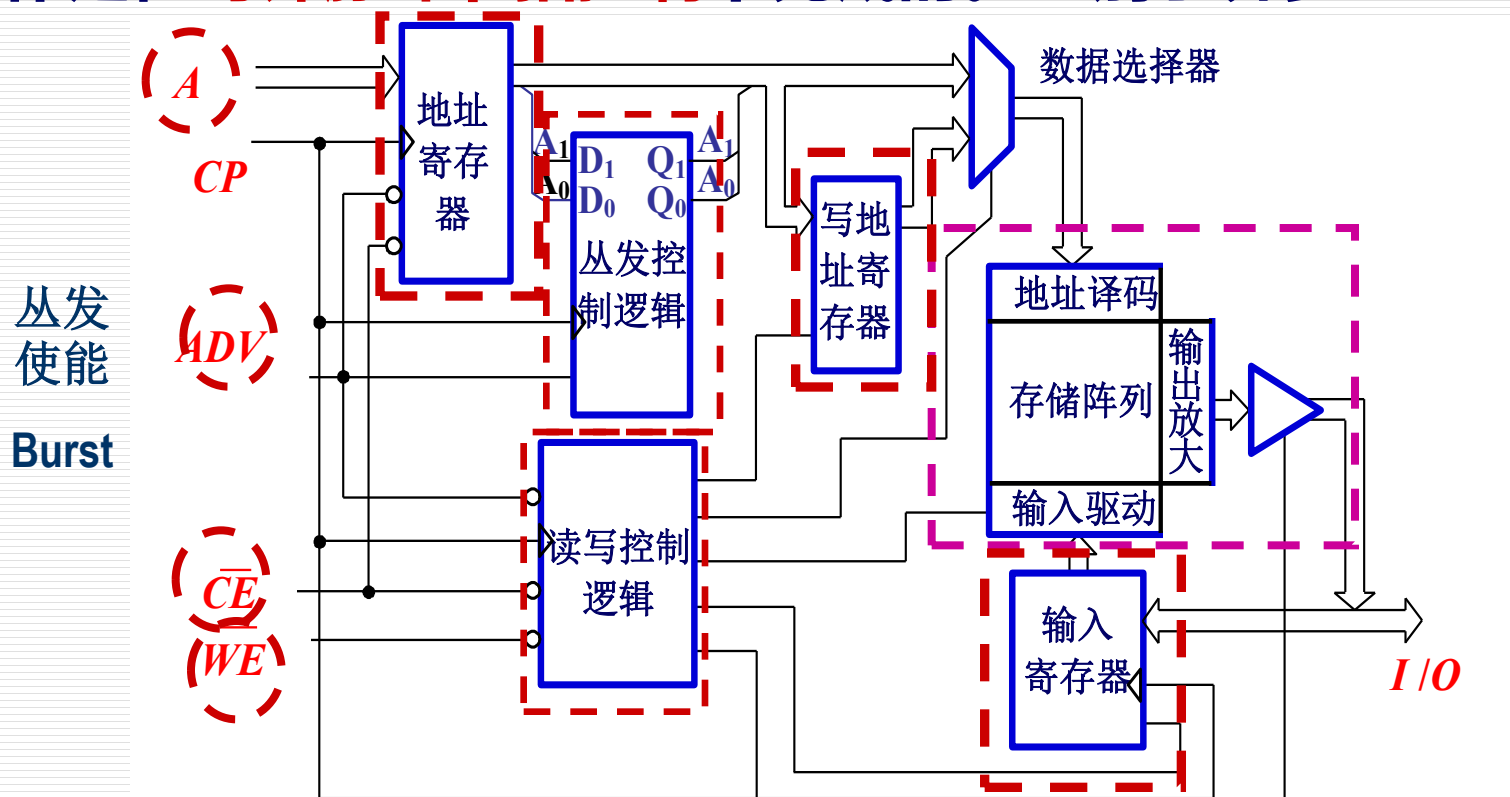7.2.2 同步静态随机存取存储器 (SSRAM)

SSRAM是一种高速RAM。与SRAM不同,SSRAM的读写操作是在时钟脉冲节拍控制下完成的。区别于异步SRAM。



SSRAM: 在时钟有效沿到达时, 地址、数据、控制等信号被锁存到SSRAM内部的寄存器中, 读写过程的延时等待被控制在时钟作用间隔内。好处: 应用简单、工作速度快

寄存地址线上的地址

2位二进制计数器,
处理 A_1A_0


$ADV=0$:普通模式读写 CP

$ADV=1$:丛发模式读写

$\overline{WE}=0$:写操作

$\overline{WE}=1$:读操作

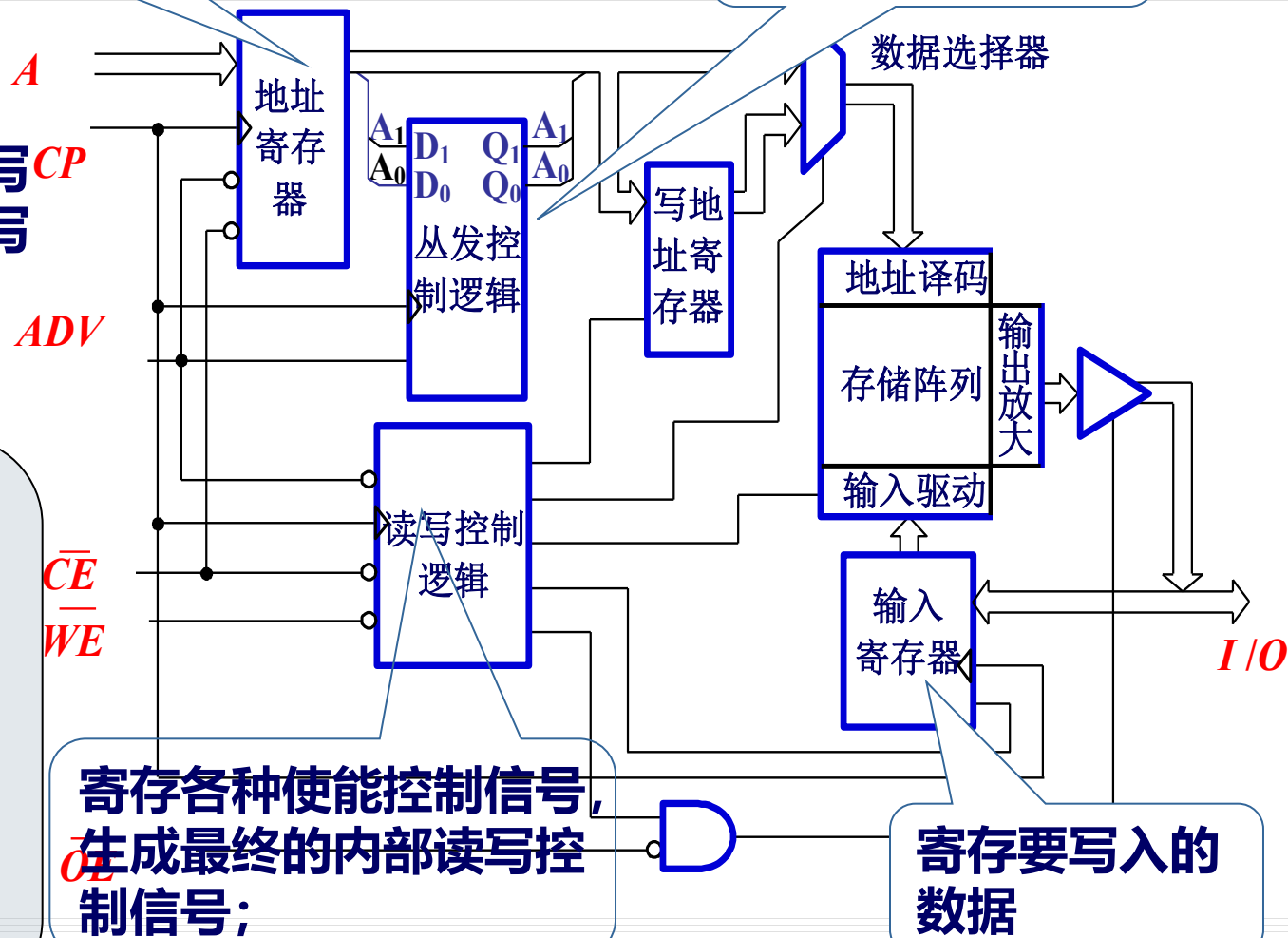
在该工作模式下,只要外部给定读写存储单元的首地址,在 CP 作用下,内部地址计数器会提供首地址之后的一组连续地址,此时不需要外部输入地址。因此可以减少外部地址总线占用时间,提高读写效率



$ADV=0$:普通模式读写


$\overline{CE} = 0$

$\overline{WE} = 1$:读操作

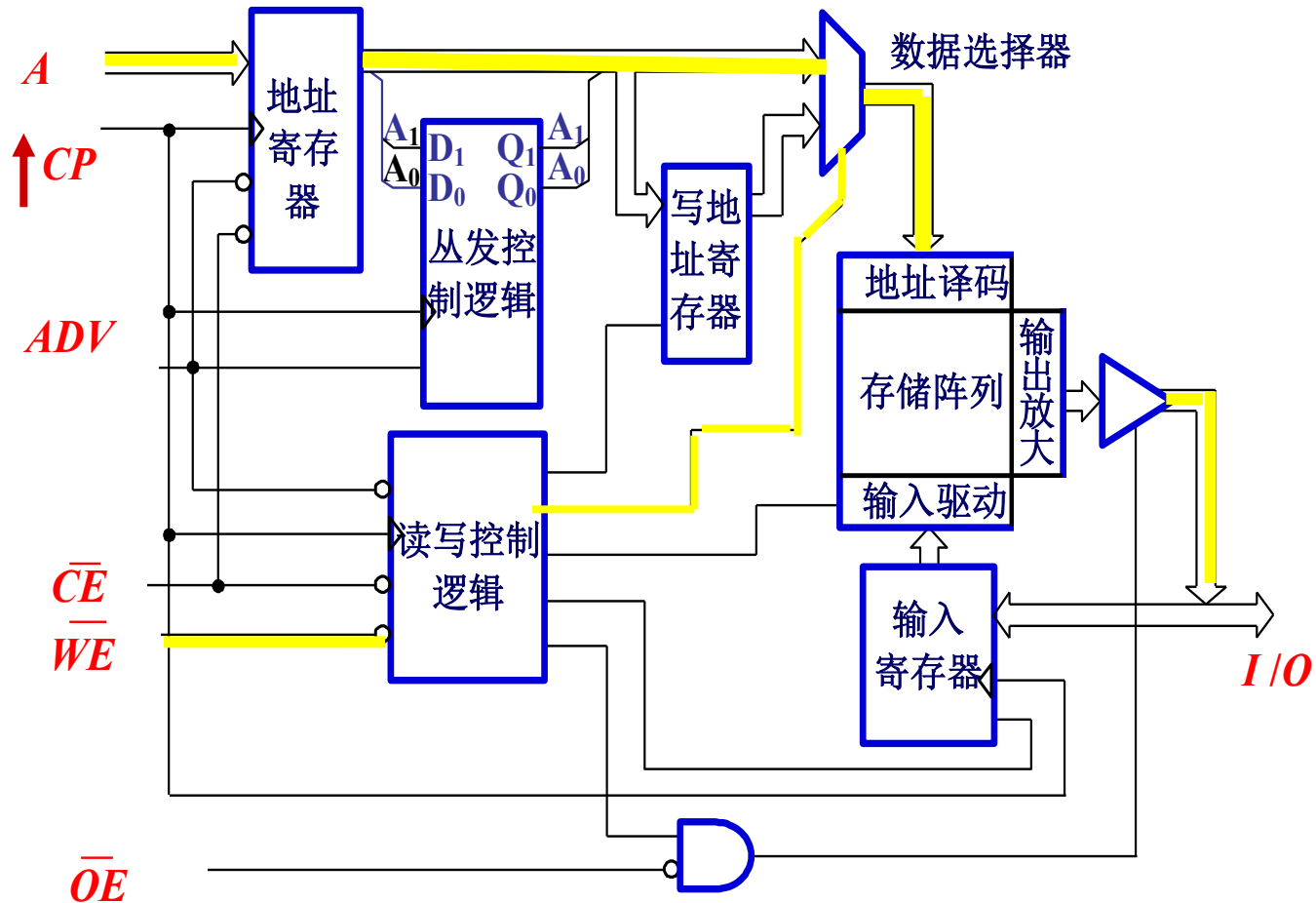


$ADV=0$:普通模式读写

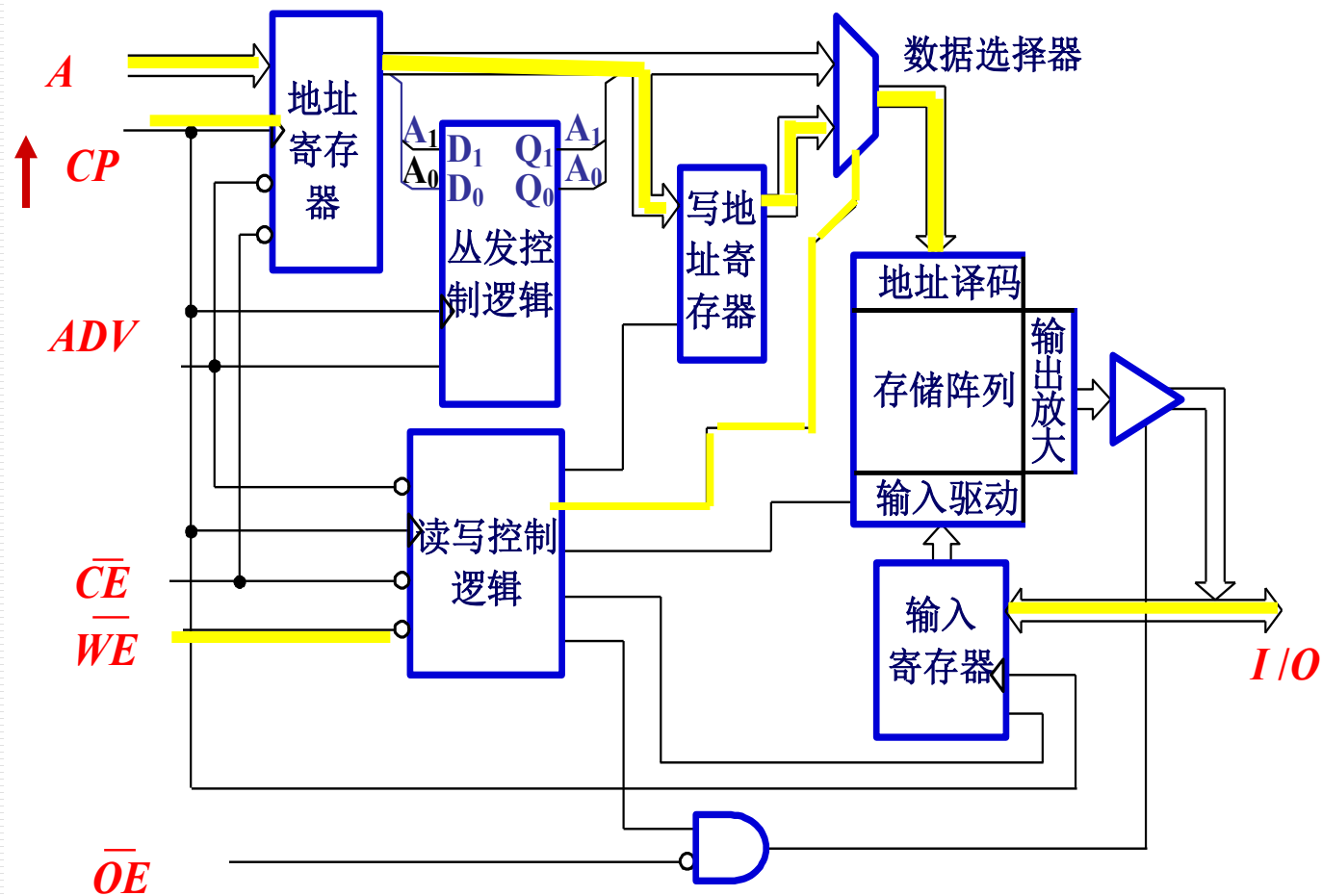$\overline{CE} = 0$ $\overline{WE} = 0$:写操作




$ADV=1$: 丛发模式读写

$\overline{WE}=1$: 读操作

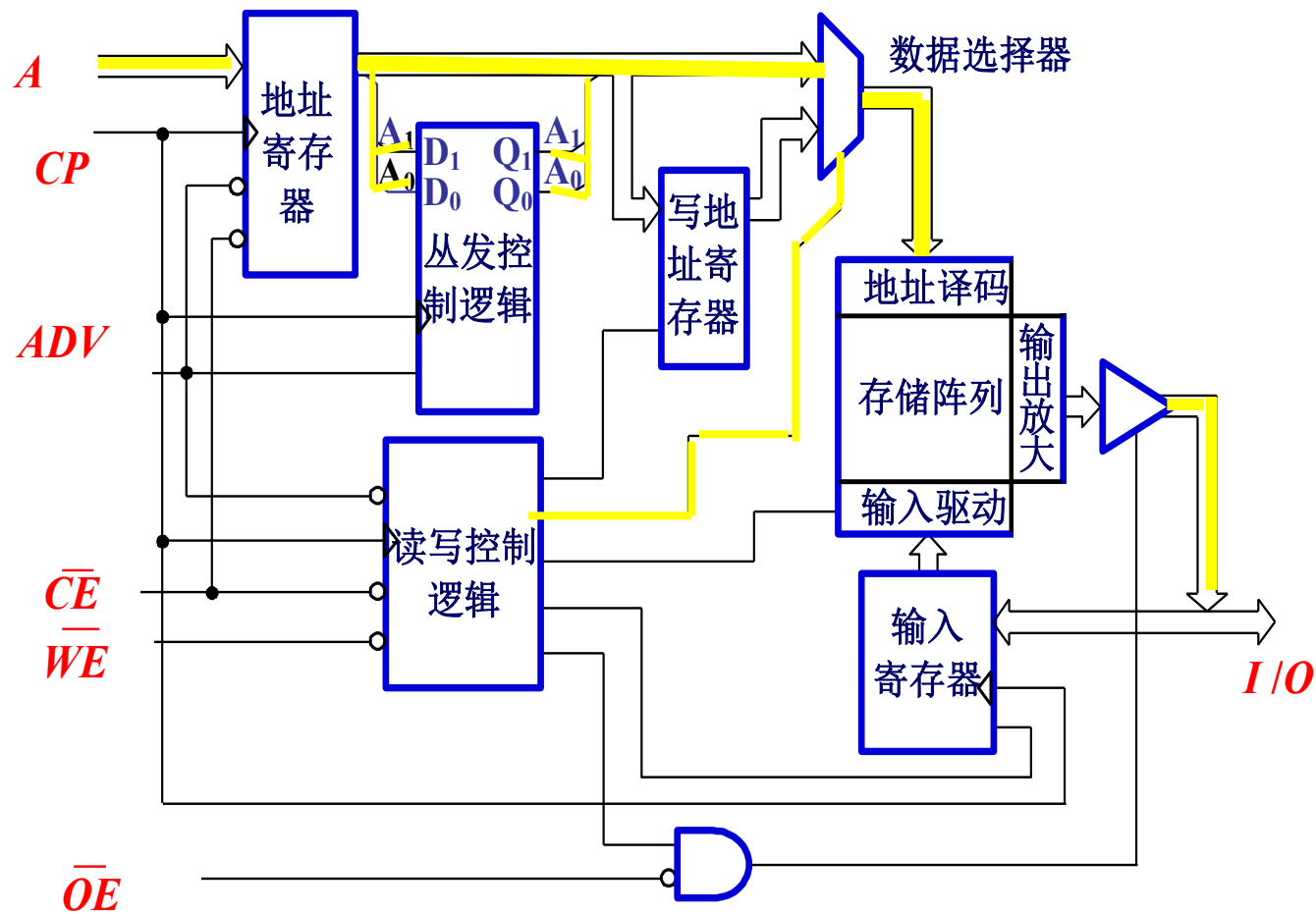

$ADV=1$: 从发模式读写 $\overline{WE}=0$: 写操作

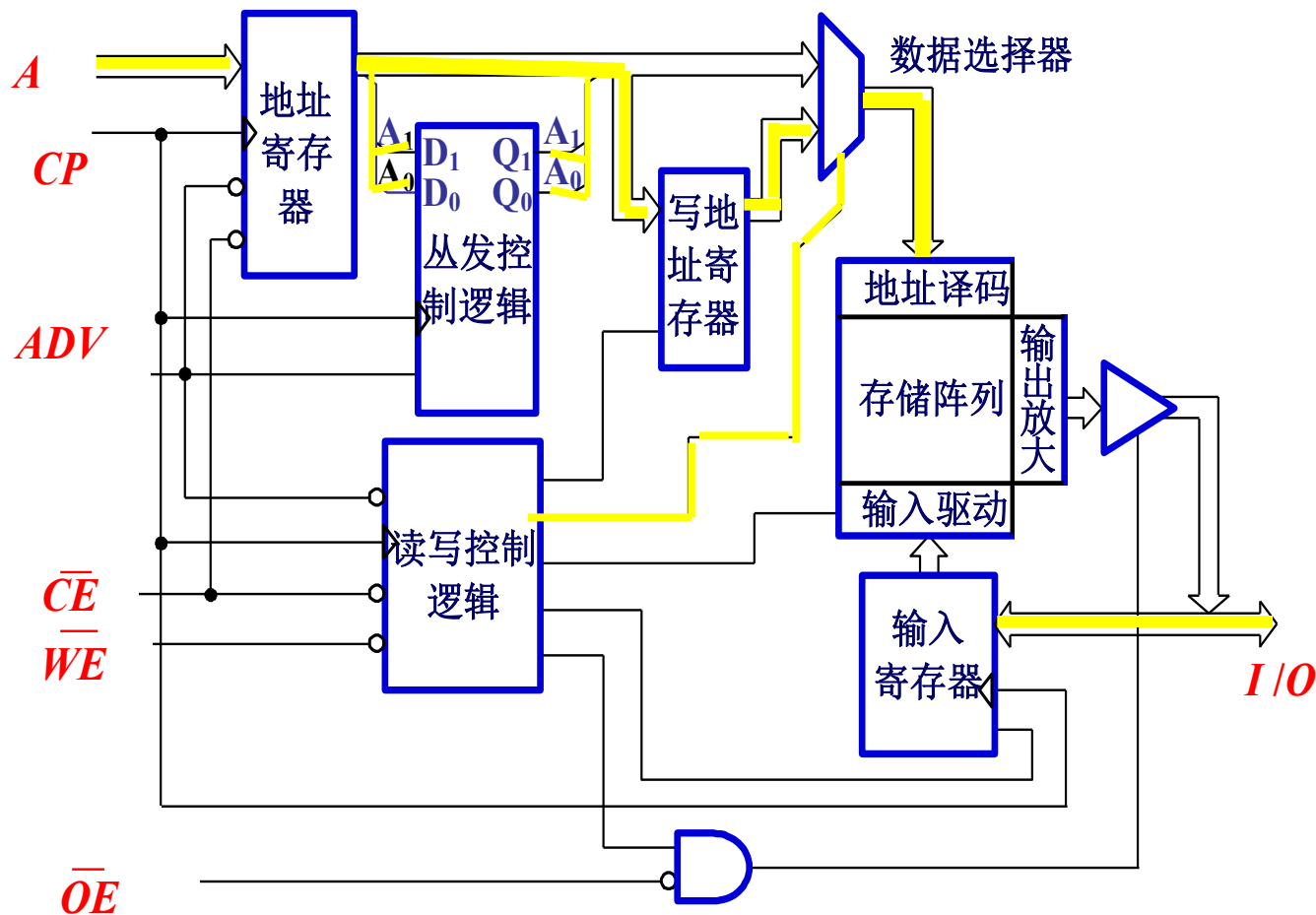

$ADV=0$:普通模式读写

$\overline{WE}=0$:写操作 $\overline{WE}=1$:读操作

普通模式读写:地址直接送到地址译码器, 不受丛发控制逻辑电路影响, 按外部给定地址进行读(写)操作。

$ADV=1$:丛发模式读写

丛发模式读写: 地址寄存器不接受外部新地址, 在其原有的地址上, 由丛发计数器加1产生新地址。因此, 可产生4个不同的地址。若超过4个CP后, ADV 仍为1, 则丛发计数器循环计数。地址总线让出。

SSRAM的特点:

在由SSRAM构成的计算机系统中, 由于在时钟有效沿到来时, 地址、数据、控制等信号被锁存到SSRAM内部的寄存器中, 因此读写过程的延时等待均在时钟作用下, 由SSRAM内部控制完成。此时, 系统中的微处理器在读写SSRAM的同时, 可以处理其他任务, 从而提高了整个系统的工作速度。SSRAM的**丛发模式**减少了外部地址总线的占用时间, 提高了读写效率

其它同步SSRAM:

DDR (双倍数据传输率, 上升沿和下降沿各传输一次数据)

QDR (四倍数据传输率, 上升沿和下降沿各传输一次数据外, 为读写分别提供独立的接口, 使得读写可以同时进行)


7.2.3 动态随机存取存储器(DRAM)

1、DRAM存储单元

写操作: $X=1$ $\overline{WE}=0$ T导通, 电容器C与位线B连通

输入缓冲器被选通,
数据 D_i 经缓冲器和
位线写入存储单元

如果 D_i 为1, 则向
电容器充电, C存
1;反之电容器放
电,C存0。

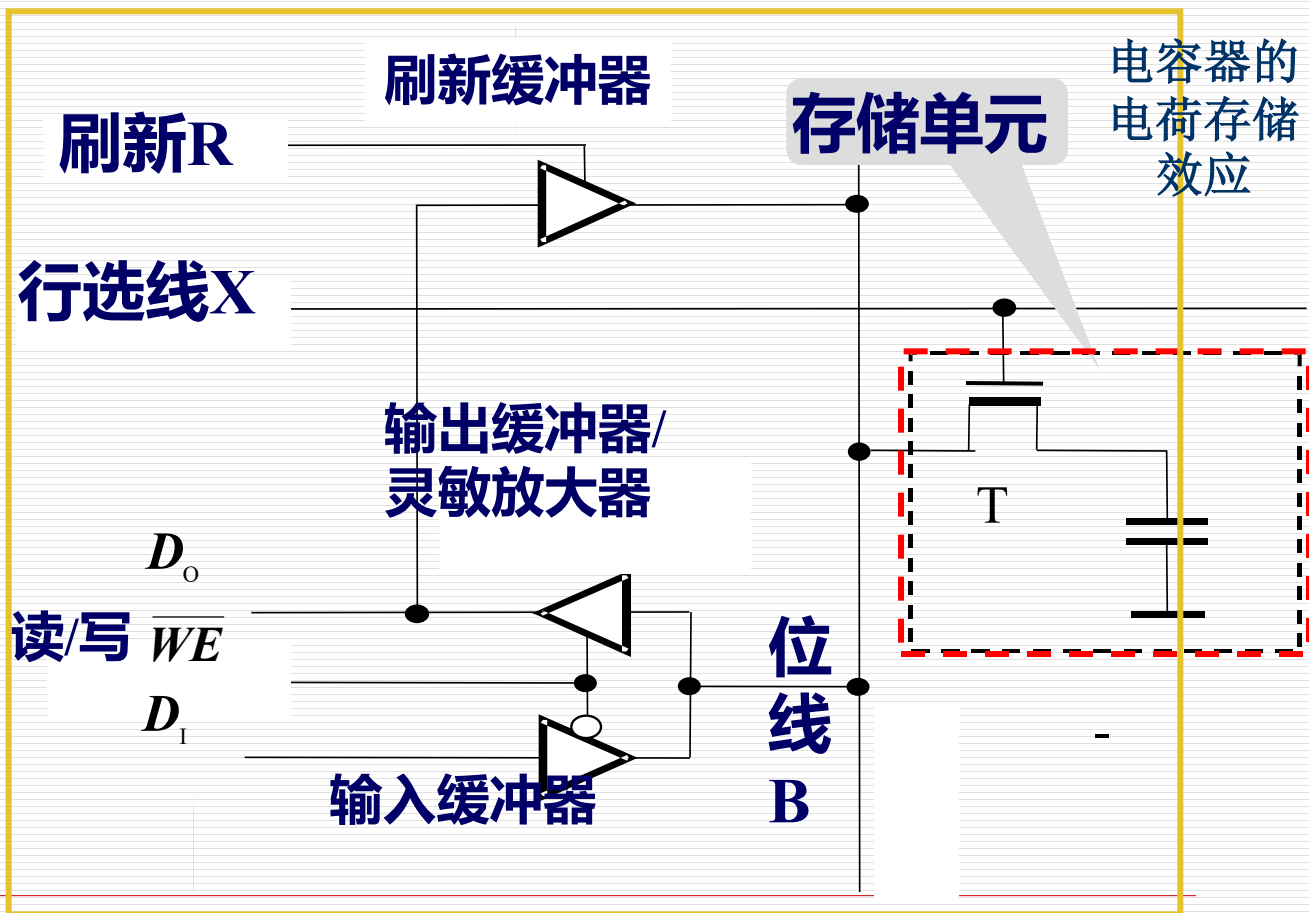


读操作: $X=1$ $\overline{WE}=1$

T导通，电容器C与位线B连通

输出缓冲器/灵敏放大器
被选通，C中存储的数据
通过位线和缓冲器输出

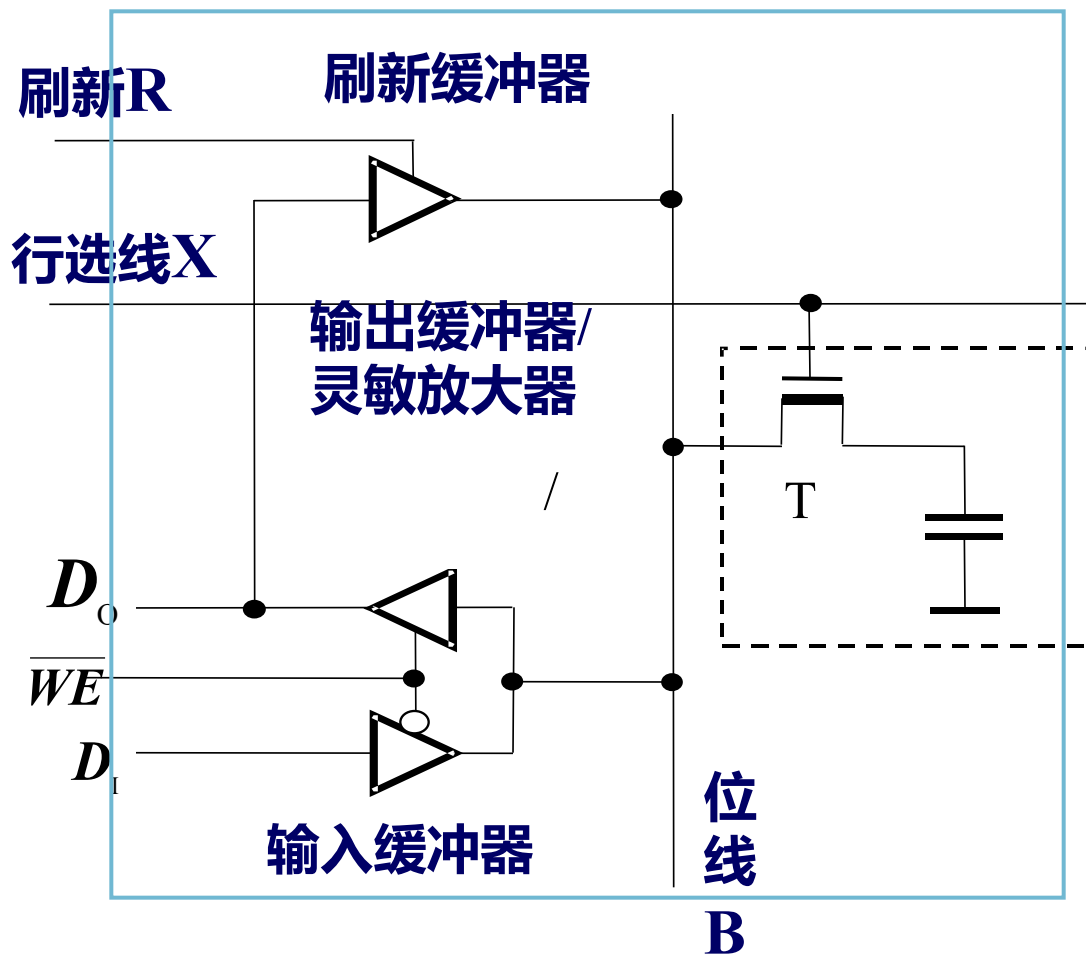每次读出后，必须及时
对读出单元刷新，即此
时刷新控制R也为高电平，
则读出的数据又经刷新
缓冲器和位线对电容器C
进行刷新。




7.2.4 存储器容量的扩展

1. 字长（位数）的扩展---用 $4K \times 4$ 位的芯片组成 $4K \times 16$ 位的存储系统。

1. 芯片数?

2. 电路如何连接?

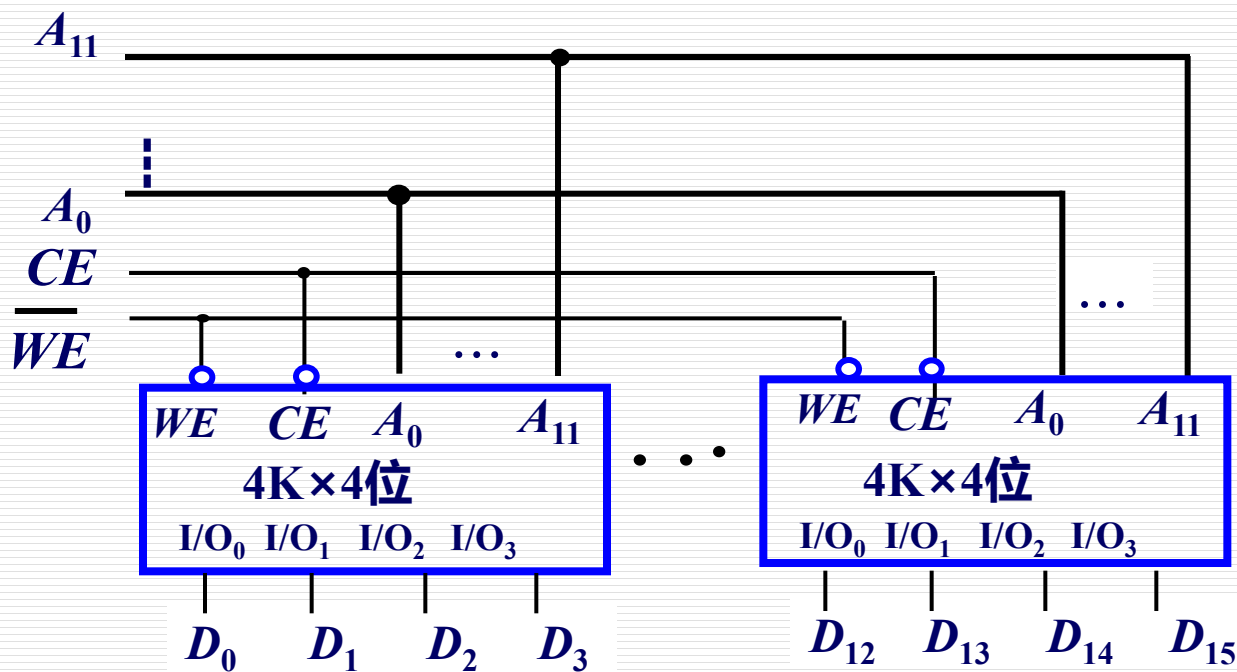

位扩展可以利用芯片的并联方式实现。

用 $4K \times 4$ 位的芯片组成 $4K \times 16$ 位的存储系统。

7.2.4 RAM存储容量的扩展

2. 字数的扩展—用8K×8位的芯片组成32K×8位的存储系统。

1. 芯片数? 2. 电路如何连接?

芯片: $A_0 \sim A_{12}$



芯片数=4

系统地址线数=15

系统: $A_0 \sim A_{14}$


每块芯片的地址范围?

A_{13} 、 A_{14} 如何连接?

 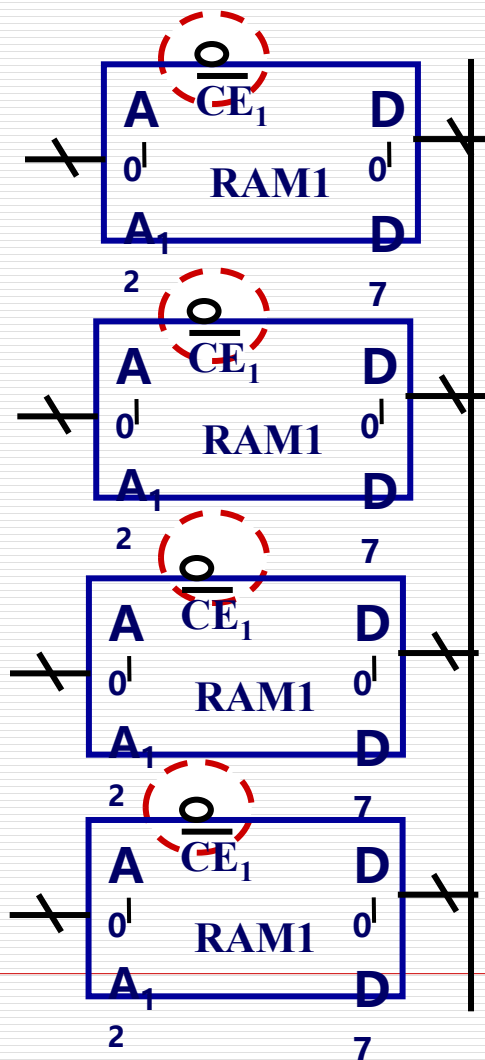

32K×8位存储器系统的地址分配表

各RAM芯片	译码器有效输出端	扩展的地址输入端 A ₁₄ A ₁₃	8K×8位RAM芯片地址输入端												对应的十六进制地址码	
			A ₁₂	A ₁₁	A ₁₀	A ₉	A ₈	A ₇	A ₆	A ₅	A ₄	A ₃	A ₂	A ₁		A ₀
I	Y ₀	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0000H
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0001H
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0002H
																⋮
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1FFFH
II	Y ₁	0 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000H
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2001H
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2002H
																⋮
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3FFFH
III	Y ₂	1 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000H
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4001H
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4002H
																⋮
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5FFFH
IV	Y ₃	1 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000H
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6001H
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6002H
																⋮
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7FFFH

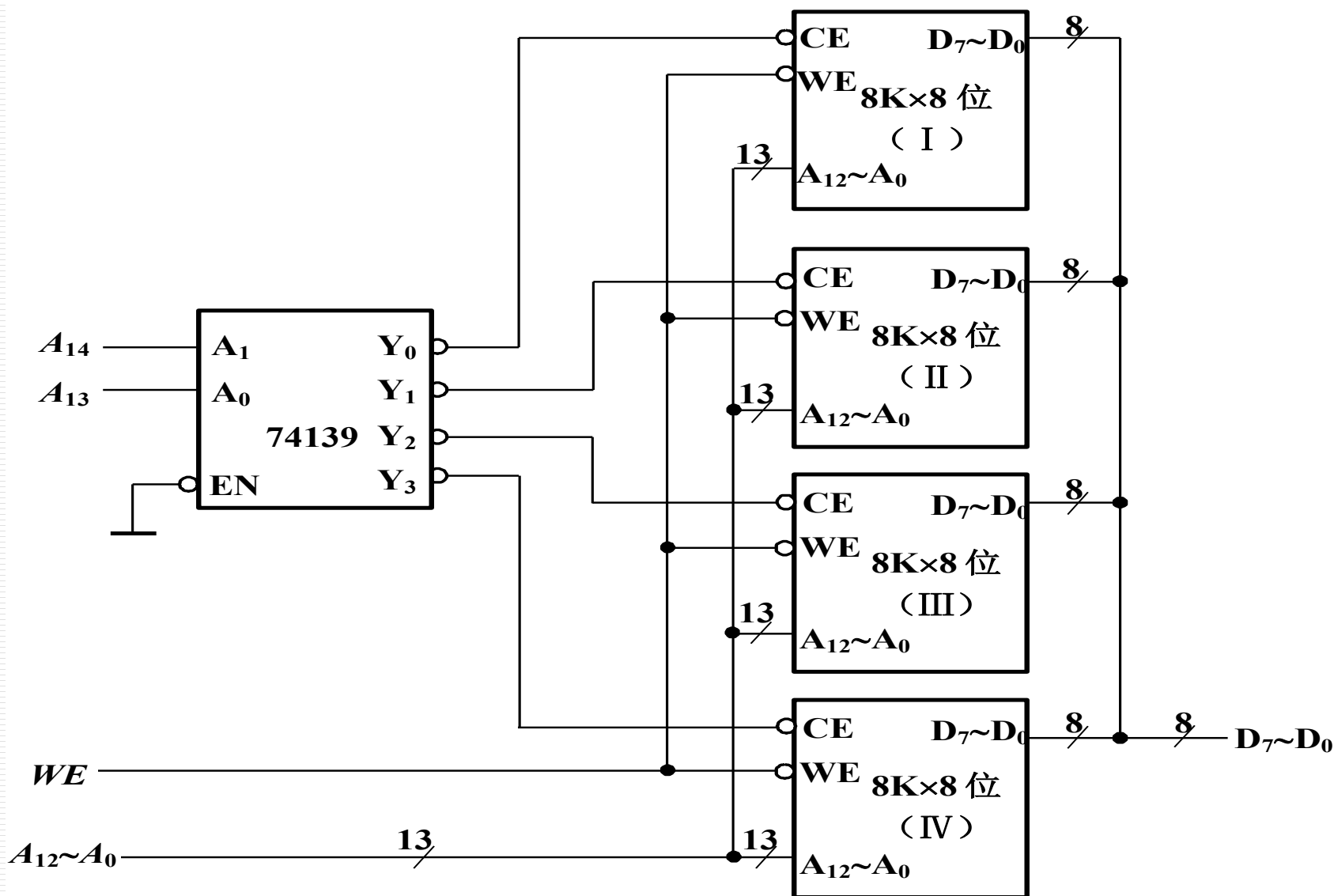


字数的扩展可以利用外加译码器控制存储器芯片的片选输入端来实现。

3.同时实现字数、位数的扩展

使用 256×4 位芯片组成 512×8 位存储器，问需要多少芯片？电路应如何连接？


电路设计：

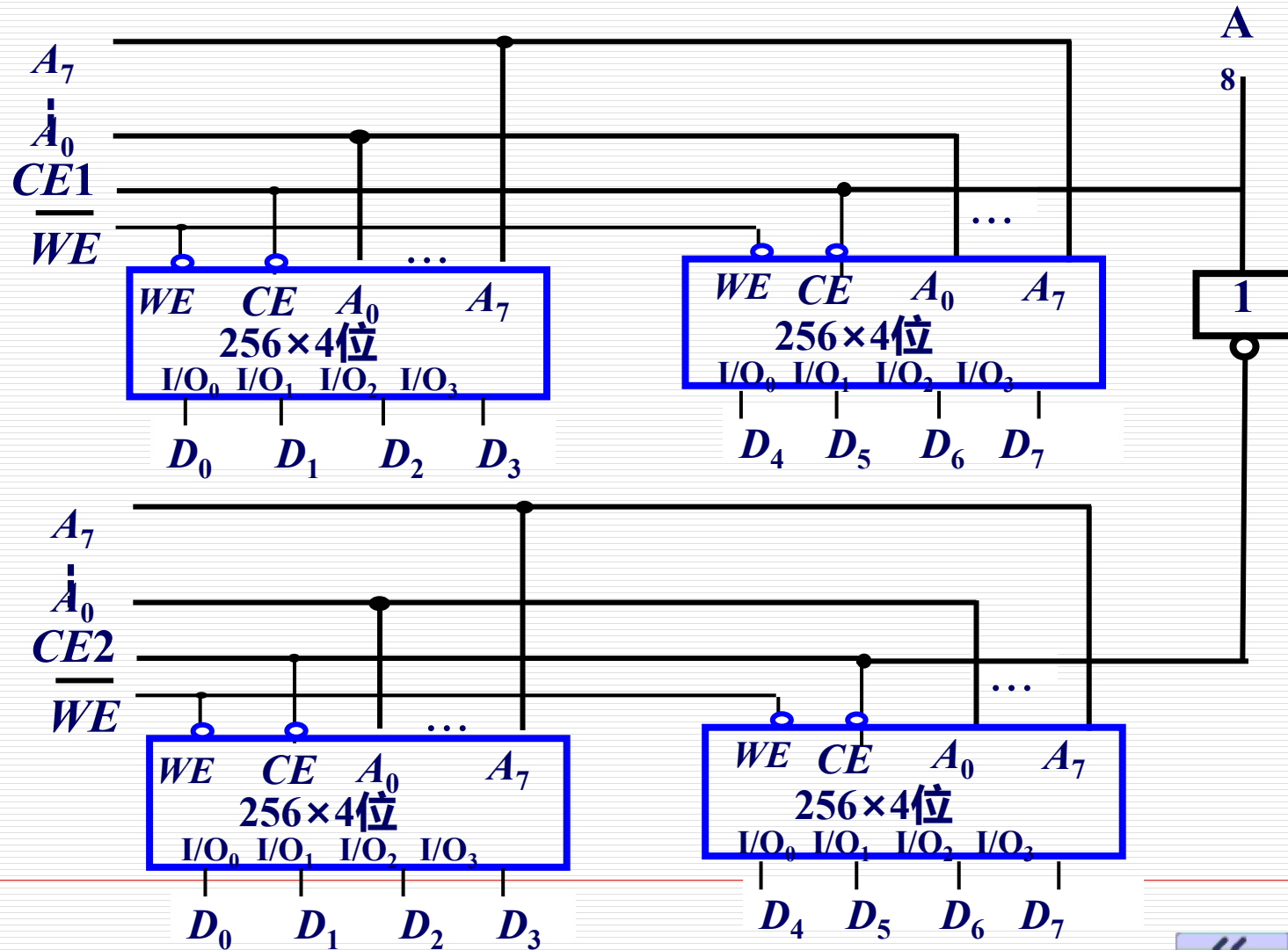- 1、位扩展组成 256×8 ：采用两块芯片的并联方式实现。
- 2、字扩展组成 512×8 采用两组 256×8 采用字扩展方式实现。




-
- 思考：如何用一个具有片选使能、输出使能、读写控制、容量为 $4K \times 4$ 位的SRAM芯片和必要的逻辑门，扩展成为 $8K \times 8$ 位的存储器系统？试画出逻辑图。

7.2.5 RAM应用举例—LED点阵显示屏

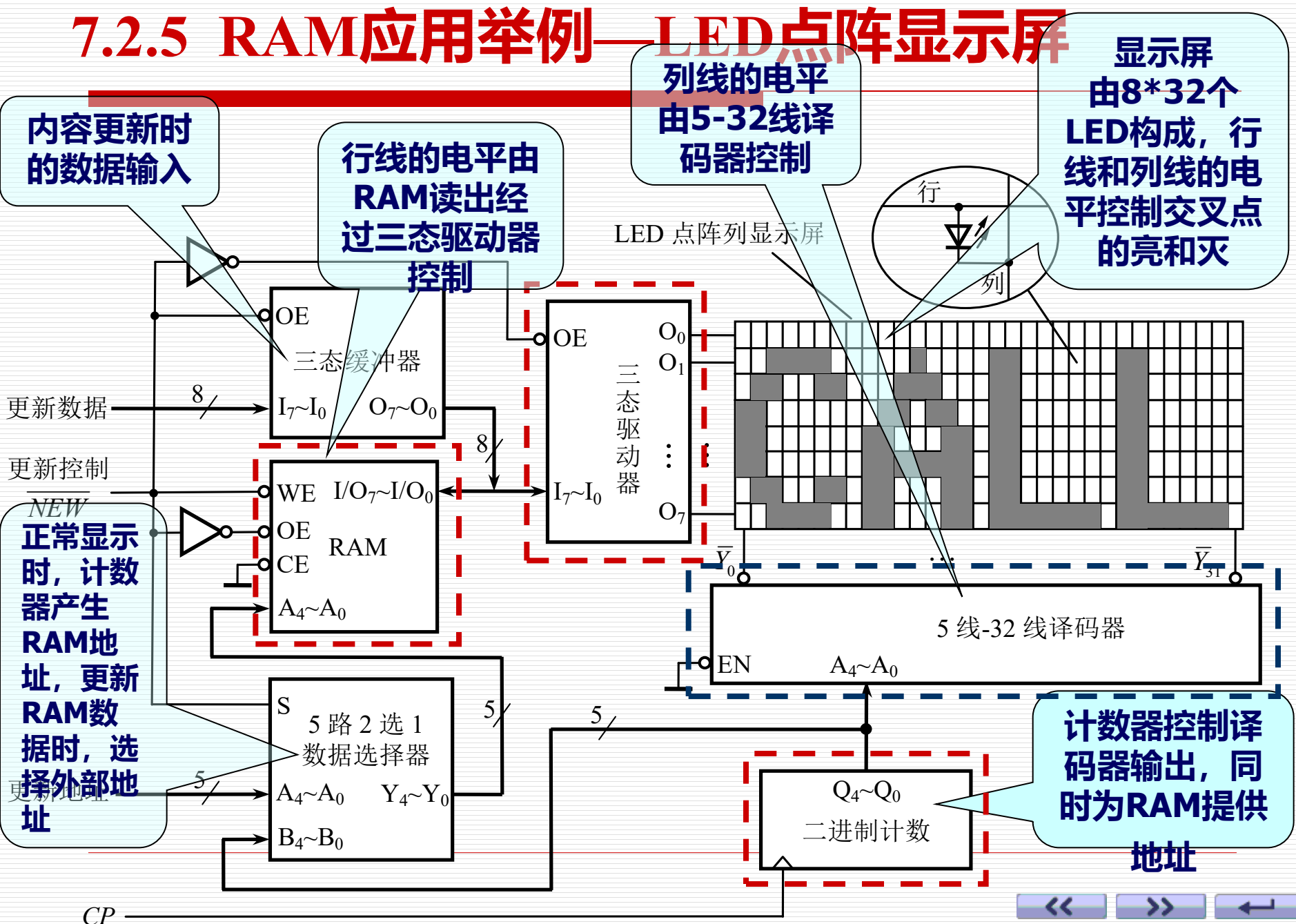

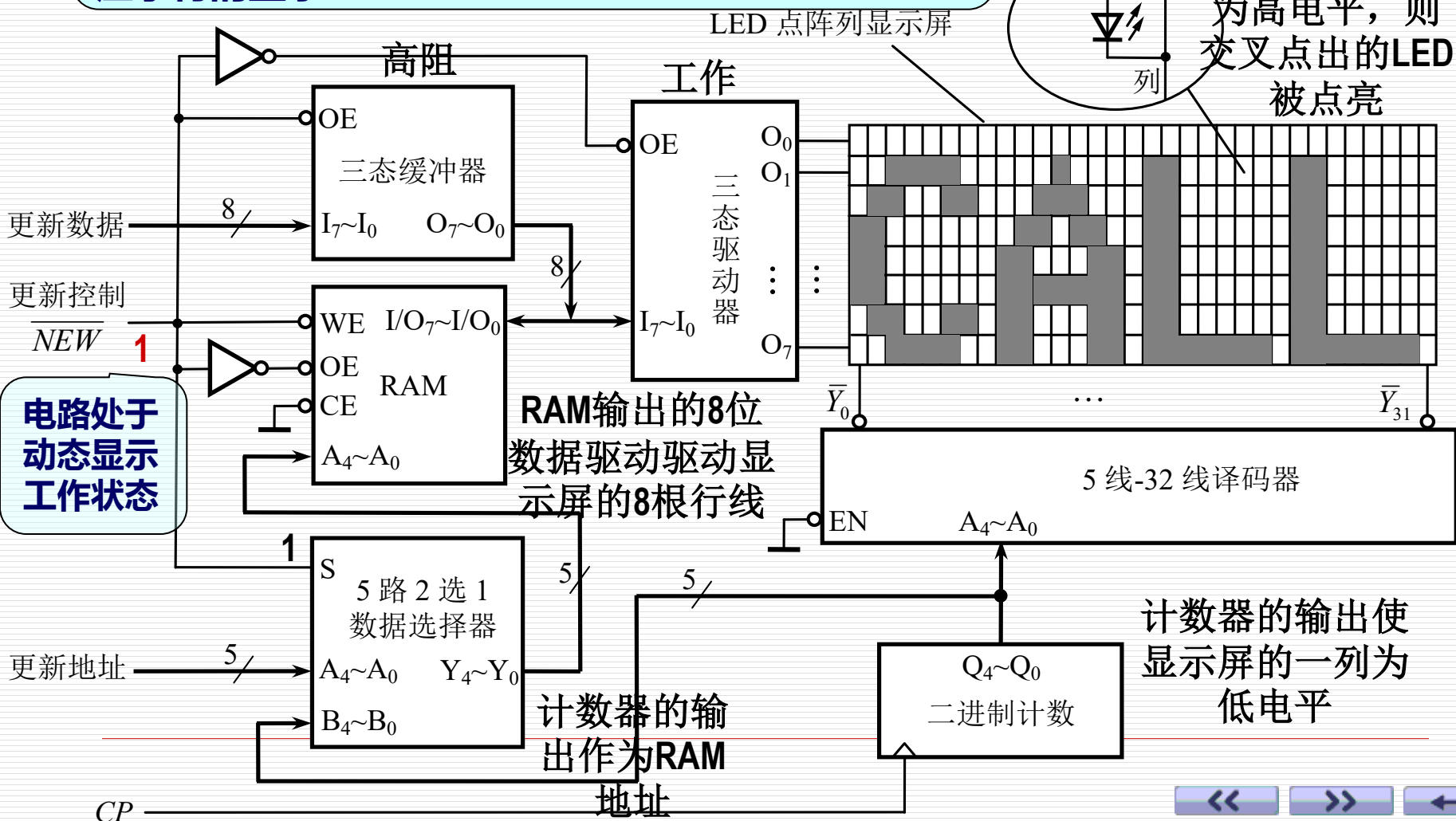7.2.5 RAM应用举例—LED点阵显示屏

因此，通过将要显示的字符以点阵形式存储在RAM中（需要发光的点存1，否则存0），则可以实现相应字符的显示



7.2.5 RAM应用举例—LED点阵显示屏

