

4.4 若干典型的组合逻辑电路

4.4.1 编码器

4.4.2 译码器/数据分配器

4.4.3 数据选择器

4.4.4 数值比较器

4.4.5 算术运算电路

4.4 若干典型的组合逻辑集成电路

4.4.1 编码器

1、编码器 (Encoder)的定义与分类


编码：赋予二进制代码特定含义的过程称为编码。

如：8421BCD码中，用1000表示数字8

ASCII码中，用1000001表示字母A等

编码器：具有编码功能的逻辑电路，即能将每一个编码输入信号变换为不同的二进制的代码输出

以普通二进制编码器为例：

 

二进制编码器的结构框图

1、编码器 (Encoder)的定义与分类

编码器的分类：普通编码器和优先编码器。


普通编码器：任何时候只允许输入一个有效编码信号，否则输出就会发生混乱。

优先编码器：允许同时输入两个以上的有效编码信号。当同时输入几个有效编码信号时，优先编码器能按预先设定的优先级别，只对其中优先权最高的一个进行编码。

2、编码器的工作原理

(1) 4线—2线普通二进制编码器 (设计)

(a) 逻辑框图

 

$$Y_1 = \bar{I}_0 \bar{I}_1 I_2 \bar{I}_3 + \bar{I}_0 \bar{I}_1 \bar{I}_2 I_3$$

$$Y_0 = \bar{I}_0 I_1 \bar{I}_2 \bar{I}_3 + \bar{I}_0 \bar{I}_1 \bar{I}_2 I_3$$

该表达式可否进一步简化？

(2) 逻辑功能表


I_0	I_1	I_2	I_3	Y_1	Y_0
1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	0	0	1	1	1

编码器的输入为高电平有效。


上述是将输入的其它12种组合对应的输出看做0。如果看做无关项，则表达式为

$$Y_1 = I_2 + I_3$$

$$Y_0 = I_1 + I_3$$

 

若有2个以上的输入为有效信号？

 

当只有 I_3 为1时,

$$Y_1 Y_0 = ? \quad Y_1 Y_0 = 11$$

$I_1 = I_2 = 1$, $I_0 = I_3 = 0$ 时,

$$Y_1 Y_0 = ? \quad Y_1 Y_0 = 11$$


无法输出有效编码。

结论：普通编码器不能同时输入两个以上的有效编码信号

3. 优先编码器

优先编码器的提出：

实际应用中，经常有两个或更多输入编码信号同时有效。

 

必须根据轻重缓急，规定好这些外设允许操作的先后次序，即优先级别。

识别多个编码请求信号的优先级别，并进行相应编码的逻辑部件称为优先编码器。

(2) 优先编码器线(4—2 线优先编码器) (设计)

输入编码信号高电平有效，输出为二进制代码

输入编码信号优先级从高到低为 $I_3 \sim I_0$

输入为编码信号 $I_3 \sim I_0$ 输出为 $Y_1 Y_0$

(1) 列出功能表

输 入				输 出	
I_0	I_1	I_2	I_3	Y_1	Y_0
1	0	0	0	0	0
×	1	0	0	0	1
×	×	1	0	1	0
×	×	×	1	1	1

低

高

(2) 写出逻辑表达式
(化简步骤省略)


$$Y_1 = I_2 \bar{I}_3 + I_3$$

$$Y_0 = I_1 \bar{I}_2 \bar{I}_3 + I_3$$

(3) 画出逻辑电路 (略)

另一个问题：如何区分输入分别为1000和0000的情况？

分析键盘输入逻辑电路（编码器）的工作原理。

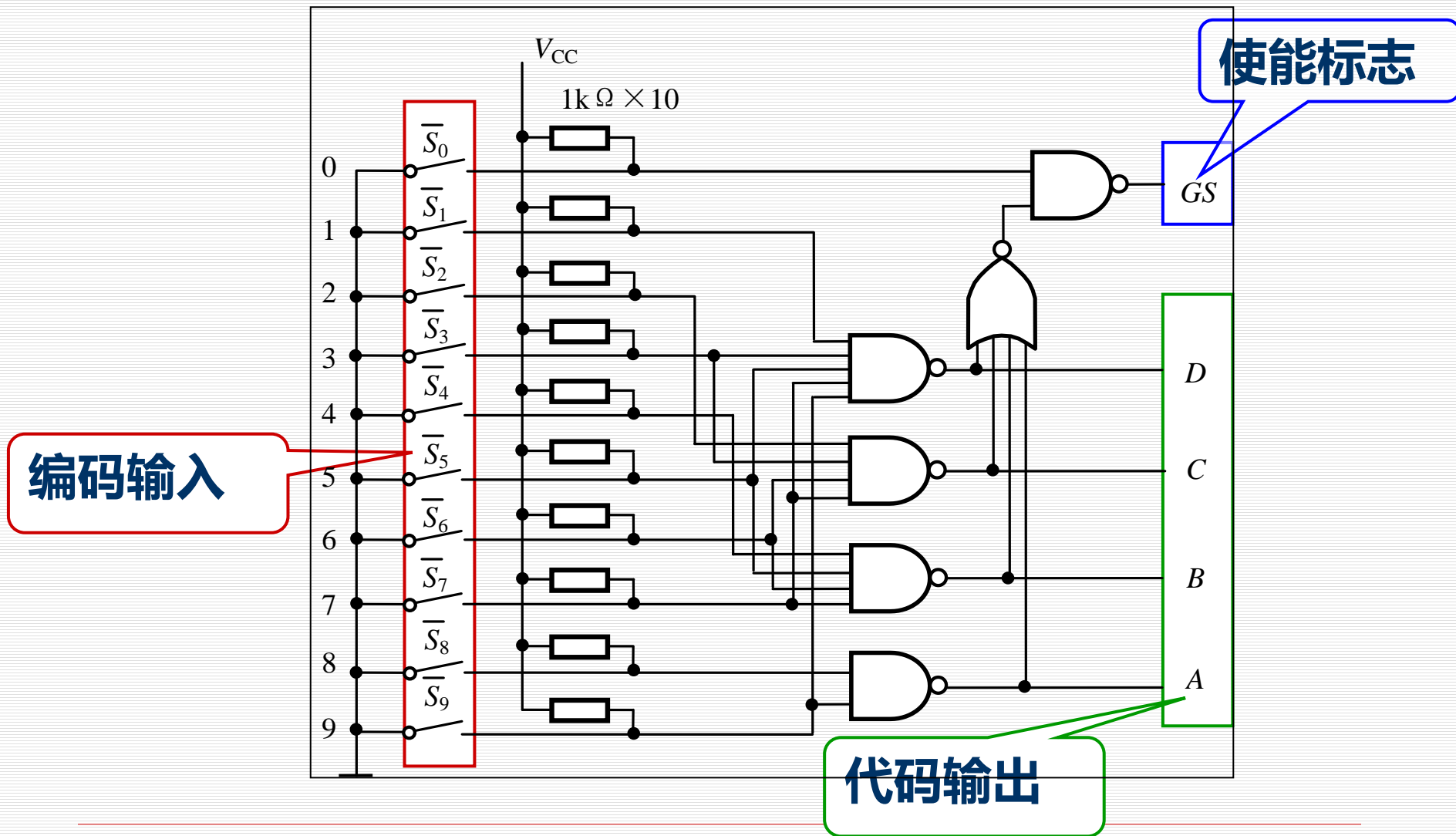

8421BCD码编码器


2. 键盘输入8421BCD码编码器功能表

输 入										输 出				
$\overline{S_9}$	$\overline{S_8}$	$\overline{S_7}$	$\overline{S_6}$	$\overline{S_5}$	$\overline{S_4}$	$\overline{S_3}$	$\overline{S_2}$	$\overline{S_1}$	$\overline{S_0}$	A	B	C	D	GS
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1
1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1
1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1
1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1

该编码器为输入低电平有效；

GS为标志位。

2 典型编码器电路

 

优先编码器CD4532的示意框图

优先编码器CD4532功能表

输入使能端

优先编码工作
状态标志

输出使能端

用于实现编
码器的扩展

输 入									输 出				
(EI)	I_7	I_6	I_5	I_4	I_3	I_2	I_1	I_0	Y_2	Y_1	Y_0	(GS)	(EO)
0	×	×	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	1	×	×	×	×	×	×	×	1	1	1	1	0
1	0	1	×	×	×	×	×	×	1	1	0	1	0
1	0	0	1	×	×	×	×	×	1	0	1	1	0
1	0	0	0	1	×	×	×	×	1	0	0	1	0
1	0	0	0	0	1	×	×	×	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	0	1	×	×	1	0	1	1	0
1	0	0	0	0	0	0	1	×	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0

用于实现编码器的扩展

思考：如何利用EO端进行扩展？

可以用于区分输入端至少有一个有效输入，还是所有输入端均无有效输入的情况

思考：如何
利用EO端进
行扩展？

可以用于区分输入端
至少有一个有效输入，
还是所有输入端均无
有效输入的情况

$EI=0$ ：禁止编码器工作；

$EI=1$ ：允许编码器工作。 此时，如果所有输入端为0，则 $EO=1$ ，用于实现扩展；否则， $EO=0$


此时，如果至少一个输入端为1，则 $GS=1$ ，表明处于工作状态；否则 $GS=0$ ；

用二片CD4532构成16线-4线优先编码器,其逻辑图如下图所示,试分析其工作原理。

 (1) 当使能端 $EI_2=0$ 时:

(II)禁止编码, 输出为000, $EO_2=0$, $GS_2=0$;

由于 $EO_2=0$, $EI_1=0$, 因此 (I) 也禁止编码, 输出为000, $EO_1=0$, $GS_1=0$;
 $GS=GS_1+GS_2=0$, 因此, 无编码输出。



(2) 当使能端 $EI_2=1$ 时, (II) 允许编码:

(a) $A_{15}-A_8$ 无有效电平输入, (II) 输出为 000, $EO_2=1$, $GS_2=0$;


由于 $EO_2=1$, $EI_1=1$, 因此 (I) 也允许编码;

$L_3=GS_2=0$, 输出在 0000 和 0111 之间变化。 (II) 的级别要高于 (I)。

若无有效电平输入

若有效电平输入

思考: 哪块芯片的优先级高?

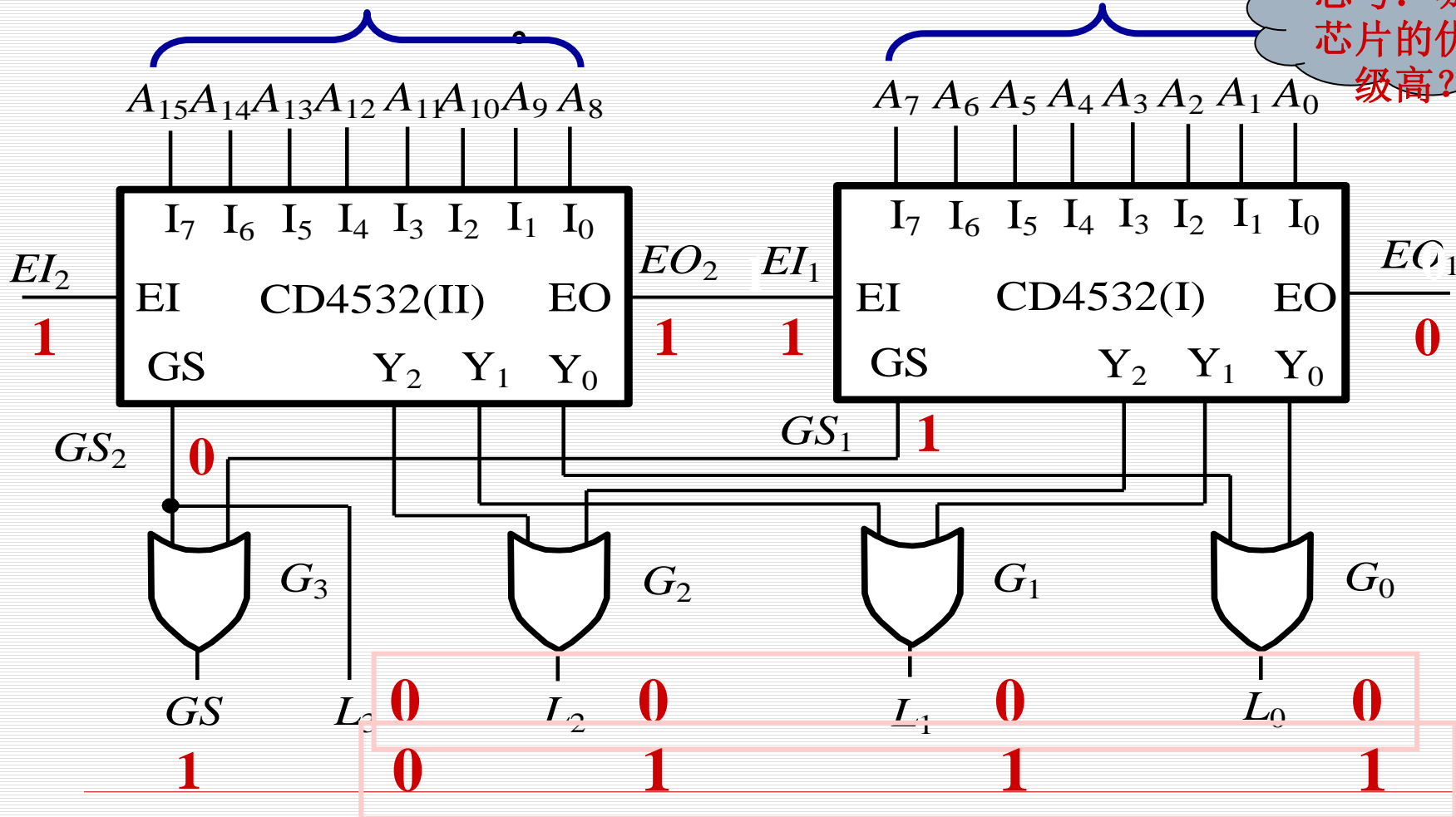


(2) 当使能端 $EI_2=1$ 时, (II) 允许编码:

(b) $A_{15}-A_8$ 有有效电平输入, $EO_2=0$, $GS_2=1$;

由于 $EO_2=0$, $EI_1=0$, 因此 (I) 禁止编码;

$L_3=GS_2=1$, 输出在 1000 和 1111 之间变化。 (II) 的级别要高于 (I)。

若有效电平输入

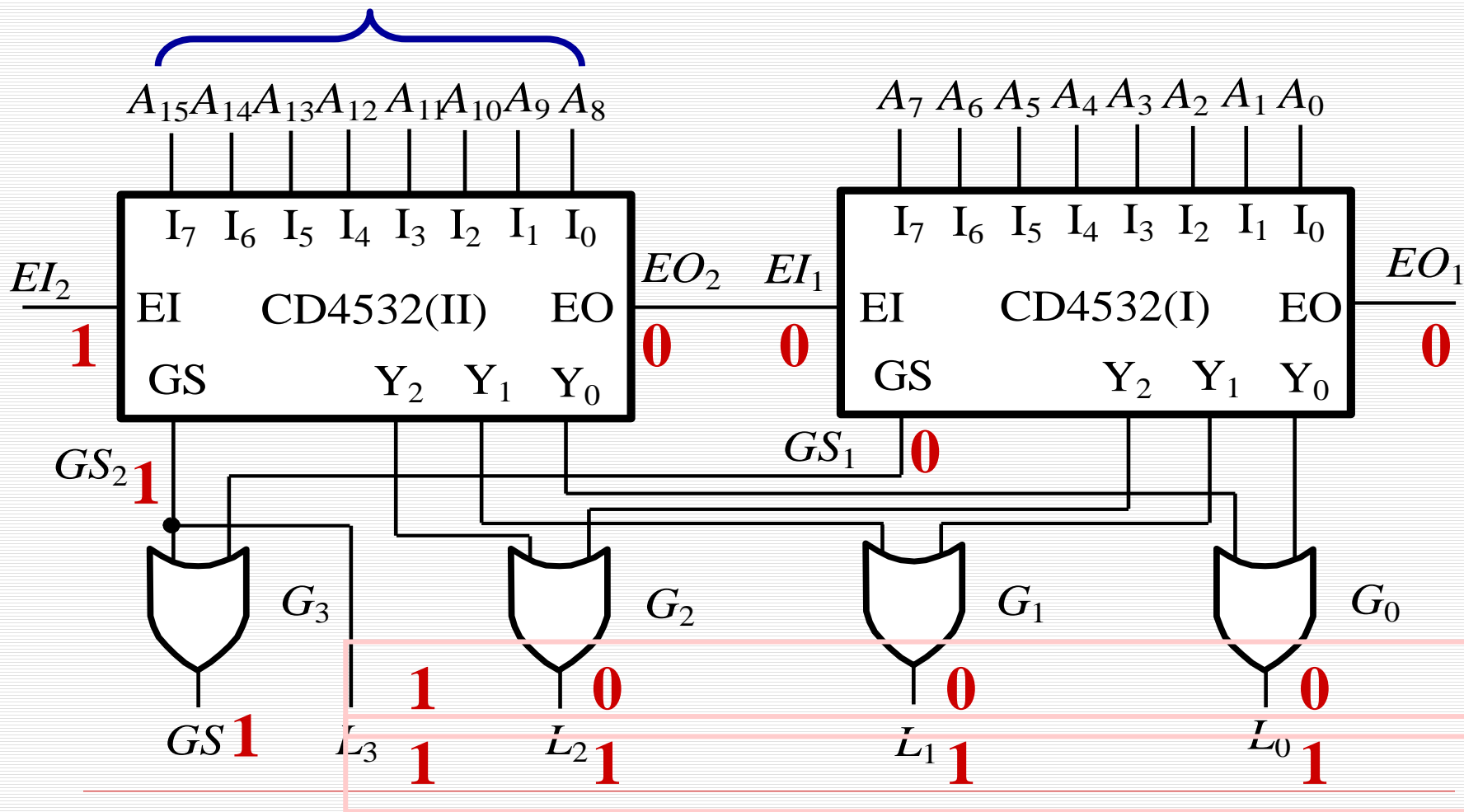

4.4.2 译码器/数据分配器

1 译码器的定义与分类

译码：译码是编码的逆过程，它可将二进制码翻译成代表某一特定含义的信号。(即电路的某种状态)

译码器：具有译码功能的逻辑电路称为译码器。

译码器的分类：

唯一地址译码器

将一系列代码转换成与之一一对应的有效信号。

常见的唯一地址译码器：


- 二进制译码器
- 二—十进制译码器
- 显示译码器

代码变换器

将一种代码转换成另一种代码。

2. 典型译码器电路及应用


(1) 二进制译码器

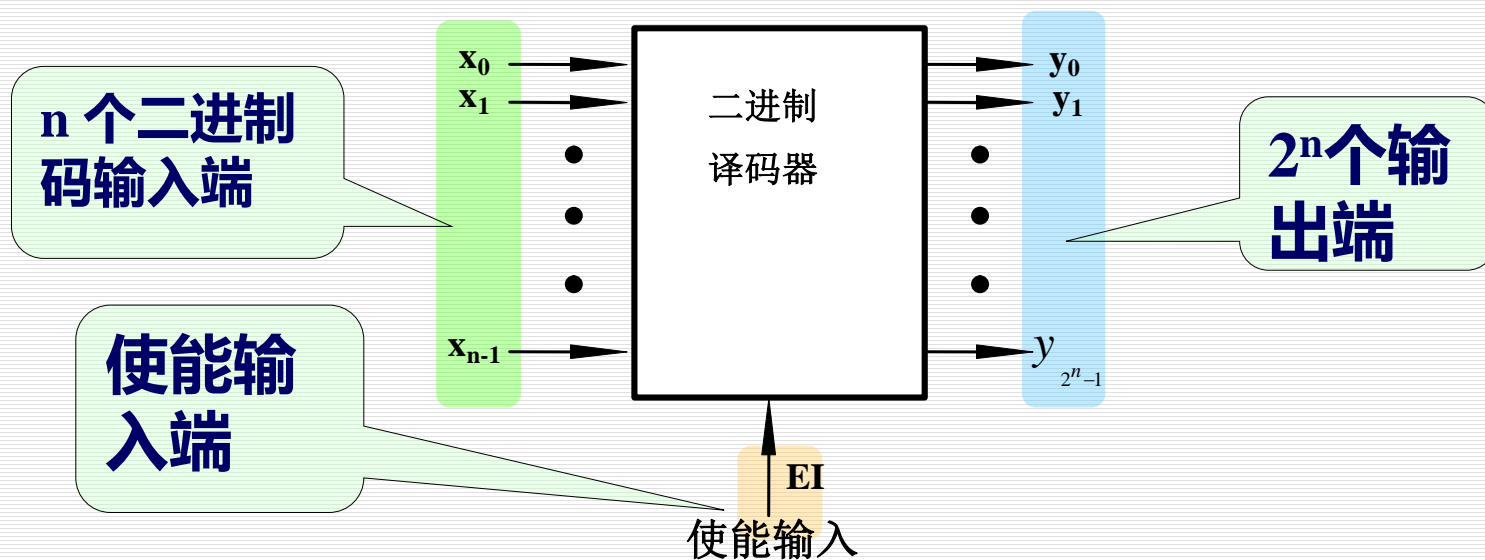

设输入端的个数为 n ，输出端的个数为 M ，则有： $M=2^n$

使能端为有效电平时，对应每一组输入代码，只有一个输出端为有效电平，其余输出端均为相反电平

- 2线 - 4线译码器的逻辑电路(分析)

 

$$\overline{Y}_0 = \overline{\overline{E} \overline{A_1} \overline{A_0}}$$

$$\overline{Y}_2 = \overline{\overline{E} A_1 \overline{A_0}}$$

功能表



输 入			输出			
\overline{E}	A_1	A_0	\overline{Y}_0	\overline{Y}_1	\overline{Y}_2	\overline{Y}_3
1	×	×	1	1	1	1
0	0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	0

$$\overline{Y}_1 = \overline{\overline{E} \overline{A_1} A_0}$$


$$\overline{Y}_3 = \overline{\overline{E} A_1 A_0}$$

 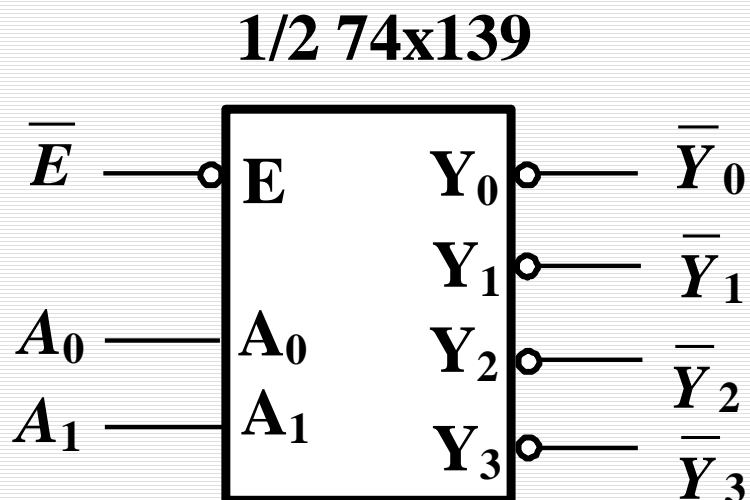(a) 2线-4线译码器 (74HC139) ----逻辑符号说明


逻辑符号框外部的符号，表示**外部输入或输出信号名称**，字母上面的“—”号说明该输入或输出是**低电平有效**。符号框内部的输入、输出变量表示其**内部的逻辑关系**。在推导表达式的过程中，如果低有效的输入或输出变量上面的“—”号参与运算，则在画逻辑图或验证真值表时，注意将其**还原为低有效符号形式**



(b) 3线-8线译码器 (74HC138)

 

逻辑图

 

逻辑符号

3线-8线译码器 (74HC138) 功能表

输 入						输 出							
E_3	\overline{E}_2	\overline{E}_1	A_2	A_1	A_0	\overline{Y}_0	\overline{Y}_1	\overline{Y}_2	\overline{Y}_3	\overline{Y}_4	\overline{Y}_5	\overline{Y}_6	\overline{Y}_7
×	1	×	×	×	×	1	1	1	1	1	1	1	1
×	X	1	×	×	×	1	1	1	1	1	1	1	1
0	×	×	×	×	×	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1
1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

$$\bar{Y}_0 = \bar{A}_2 \cdot \bar{A}_1 \cdot \bar{A}_0 \quad \bar{Y}_1 = \bar{A}_2 \cdot \bar{A}_1 \cdot A_0 \quad \bar{Y}_2 = \bar{A}_2 \cdot A_1 \cdot \bar{A}_0 \quad \bar{Y}_3 = \bar{A}_2 \cdot A_1 \cdot A_0$$


$$\bar{Y}_4 = A_2 \cdot \bar{A}_1 \cdot \bar{A}_0 \quad \bar{Y}_5 = A_2 \cdot \bar{A}_1 \cdot A_0 \quad \bar{Y}_6 = A_2 \cdot A_1 \cdot \bar{A}_0 \quad \bar{Y}_7 = A_2 \cdot A_1 \cdot A_0$$

输 入						输 出							
E_3	\bar{E}_2	\bar{E}_1	A_2	A_1	A_0	\bar{Y}_0	\bar{Y}_1	\bar{Y}_2	\bar{Y}_3	\bar{Y}_4	\bar{Y}_5	\bar{Y}_6	\bar{Y}_7
×	1	×	×	×	×	1	1	1	1	1	1	1	1
×	X	1	×	×	×	1	1	1	1	1	1	1	1
0	×	×	×	×	×	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1
1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

译码器的输出包含了输入变量的所有最小项。

1、用译码器实现逻辑函数。

当 $E_3=1$, $E_2=E_1=0$ 时

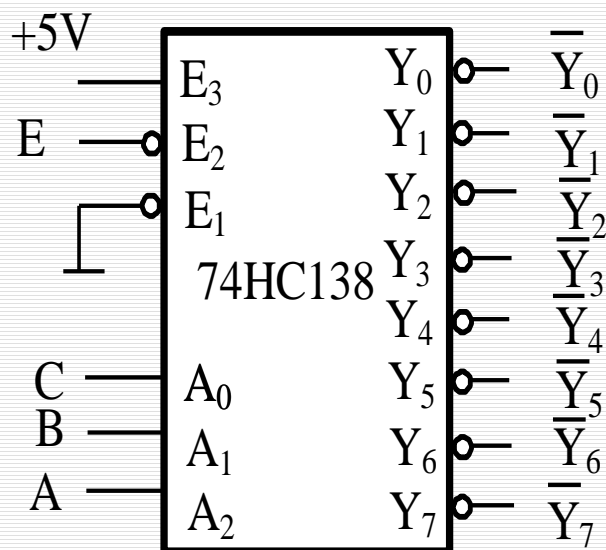

$$\overline{Y_0} = \overline{\overline{A_2} \cdot \overline{A_1} \cdot \overline{A_0}} = \overline{m_0}$$

$$\overline{Y_1} = \overline{\overline{A_2} \cdot A_1 \cdot \overline{A_0}} = \overline{m_1}$$

$$\overline{Y_2} = \overline{\overline{A_2} \cdot A_1 \cdot A_0} = \overline{m_2}$$

⋮

⋮

⋮

$$\overline{Y_7} = \overline{A_2 \cdot A_1 \cdot A_0} = \overline{m_7}$$

3线-8线译码器的 $Y_0 \sim Y_7$ 含三变量函数的全部最小项。

基于这一点用该器件能够方便地实现三变量逻辑函数。

用一片74HC138实现函数 $L = \overline{A}\overline{C} + AB$


首先将函数式变换为最小项之和的形式

$$L = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + AB\overline{C} + ABC$$

$$= m_0 + m_2 + m_6 + m_7$$

$$= \overline{\overline{m_0} \cdot \overline{m_2} \cdot \overline{m_6} \cdot \overline{m_7}}$$
 
$$= \overline{Y_0 \cdot Y_2 \cdot Y_6 \cdot Y_7}$$



在译码器的输出端加一个与非门，即可实现给定的组合逻辑函数。

□ 以上为用3输入的74HC138实现3变量的逻辑函数，思考：如何用74HC138实现3个以上变量的逻辑函数？


□ 例如：试用一片74HC138实现函数

$$F(A, B, C, D) = ABC\bar{C} + ACD$$

2、译码器的扩展

- 利用2线-4线译码器和3线-8线译码器，可以扩展构成：**4线-16线**译码器、**5线-32线**译码器、**6线-64线**译码器

用74X139和74X138构成5线-32线译码器

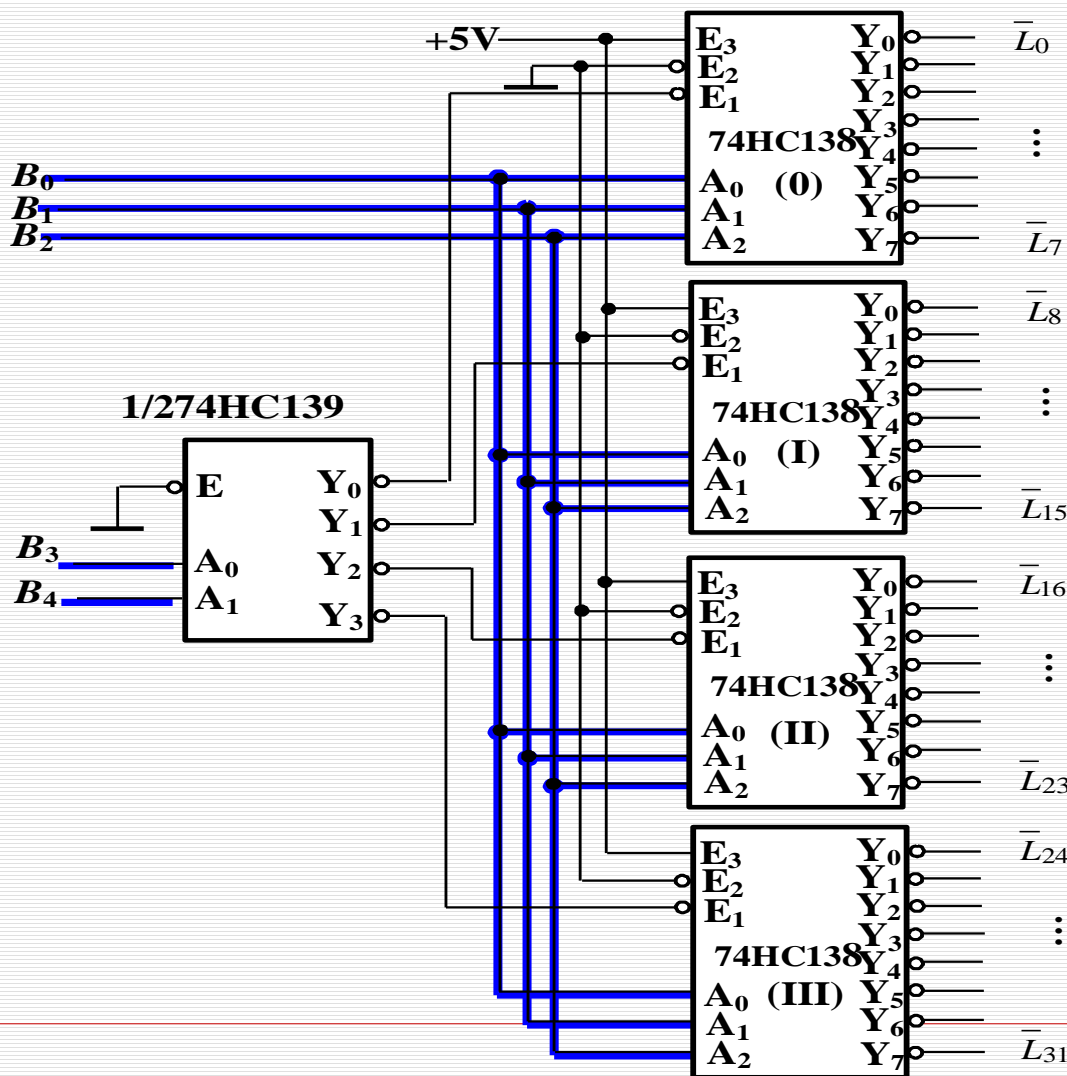

原理：对应 B_1B_0 的四种状态：00、01、10、11，分别设置74HC138片(0)、(1)、(2)、(3)为译码状态（有一个输出为0，其余输出全部为1），其余3片为禁止译码状态（全部输出为1）；


接法：

1.五位二进制码的低三位 $B_2B_1B_0$ 分别与4片74HC138的3个地址输入端并接；

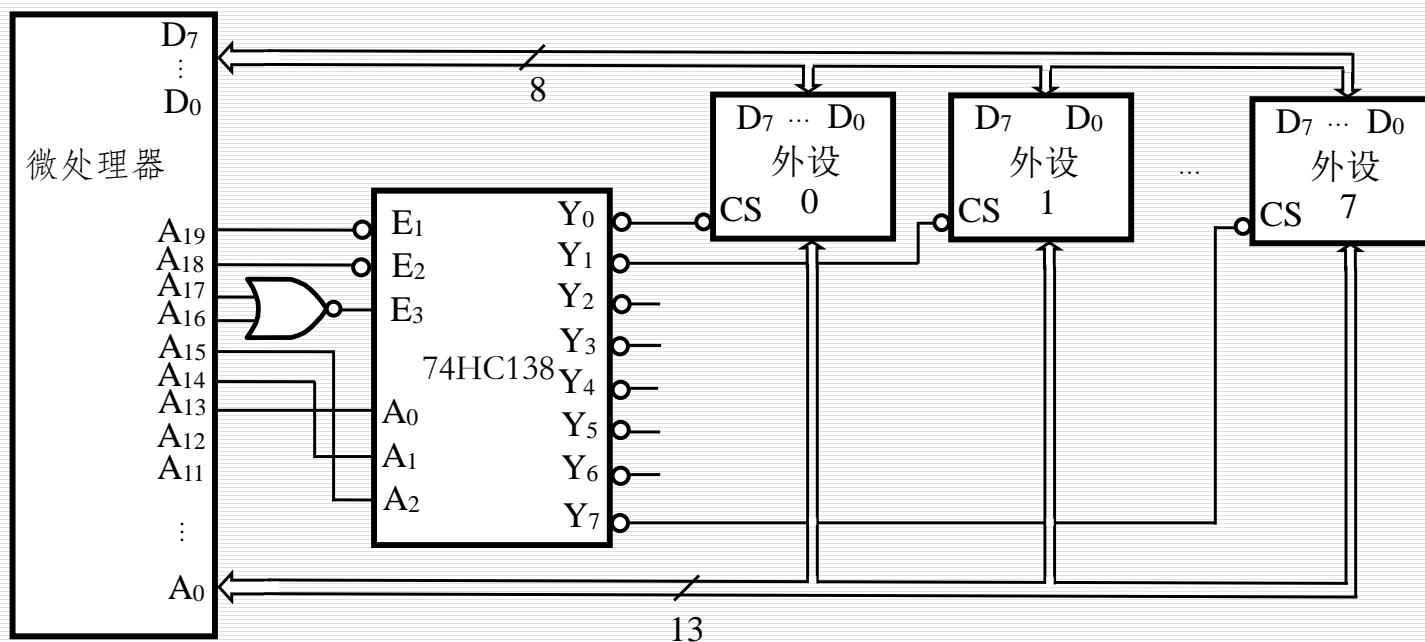2.高两位 B_4B_3 接入74HC139的两个地址输入端，而将其四个低有效输出分别接入4片74HC138的低使能输入端，使得它们在 B_4B_3 的作用下轮流工作。

译码器应用

译码器常用于识别不同设备。当 $A_{19}A_{18}A_{17}A_{16}=0000$,
 $A_{15}A_{14}A_{13}=000$, 选中外设0。



$$\begin{aligned}\overline{CS}_0 &= \overline{Y}_0 = \overline{A_{19}} \overline{A_{18}} (\overline{A_{17}} + \overline{A_{16}}) \overline{A_{15}} \overline{A_{14}} \overline{A_{13}} \\ &= A_{19} + A_{18} + A_{17} + A_{16} + A_{15} + A_{14} + A_{13}\end{aligned}$$

(2) 二-十进制译码器的真值表


对于BCD代码以外的伪码（1010 ~ 1111这6个代码） $Y_0 \sim Y_9$ 均为高电平。

9



0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
2	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
3	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
4	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
5	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
6	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
7	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
8	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
9	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

二-十进制译码器应用电路

功能：将8421BCD码译成为10个状态输出。

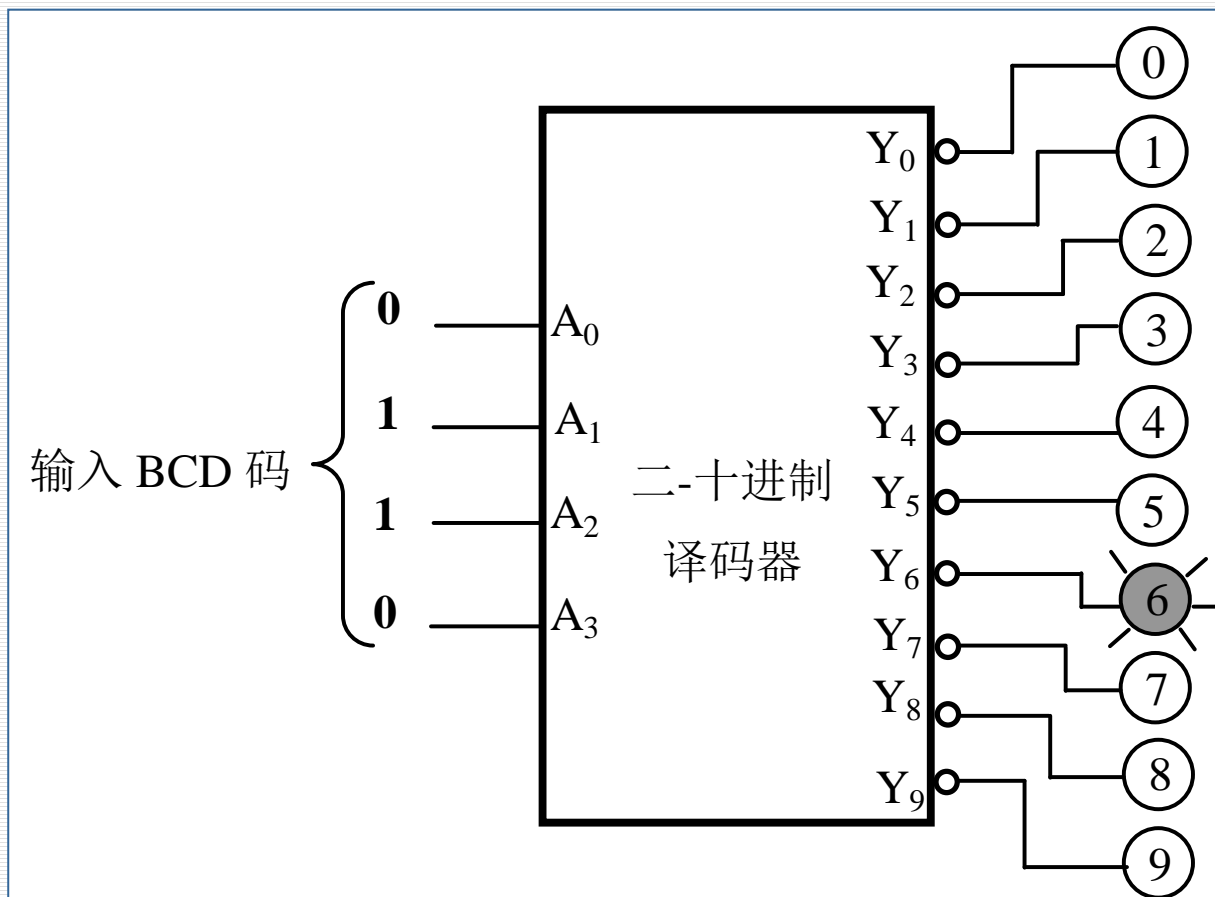


(3) 显示译码器

  


1. 七段显示译码器（七段数码管）


(1) 最常用的显示器有：半导体发光二极管和液晶显示器。

 

共阳极显示器

 

共阴极显示器

 


显示器分段布局图

常用的集成七段显示译码器

-----CMOS七段显示译码器74HC4511

显示译码器与显示器的连接方式

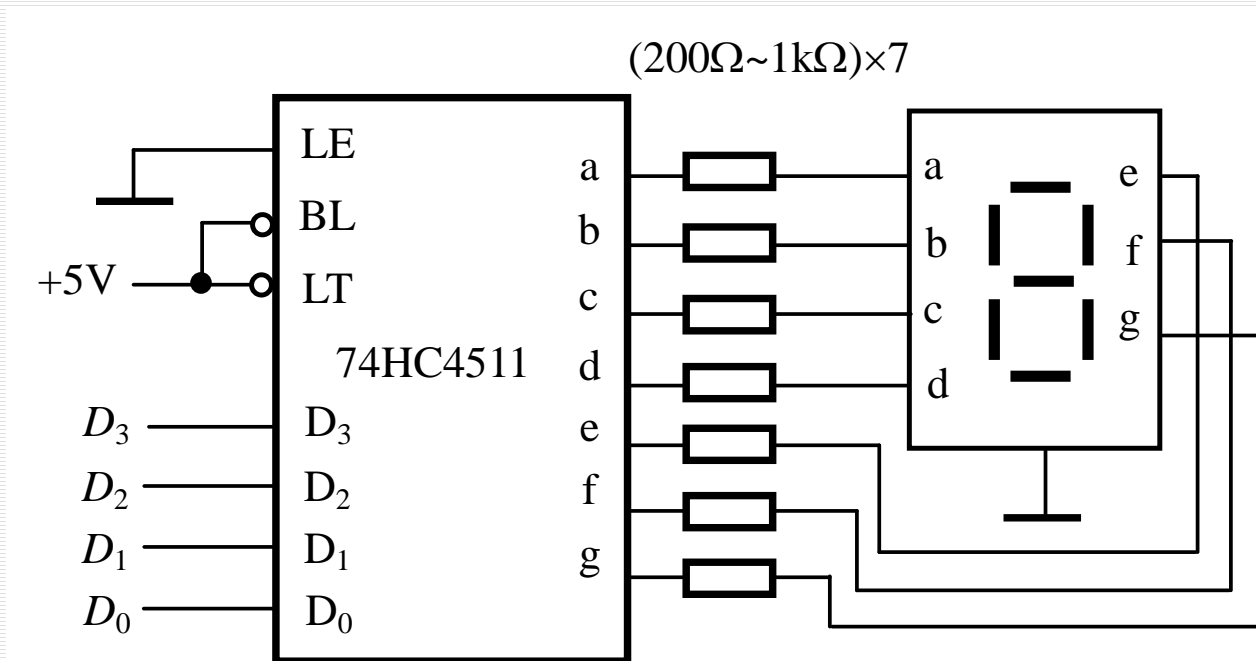

CMOS七段显示译码器74HC4511功能表

十进制或功能	输 入							输 出							字形
	LE	\overline{BL}	\overline{LT}	D_3	D_2	D_1	D_0	a	b	c	d	e	f	g	
0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0
1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1
2	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	2
3	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	3
4	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	4
5	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	5
6	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	6
7	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	7
8	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	8
9	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	9

CMOS七段显示译码器74HC4511功能表(续)

十进制或功能				输 入				输 出							字形
	<i>LE</i>	<i>BL</i>	<i>LT</i>	<i>D</i> ₃	<i>D</i> ₂	<i>D</i> ₁	<i>D</i> ₀	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	
10	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	熄灭
11	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	熄灭
12	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	熄灭
13	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	熄灭
14	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	熄灭
15	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	熄灭
灯测试	×	×	0	×	×	×	×	1	1	1	1	1	1	1	8
灭灯	×	0	1	×	×	×	×	0	0	0	0	0	0	0	熄灭
锁存	1	1	1	×	×	×	×	*							*

熄灭多余的0

检查译码器本身及显示器各段的好坏


锁存


熄灭多余的0

检查译码器本身及显示器各段的好坏

锁存

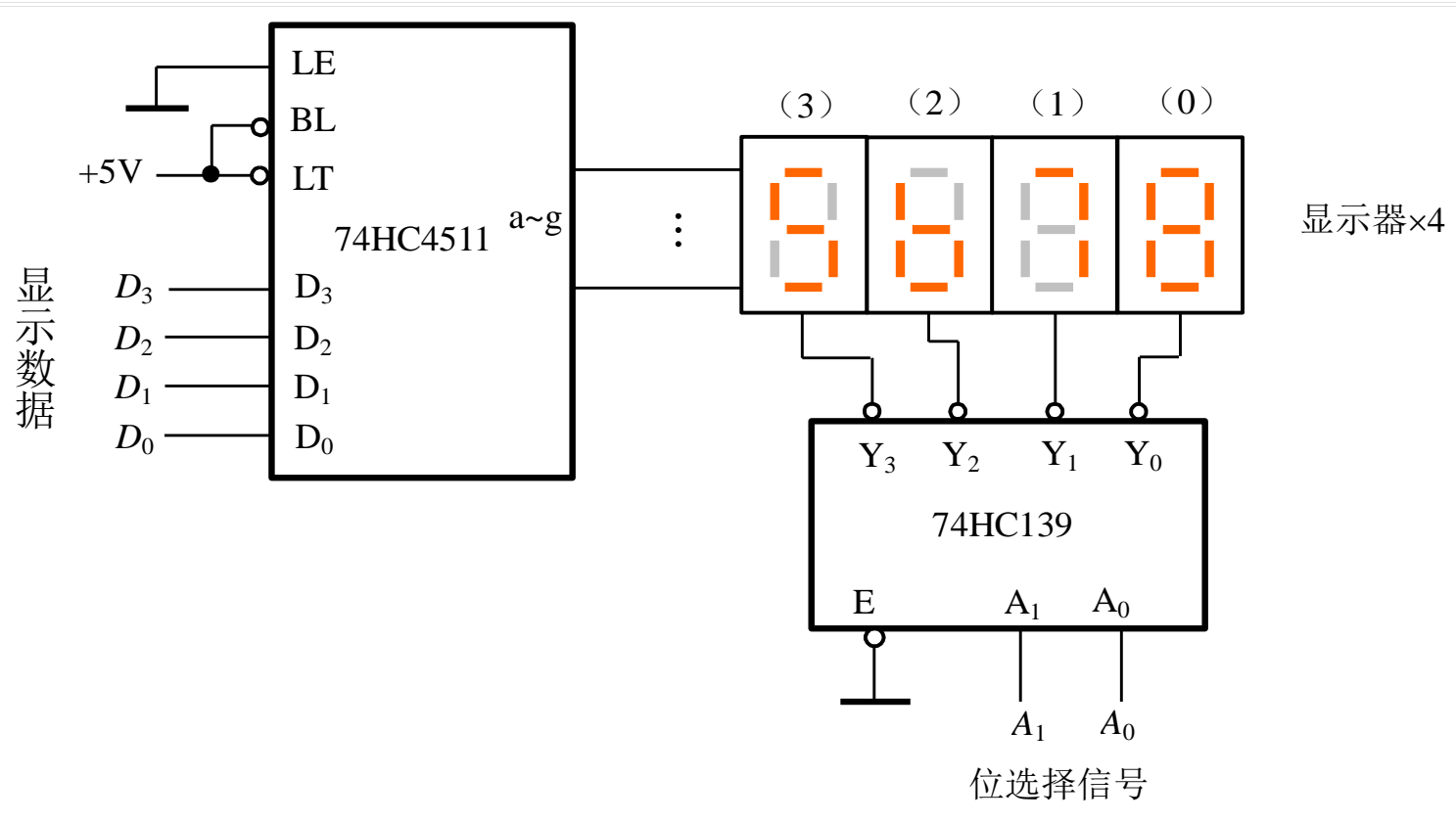例 由译码器、显示译码及4个七段显示器构成的4位动态显示电路如图所示，试分析工作原理。



 


位选择信号A1、A0控制 $\overline{Y_3} \sim \overline{Y_0}$ 依次产生低电平，使4个显示器轮流显示。要显示的数据组依次送到 $D_3D_2D_1D_0$ 分别在4个显示器上显示。利用人的视觉暂留时间，当刷新频率达到一定数值（如40Hz，即 $T=1/40\text{Hz}=0.025\text{s}$ ）可看到稳定的数字。

$$25\text{Hz} < f_c < 100\text{Hz}$$


数据分配器

数据分配器示意图

 

数据分配器：相当于多输出的单刀多掷开关，是将公共数据线上的数据按需要送到不同的通道上去的逻辑电路。

用74HC138译码器实现数据分配器

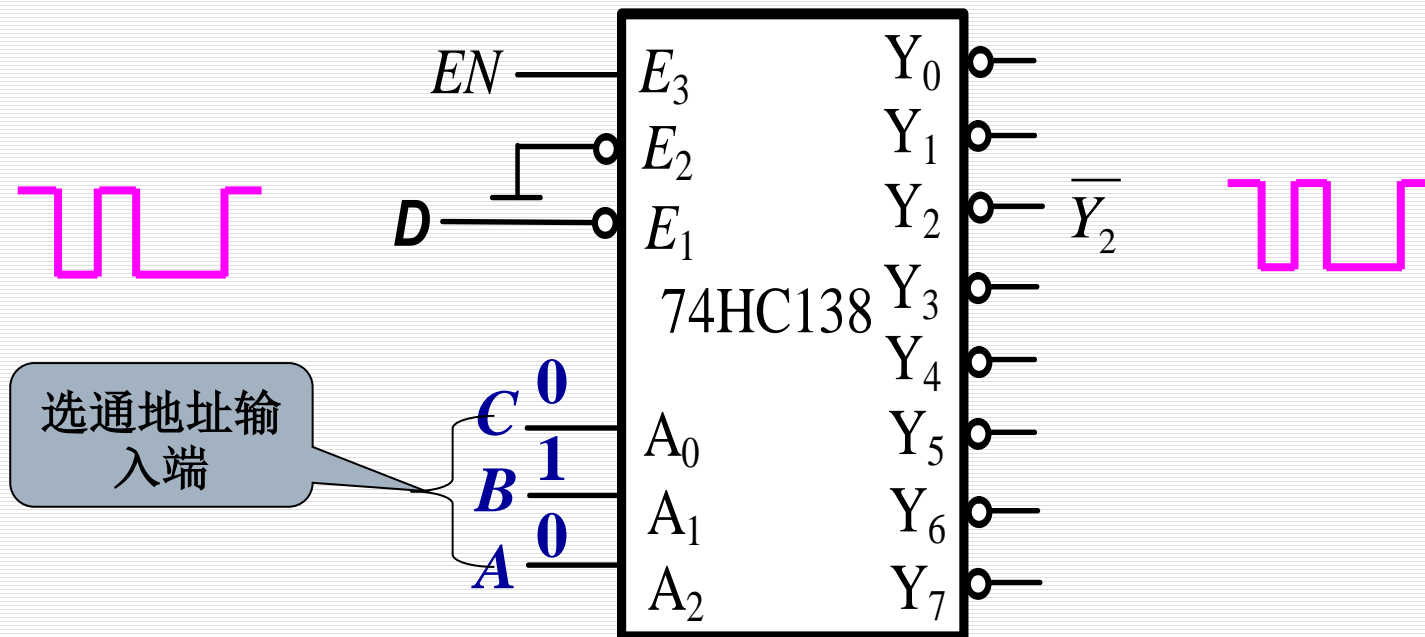

$$\overline{Y}_2 = \overline{E_3} \cdot \overline{E_2} \cdot \overline{E_1} \cdot \overline{A_2} \cdot A_1 \cdot \overline{A_0} = \overline{D} \cdot \overline{A} \cdot B \cdot \overline{C} = D$$

即：当 $ABC = 010$ 时，只有 Y_2 输出端得到与输入相同的数据波形，其余输出端均为高电平。

因此：通过改变地址输入端的取值，可以将数据送到不同的输出端。

74HC138译码器作为数据分配器时的功能表

输 入						输 出							
E_3	$\overline{E_2}$	$\overline{E_1}$	A_2	A_1	A_0	$\overline{Y_0}$	$\overline{Y_1}$	$\overline{Y_2}$	$\overline{Y_3}$	$\overline{Y_4}$	$\overline{Y_5}$	$\overline{Y_6}$	$\overline{Y_7}$
0	×	×	×	×	×	1	1	1	1	1	1	1	1
1	D	0	0	0	0	D	1	1	1	1	1	1	1
1	D	0	0	0	1	1	D	1	1	1	1	1	1
1	D	0	0	1	0	1	1	D	1	1	1	1	1
1	D	0	0	1	1	1	1	1	D	1	1	1	1
1	D	0	1	0	0	1	1	1	1	D	1	1	1
1	D	0	1	0	1	1	1	1	1	1	D	1	1
1	D	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	D	1
1	D	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	D

例: 试用门电路设计一个具有低电平使能控制的1线—4线数据分配器, 使能信号无效时, 电路所有的输出为高阻态。当通道选择信号将1路输入信号连接到其中1路输出端时, 其他输出端为高阻状态。


1. 列真值表
输出端有3种状态
(0、1、z), 输出
级是4个三态门组成。
其控制信号由E、S1、
S0共同作用产生。

输 入			输 出			
\overline{E}	S_1	S_0	Y_3	Y_2	Y_1	Y_0
0	0	0	z	z	z	In
0	0	1	z	z	In	z
0	1	0	z	In	z	z
0	1	1	In	z	z	z
1	x	x	z	z	z	z

2. 写出4个三态门控制端的逻辑表达式

$$C_0 = \overline{\overline{E}} \cdot \overline{S_1} \cdot \overline{S_0} \quad C_1 = \overline{\overline{E}} \cdot \overline{S_1} \cdot S_0 \quad C_2 = \overline{\overline{E}} \cdot S_1 \cdot \overline{S_0} \quad C_3 = \overline{\overline{E}} \cdot S_1 \cdot S_0$$

3. 画逻辑电路

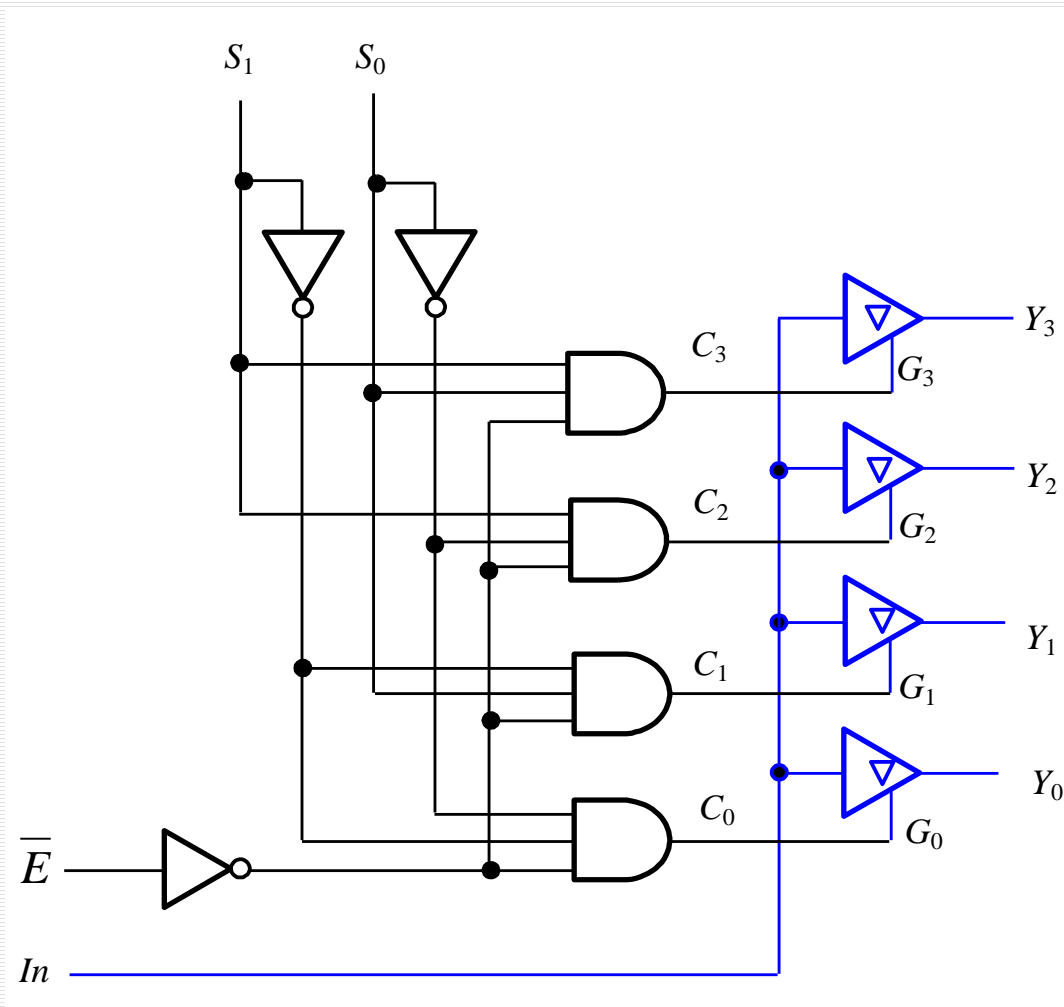


4.4.3 数据选择器

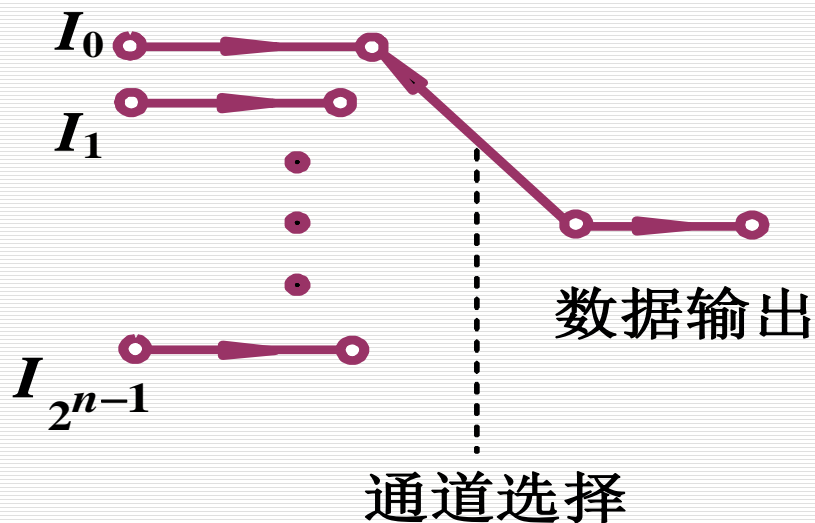
1、数据选择器的定义与功能

数据选择器： 能够实现数据选择功能的逻辑电路。它的作用相当于多个输入的单刀多掷开关， 又称“多路开关”。

数据选择的功能： 在通道选择信号的作用下， 将多个通道的数据分时传送到公共的数据通道上去的。



2选1数据选择器

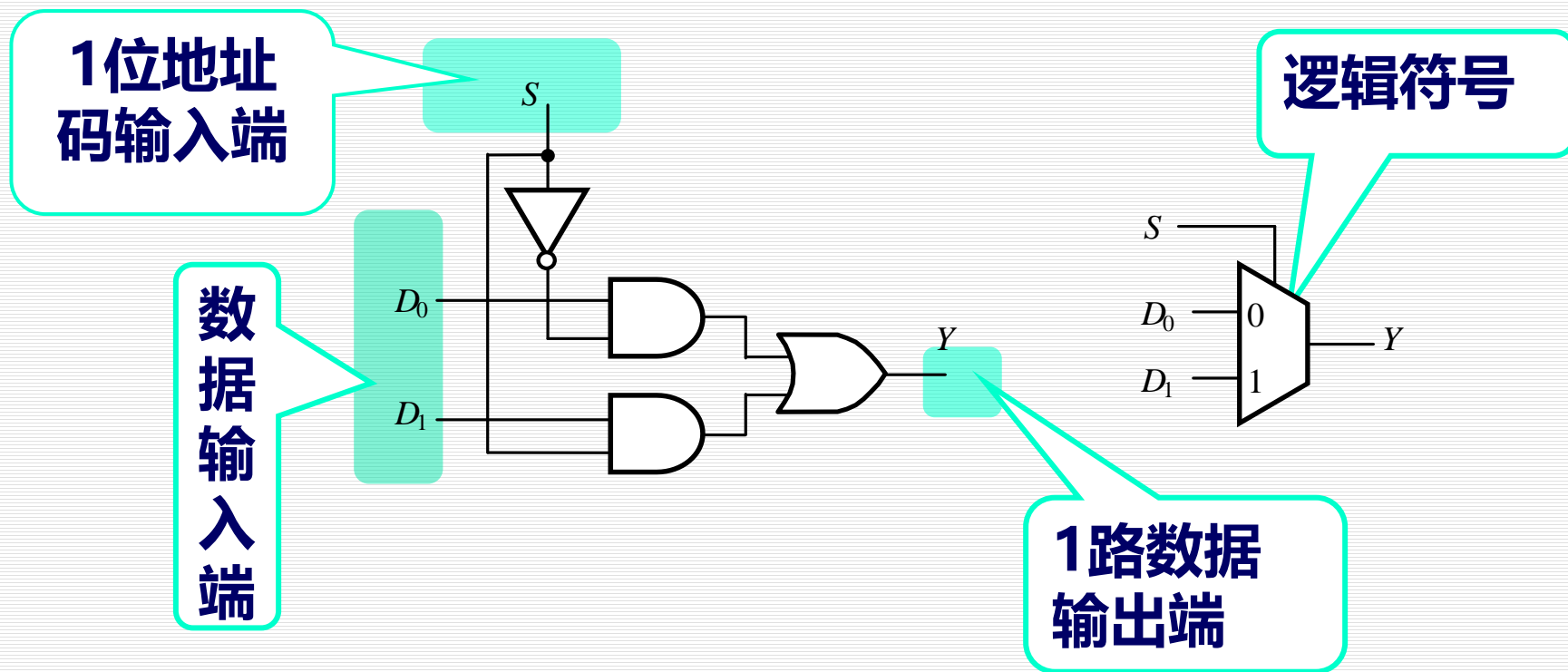


2、4选1数据选择器

(1) 逻辑电路

由3个2选1数据选择器构成4选1数据选择器。


2 位地址
码输入端

数据
输入端

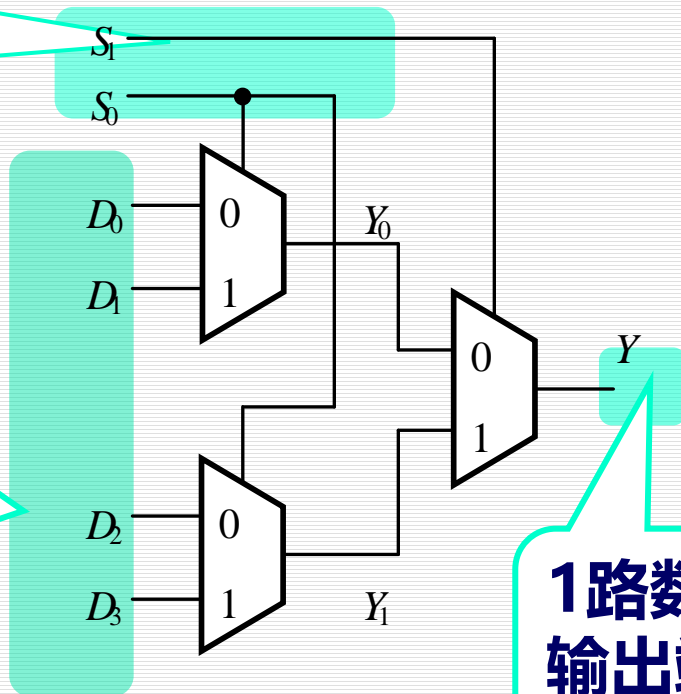


1路数据
输出端

逻辑符号

 

(2) 工作原理及逻辑功能

真值表

 

选择输入		输 出
S_1	S_0	Y
0	0	D_0
0	1	D_1
1	0	D_2
1	1	D_3


$$Y = \overline{S_1}\overline{S_0}D_0 + \overline{S_1}S_0D_1 + S_1\overline{S_0}D_2 + S_1S_0D_3$$

$$Y = D_0m_0 + D_1m_1 + D_2m_2 + D_3m_3$$

同理，可以构成更多输入通道的数据选择器。若选择输入端为 n ，则可选输入通道数为 2^n 。

3、集成电路数据选择器

8选1数据选择器74HC151

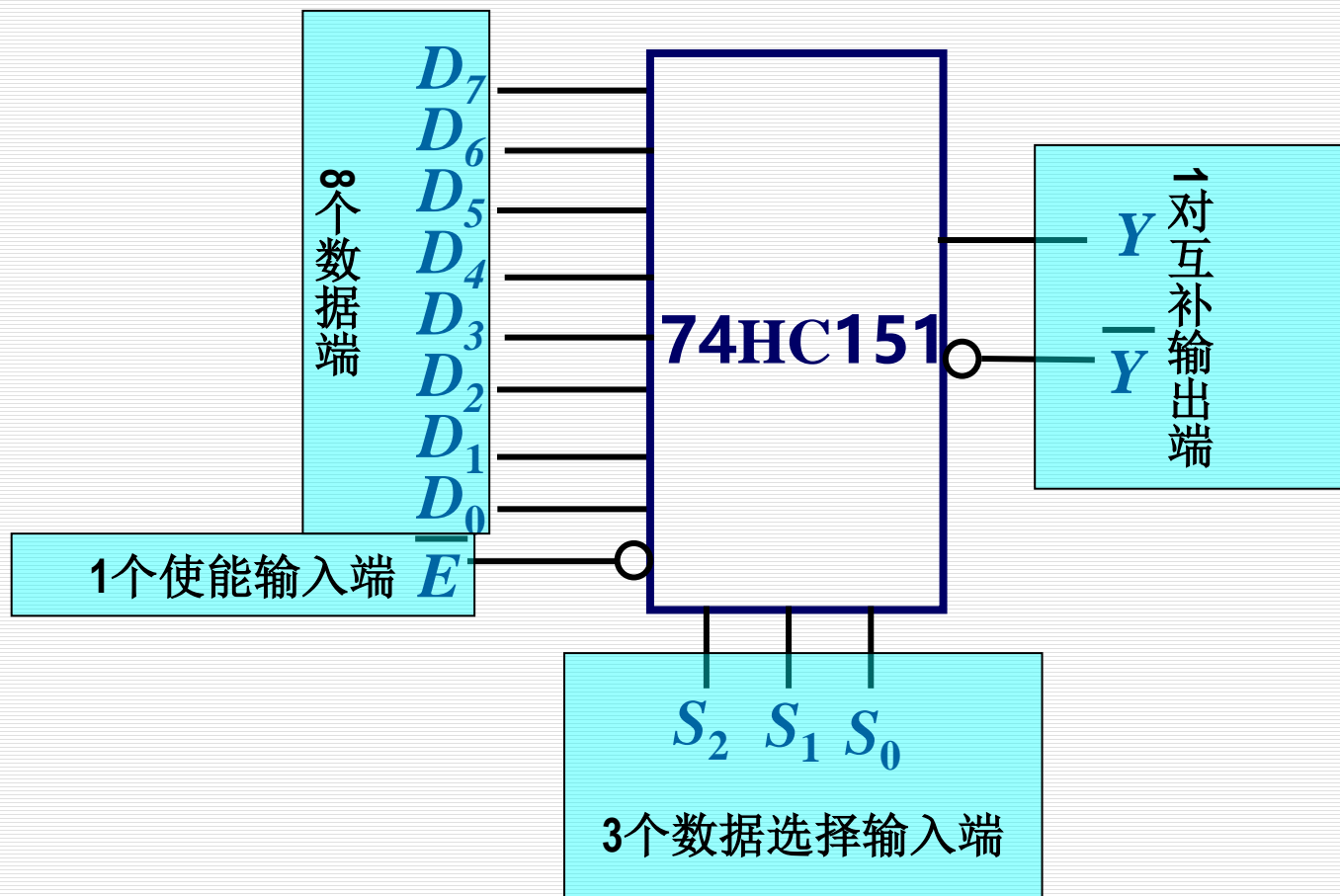

74HC151逻辑符号

74HC151的功能表

•当 $\overline{E}=1$ 时, $Y=0$ 。

•当 $\overline{E}=0$ 时

$$Y = \overline{S_2}\overline{S_1}\overline{S_0}D_0 + \overline{S_2}\overline{S_1}S_0D_1 + \overline{S_2}S_1\overline{S_0}D_2 + \overline{S_2}S_1S_0D_3 + S_2\overline{S_1}\overline{S_0}D_4 + S_2\overline{S_1}S_0D_5 + S_2S_1\overline{S_0}D_6 + S_2S_1S_0D_7$$

$$Y = \sum_{i=0}^7 D_i m_i$$

输 入				输 出	
使能 \overline{E}	选 择			Y	\overline{Y}
	S_2	S_1	S_0		
1	X	X	X	L	H
0	0	0	0	D_0	$\overline{D_0}$
0	0	0	1	D_1	$\overline{D_1}$
0	0	1	0	D_2	$\overline{D_2}$
0	0	1	1	D_3	$\overline{D_3}$
0	1	0	0	D_4	$\overline{D_4}$
0	1	0	1	D_5	$\overline{D_5}$
0	1	1	0	D_6	$\overline{D_6}$
0	1	1	1	D_7	$\overline{D_7}$

4、数据选择器的应用

□ 数据选择器的扩展：



- 前面介绍的2选1、4选1、8选1都是一位数据选择器，如何通过扩展实现多位数据选择功能？——位的扩展
- 如何扩展实现更多数据输入端的数据选择功能（如16选1）？——字的扩展

□ 用数据选择器实现逻辑函数

□ 用数据选择器构成查找表


4、数据选择器的应用

(1) 位的扩展：用两片74x151组成二位八选一的数据选择器

 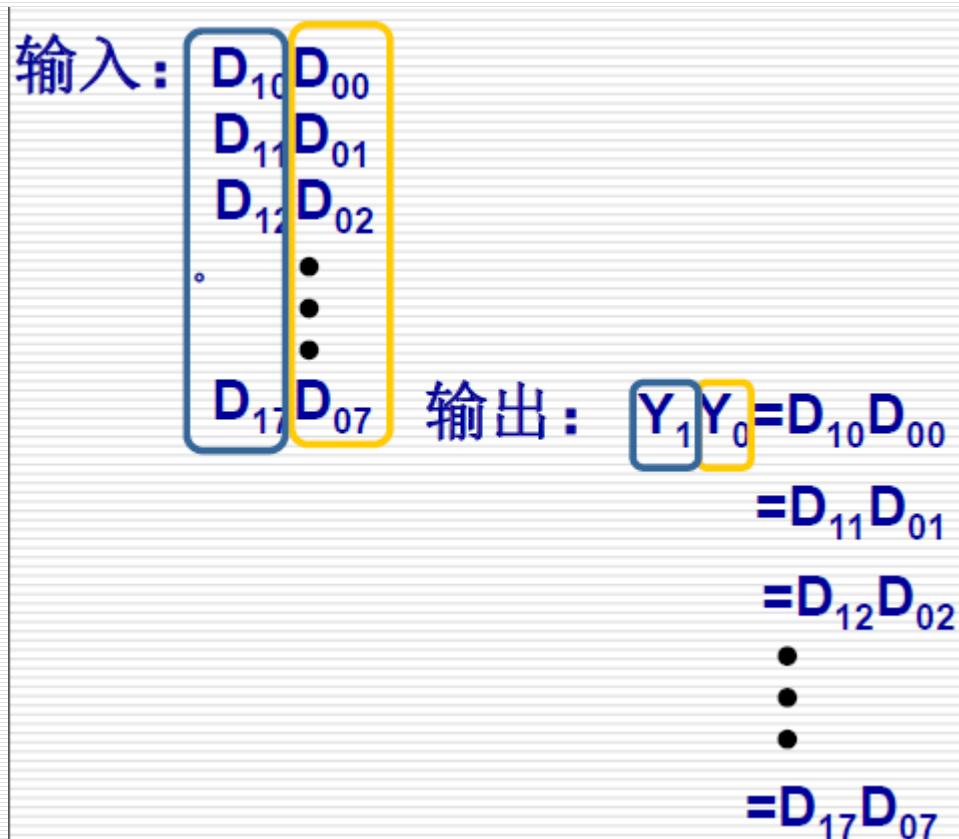

4、数据选择器的应用

(1) 位的扩展：用两片74x151组成二位八选一的数据选择器

 

由2个一位数据选择器并联而成，即：

将使能端连在一起；
将相应的数据选择端连在一起

(2) 字的扩展：将两片74x151连接成一个16选1的数据选择器


16选1数据选择器
数据输入端：16路
($D_0 \sim D_{15}$)
通道地址码：4位
(DCBA)

$DCBA = 0000 \sim 0111$


$Y = D_0 \sim D_7$

$DCBA = 1000 \sim 1111$

$Y = D_8 \sim D_{15}$

 

(2) 字的扩展：将两片74x151连接成一个16选1的数据选择器

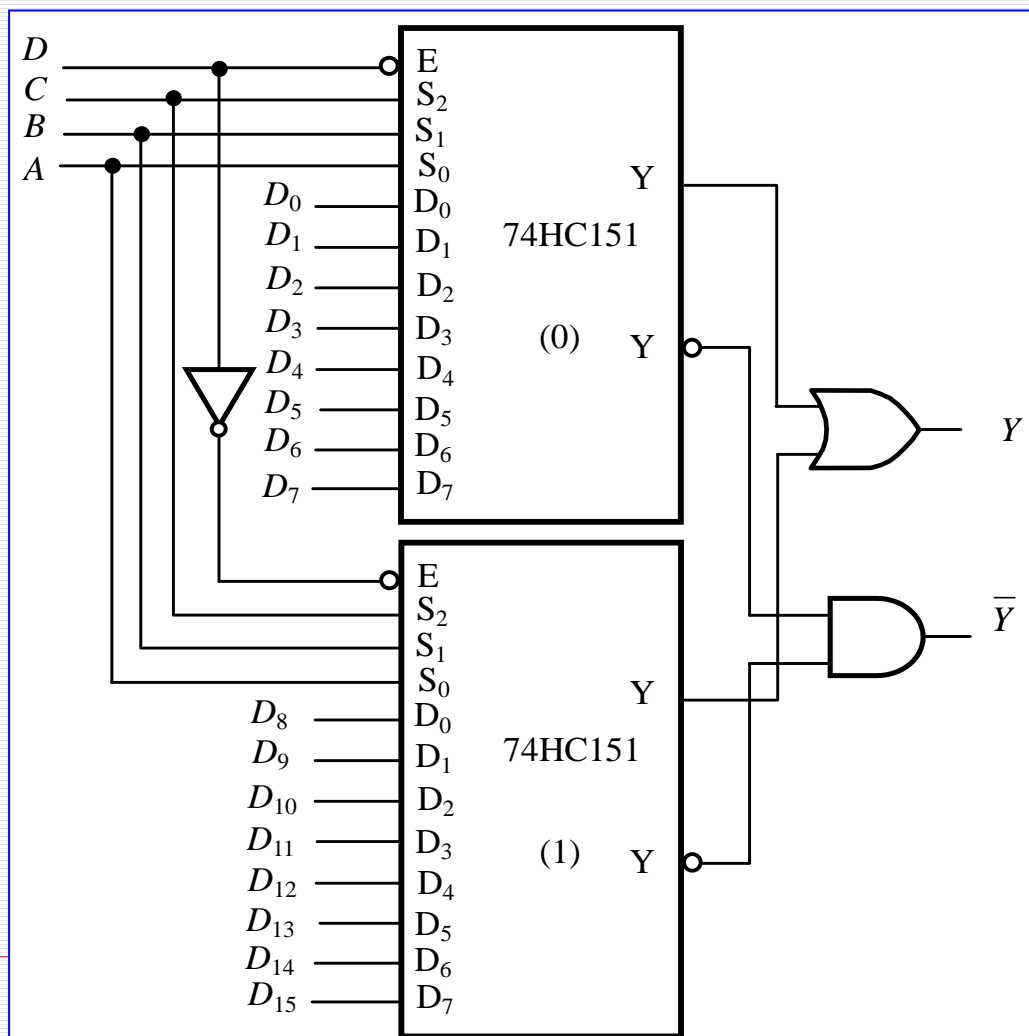


由于16选1数据选择器包含4个数据选择输入端，因此：

将最高位D与其中一片的使能端相连，反相后与另一片使能端相连；


将低三位C、B、A与两片八选一数据选择器对应的数据选择输入端相连

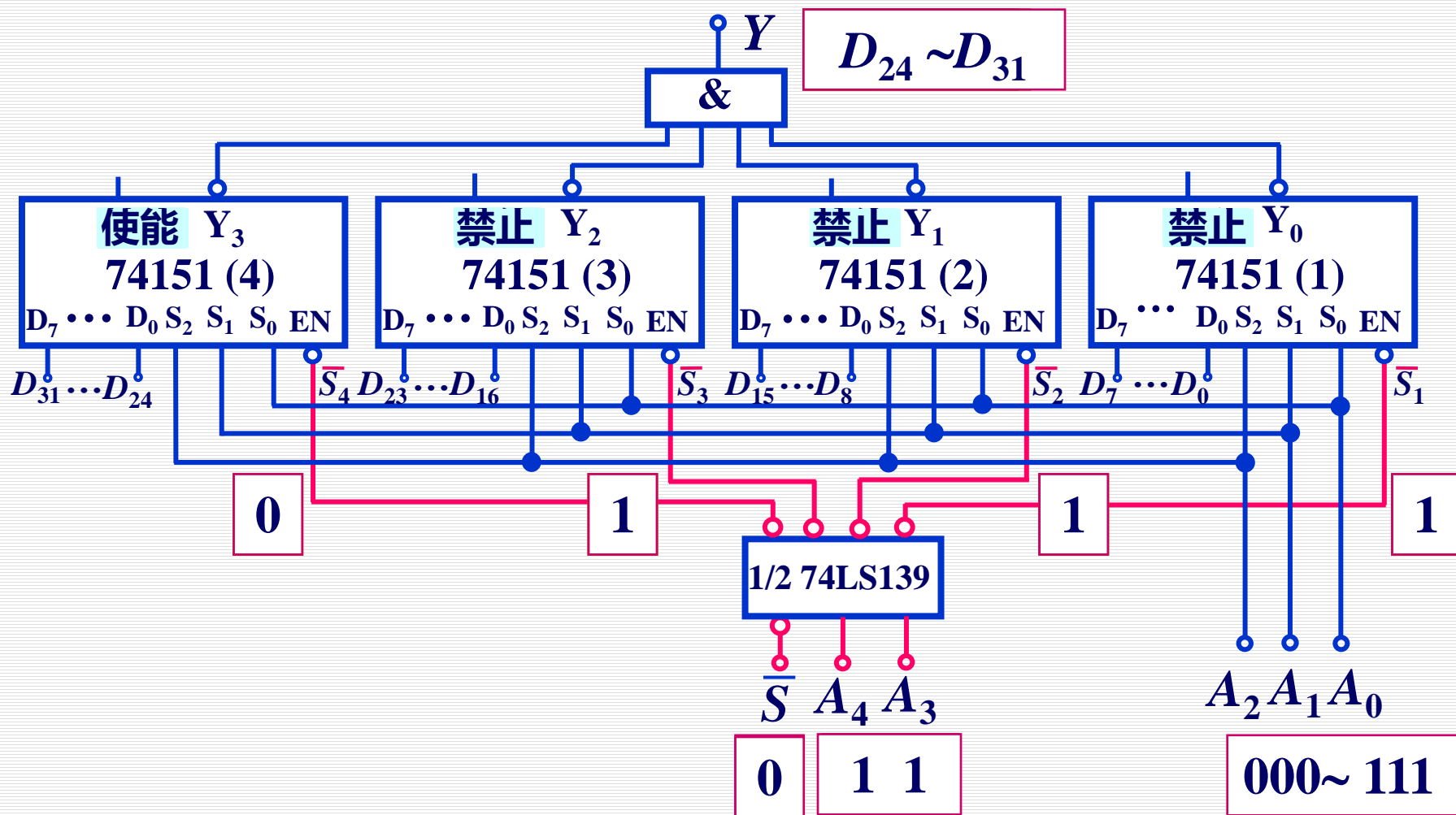四片 8 选 1 (74HC151) \rightarrow 32 选 1 数据选择器



(3) 用数据选择器实现逻辑函数

以8选1为例进行说明

 

• 当 $\overline{E}=0$ 时:
$$Y = \sum_{i=0}^7 D_i m_i$$

• 当 $D_0=D_3=D_5=D_7=0$
 $D_1=D_2=D_4=D_6=1$

$$Y = m_1 + m_2 + m_4 + m_6$$

• 当 $D_0=D_3=D_5=D_7=1$
 $D_1=D_2=D_4=D_6=0$ 时:

$$Y = m_0 + m_3 + m_5 + m_7$$

控制 D_i , 就可得到不同的逻辑函数。

例1：用8选1数据选择器实现下列逻辑函数


$$L = \overline{X}YZ + X\overline{Y}Z + XY$$

解：

$$L = m_3 + m_5 + m_6 + m_7$$

$$Y = m_0D_0 + m_1D_1 + m_2D_2 + m_3D_3 + m_4D_4 + m_5D_5 + m_6D_6 + m_7D_7$$

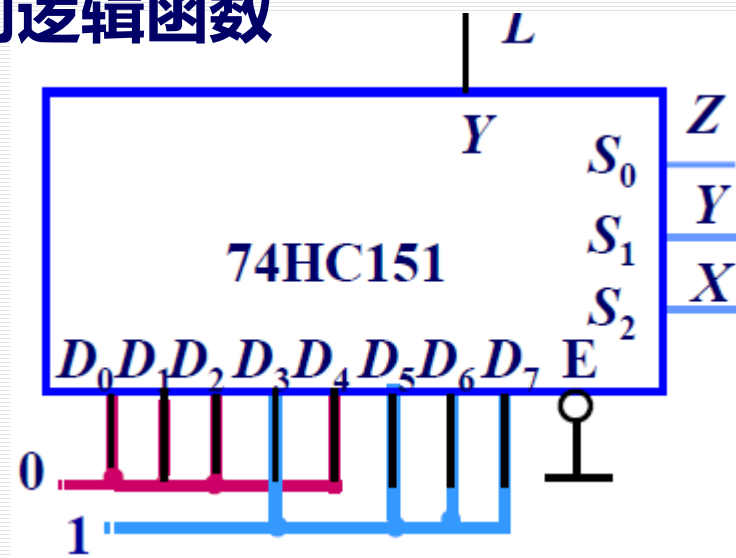比较Y和L，当： $D_3 = D_5 = D_6 = D_7 = 1, D_0 = D_1 = D_2 = D_4 = 0$ ，
时， $Y=L$



例2：用4选1数据选择器实现下列逻辑函数


$$L_0 = \overline{A}B + A\overline{B}$$

解：

$$L_0 = \overline{A}B + A\overline{B} = \overline{A}\overline{B} \cdot 0 + \overline{A}B \cdot 1 + A\overline{B} \cdot 1 + AB \cdot 0$$

因此，将变量A、B接入4选1数据选择器的两个选择输入端 S_1 和 S_0 ；


L_0 中出现的最小项对应的数据端为1，没有出现的最小项为0。

 

 例3：用数据选择器实现下列逻辑函数 $L_0 = \overline{A}B + A\overline{C} + BC$
要求：

- 用4选1数据选择器实现；
- 用2选1数据选择器实现；


解3a：4选1数据选择器有2个选通端接输入A和B，表达式有3个变量。因此数据端需要输入1个变量。考察真值表C与 L_1 的关系。



输 入			输 出
A	B	C	L_1
0	0	0	$L_1 = 0$
0	0	1	
0	1	0	$L_1 = C$
0	1	1	
1	0	0	$L_1 = \overline{C}$
1	0	1	
1	1	0	$L_1 = 1$
1	1	1	

 例3b. 用2选1数据选择器和必要的逻辑门实现 $L_1 = AB + A\bar{C} + BC$

解3b: 选1数据选择器只有1个选通端接输入**A**，表达式有3个变量。因此数据端需要输入**2**个变量。考察真值表**B**、**C**与**L₁**的关系。




输 入			输 出	
A	B	C	L ₁	
0	0	0	0	$L_1 = BC$
0	0	1	0	
0	1	0	0	
0	1	1	1	
1	0	0	1	$L_1 = B + \bar{C}$
1	0	1	0	
1	1	0	1	
1	1	1	1	

总结：利用数据选择器实现函数的一般步骤：

1. 当变量数=选通端数，以8选1数据选择器、函数包含3变量为例：
 - a、将函数变换成最小项表达式
 - b、地址信号 S_2 、 S_1 、 S_0 作为函数的输入变量
 - c、处理数据输入 $D_0 \sim D_7$ 信号电平。逻辑表达式中有 m_i ,则相应 $D_i=1$, 其他的数据输入端均为0。
2. 当变量数>选通端数，需要通过考察多余的变量与输出之间的关系，从而确定如何将某些变量接入数据端。

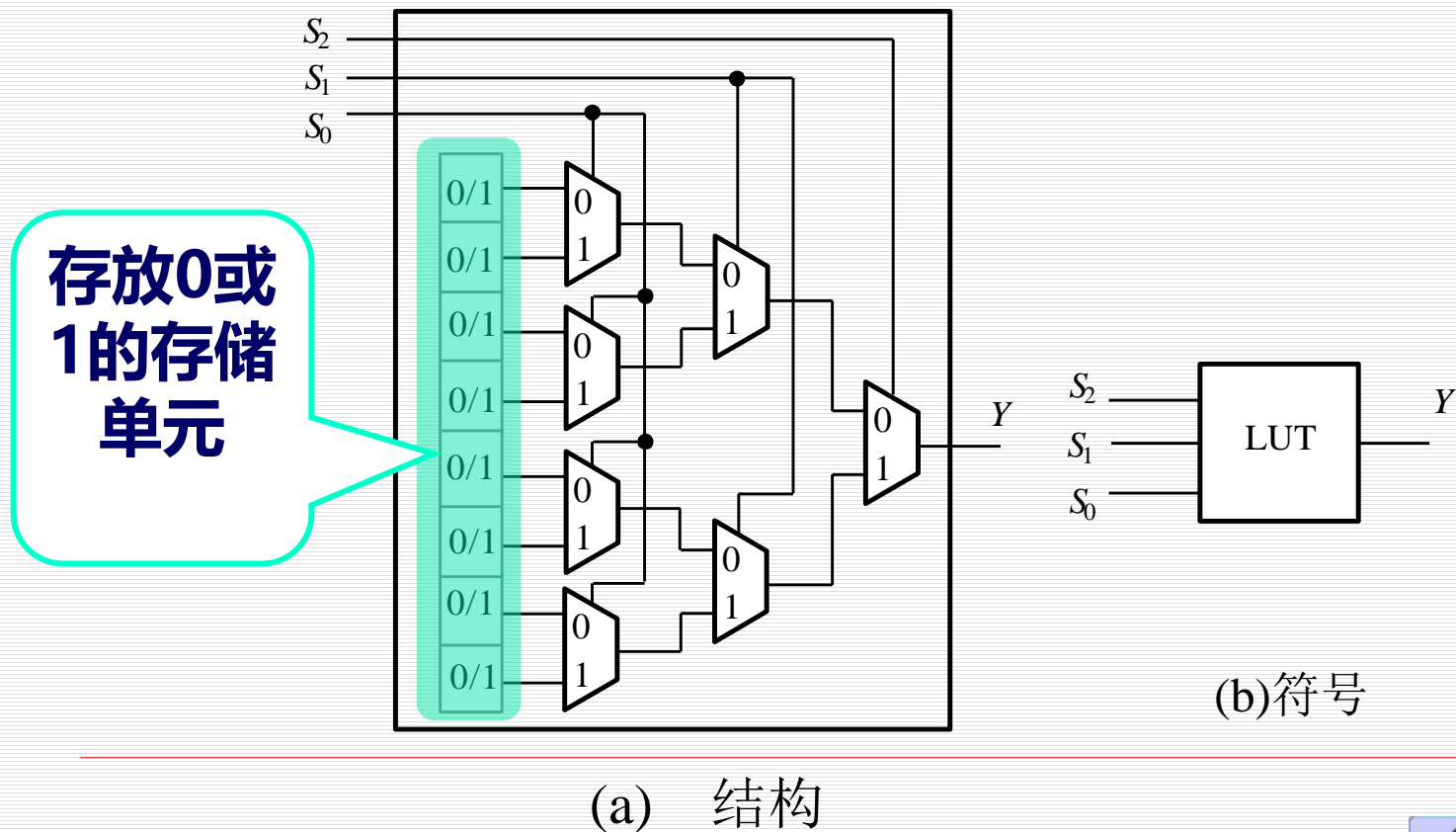(4) 数据选择器构成查找表 LUT

构成FPGA基本单元的逻辑块主要是查找表LUT。LUT实质是一个小规模的存储器，以真值表的形式实现给定的逻辑函数。3输入LUT的结构及逻辑符号如图。



用查找表LUT实现逻辑函数

$$L_1 = AB + A\bar{C} + BC$$


用LUT实现逻辑函数，变量A、B、C接选择输入端，对存储单元进行编程。

转换为最小项形式：


$$\begin{aligned} L_1 &= AB + A\bar{C} + BC \\ &= \sum m(3,4,6,7) \end{aligned}$$

$$D_0 = D_1 = D_2 = D_5 = 0$$


$$D_3 = D_4 = D_6 = D_7 = 1$$

 


(5) 用8选1数据选择器实现并行数据到串行数据的转换

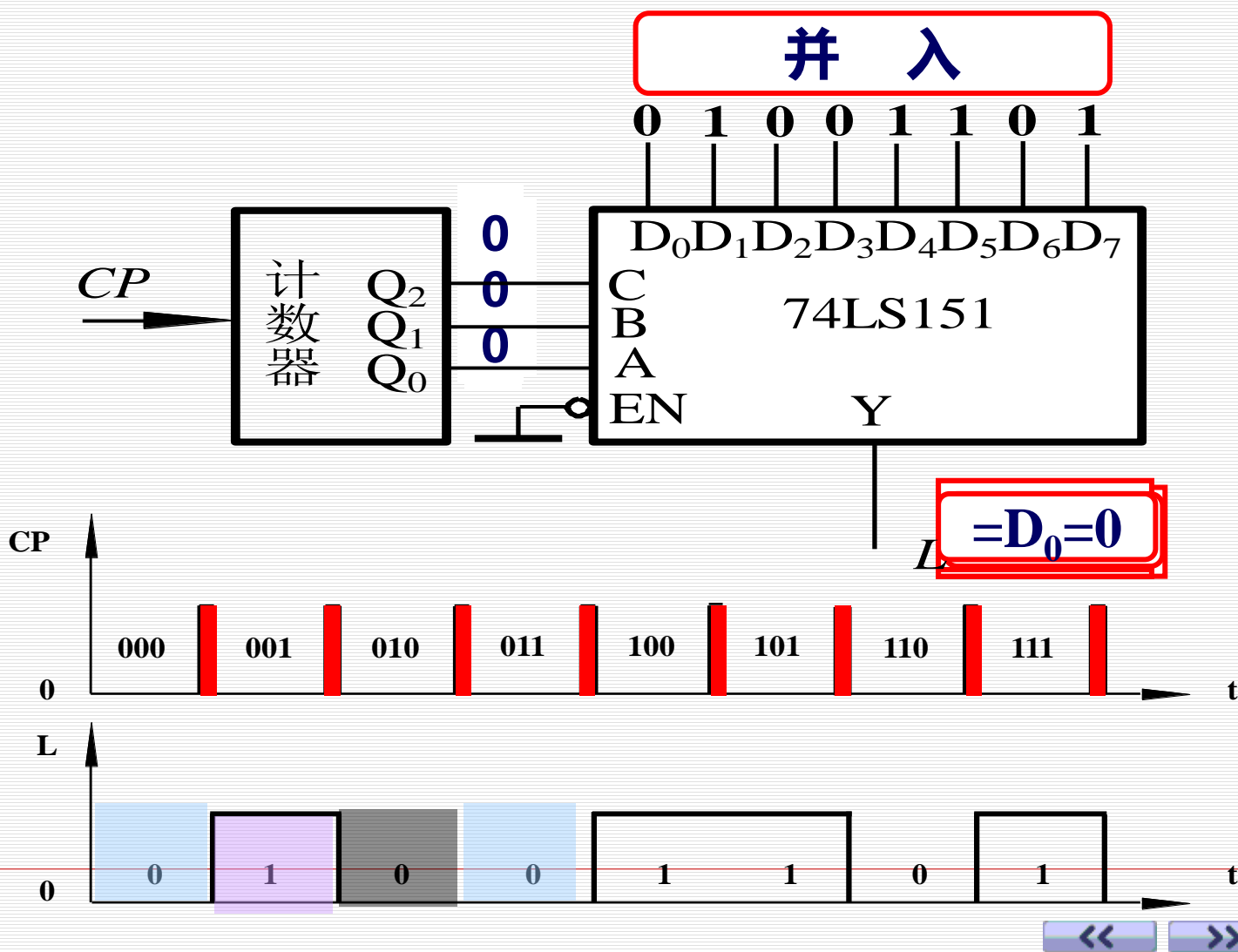



5、其它数据选择器

 



四2选1多路器

 

8选1多路器

  


双4选1多路器

  

16选1多路器

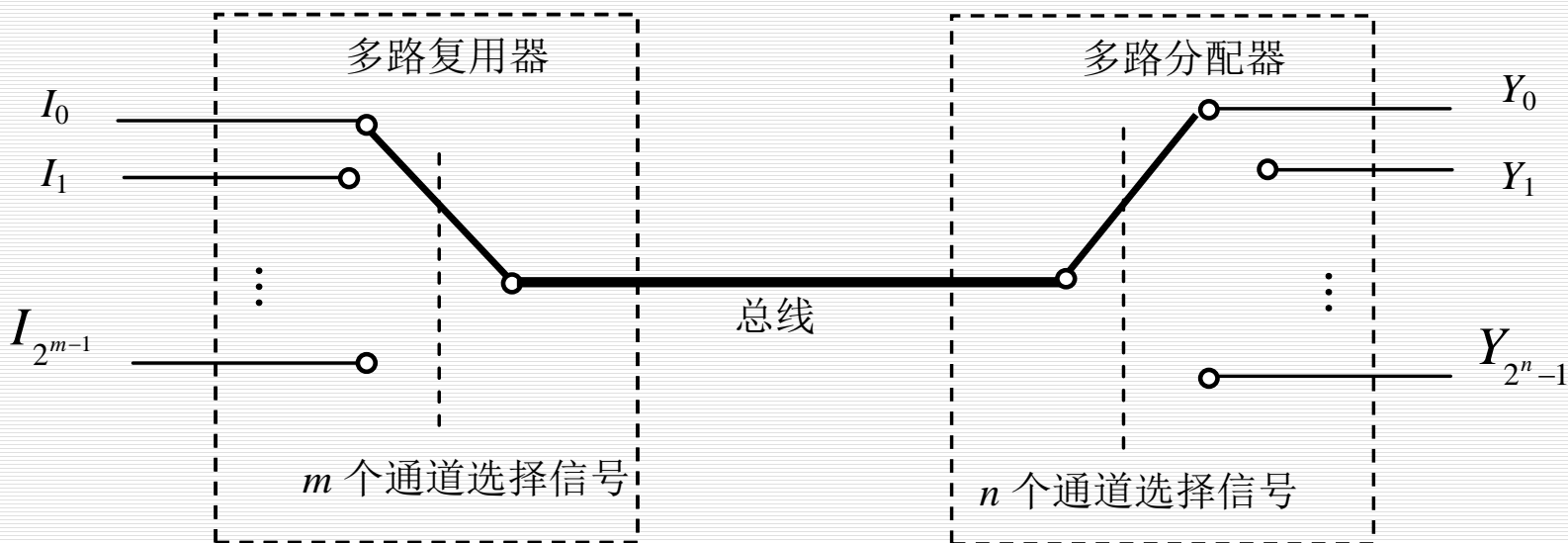6、数据选择器、数据分配器与总线的连接

这种信息传输的基本原理在通信系统、计算机网络系统、以及计算机内部各功能部件之间的信息转送等等都有广泛的应用。



4.4.4 数值比较器

数值比较器：对两个1位数字进行比较 (A 、 B)，以判断其大小的逻辑电路。

1. 1位数值比较器(设计)

输入：两个一位二进制数 A 、 B 。

输出： $F_{A>B} = 1$ ，表示 A 大于 B

$F_{A<B} = 1$ ，表示 A 小于 B

$F_{A=B} = 1$ ，表示 A 等于 B

1位数值比较器


一位数值比较器真值表

$$F_{A>B} = A \overline{B}$$

$$F_{A<B} = \overline{A} B$$

$$F_{A=B} = \overline{A} \overline{B} + AB$$

输 入		输 出		
A	B	$F_{A>B}$	$F_{A<B}$	$F_{A=B}$
0	0	0	0	1
0	1	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	1

 

4.4.4 数值比较器

2、2 位数值比较器：

比较两个2 位二进制数的大小的电路

输入：两个2位二进制数 $A=A_1A_0$ 、 $B=B_1B_0$

基本思路：


当高位 (A_1 、 B_1) 不相等时，无需比较低位 (A_0 、 B_0)，高位比较的结果就是两个数的比较结果。

当高位相等时，两数的比较结果由低位比较的结果决定。

4.4.4 数值比较器

2、2 位数值比较器：

如何用1位数值比较器设计两位数值比较器？

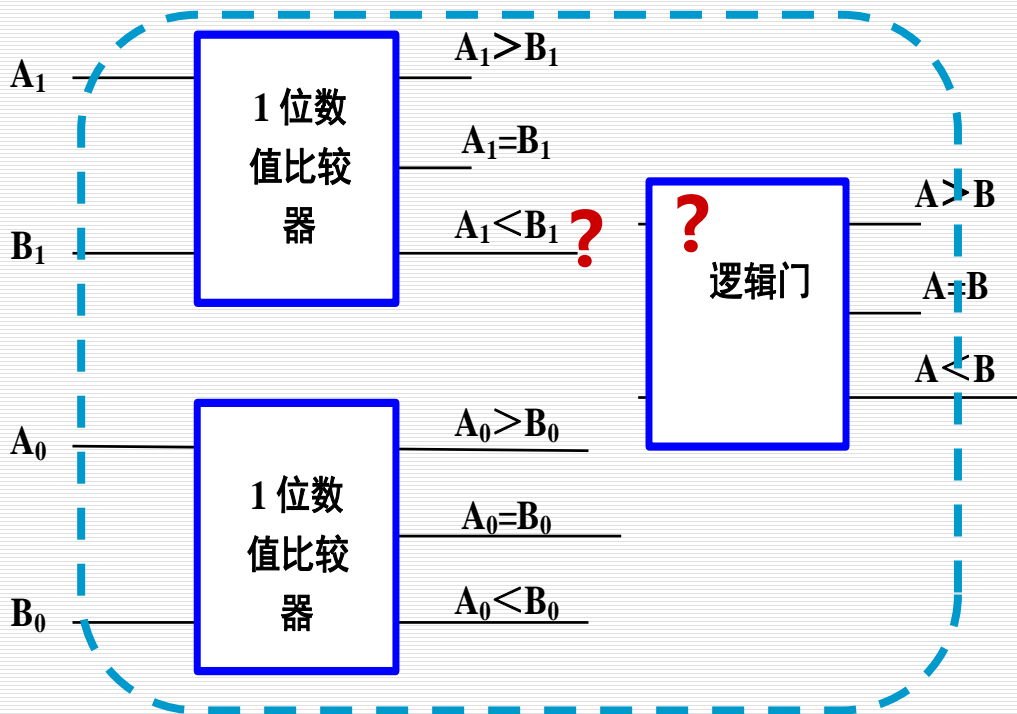

真值表

输 入				输 出		
A_1	B_1	A_0	B_0	$F_{A>B}$	$F_{A<B}$	$F_{A=B}$
$A_1 > B_1$		\times		1	0	0
$A_1 < B_1$		\times		0	1	0
$A_1 = B_1$		$A_0 > B_0$		1	0	0
$A_1 = B_1$		$A_0 < B_0$		0	1	0
$A_1 = B_1$		$A_0 = B_0$		0	0	1

$$F_{A>B} = (A_1 > B_1) + (A_1 = B_1)(A_0 > B_0)$$

$$F_{A<B} = (A_1 < B_1) + (A_1 = B_1)(A_0 < B_0)$$


$$F_{A=B} = (A_1 = B_1)(A_0 = B_0)$$

注意：上述不是真正的逻辑函数表达式，只示意逻辑关系。

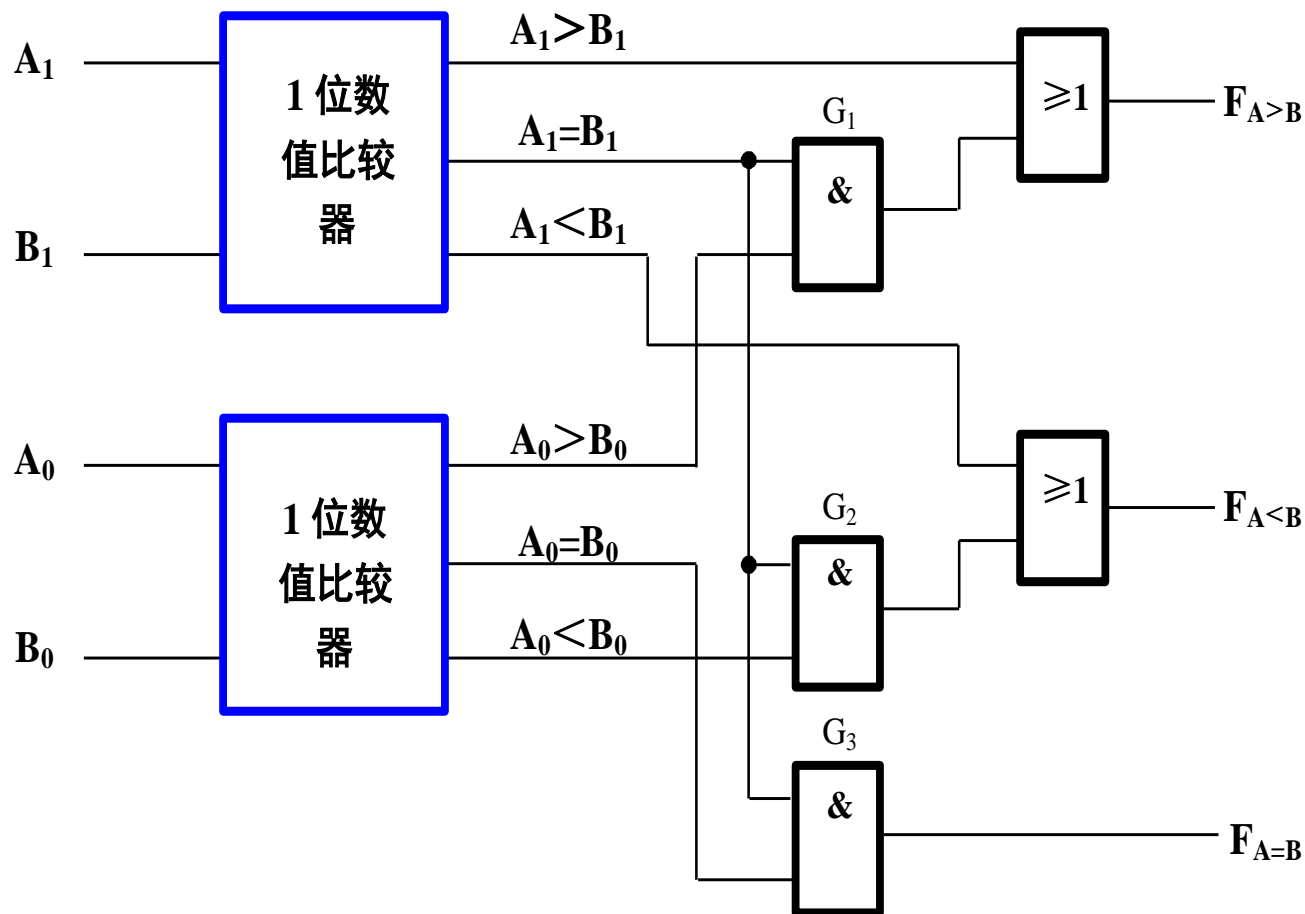4.4.4 数值比较器

$$F_{A>B} = (A_1 > B_1) + (A_1 = B_1)(A_0 > B_0)$$

$$F_{A<B} = (A_1 < B_1) + (A_1 = B_1)(A_0 < B_0) \quad F_{A=B} = (A_1 = B_1)(A_0 = B_0)$$




此思路
可扩展
至多位
数值比
较器

3 集成数值比较器

(1.) 集成数值比较器74HC85的功能

74HC85是四位数值比较器，其工作原理和两位数值比较器相同。

 

74HC85的示意框图


输 入							输 出		
$A_3 B_3$	$A_2 B_2$	$A_1 B_1$	$A_0 B_0$	$I_{A>B}$	$I_{A<B}$	$I_{A=B}$	$F_{A>B}$	$F_{A<B}$	$F_{A=B}$
$A_3 > B_3$	×	×	×	×	×	×	1	0	0
$A_3 < B_3$	×	×	×	×	×	×	0	1	0
$A_3 = B_3$	$A_2 > B_2$	×	×	×	×	×	1	0	0
$A_3 = B_3$	$A_2 < B_2$	×	×	×	×	×	0	1	0
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 > B_1$	×	×	×	×	1	0	0
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 < B_1$	×	×	×	×	0	1	0
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 > B_0$	×	×	×	1	0	0
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 < B_0$	×	×	×	0	1	0
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 = B_0$	1	0	0	1	0	0
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 = B_0$	0	1	0	0	1	0
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 = B_0$	×	×	1	0	0	1
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 = B_0$	1	1	0	0	0	0
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 = B_0$	0	0	0	1	1	0

2. 集成数值比较器的位数扩展

用两片74HC85组成8位数值比较器（串联扩展方式）。


输入： $A=A_7A_6A_5A_4A_3A_2A_1A_0$ $B=B_7B_6B_5B_4B_3B_2B_1B_0$

输出： $F_{A>B}$ $F_{A<B}$ $F_{A=B}$

 

4.4.4 数值比较器


用4片74HC85组成16位数值比较器（串联扩展方式）。

 

问题：如果每一片延迟时间为10ns，16位串行比较器延迟时间？
电路的工作速度如何提高？ -----并联扩展方式。

4.4.4 数值比较器


用74HC85组成16位数值比较器的并联扩展方式。

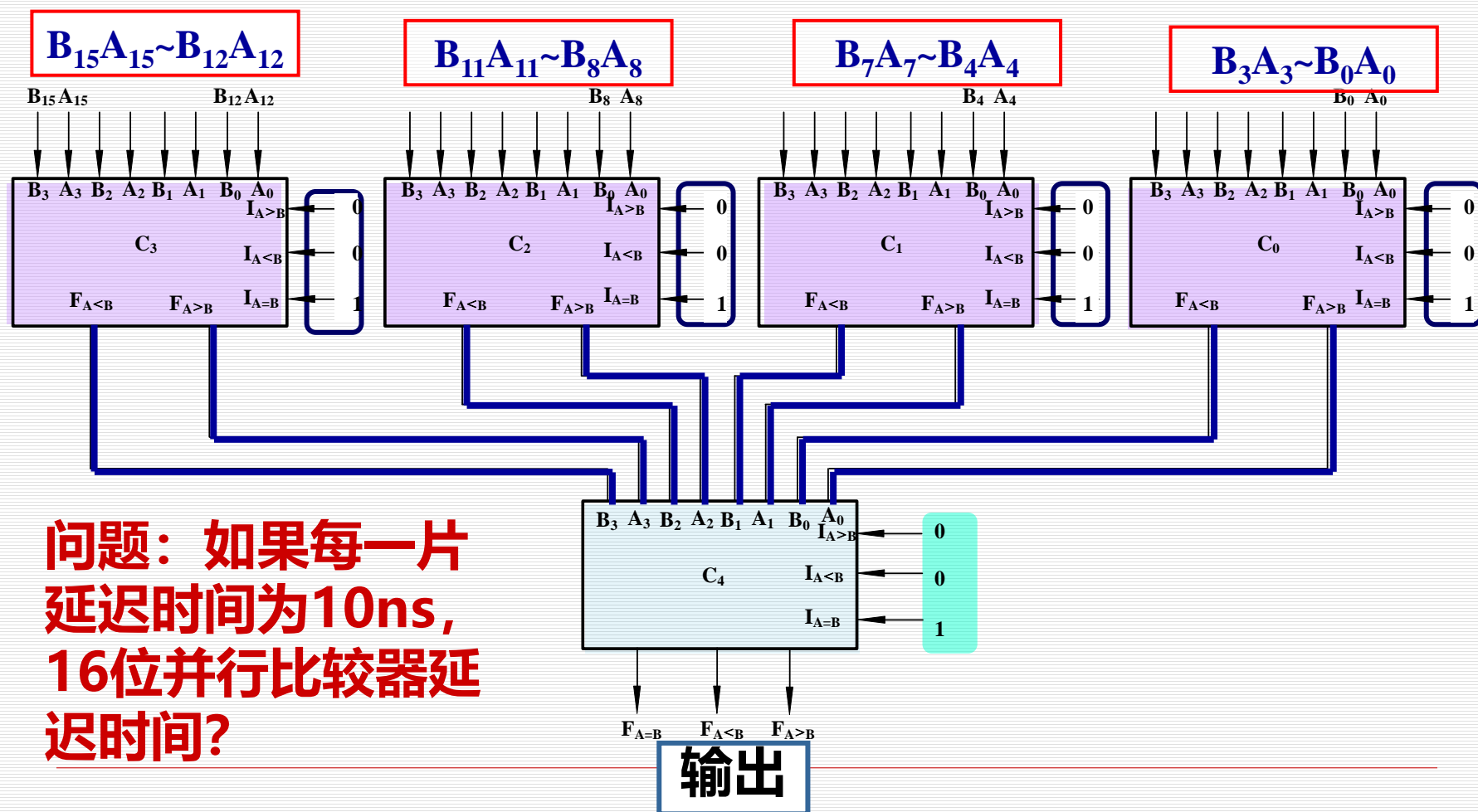

4.4.4 数值比较器

A=1001 1111 1111 1111

B=1101 1111 1111 1111

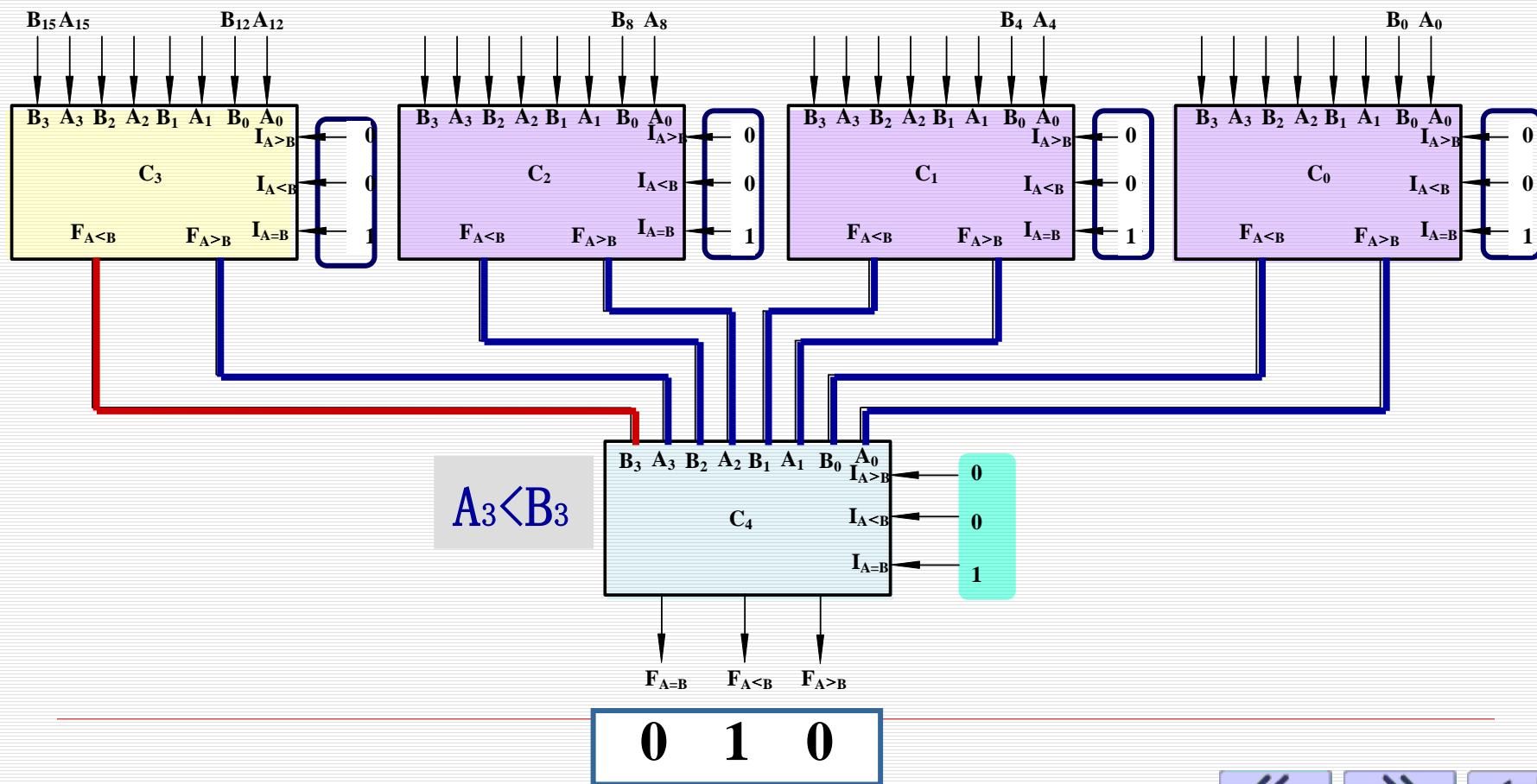

4.4.5 算术运算电路

两个二进制数相加:

加法器分为半加器和全加器两种。

不考虑低位来的进位的相加---半加
考虑低位进位的相加---全加

4.4.5 算术运算电路

(1) 1位半加器 (Half Adder)

不考虑低位进位，将两个1位二进制数A、B相加的器件。

- 半加器的真值表



- 逻辑表达式 (半加方程)

和数

$$S = AB + A\bar{B}$$

$$C = AB$$

进位数

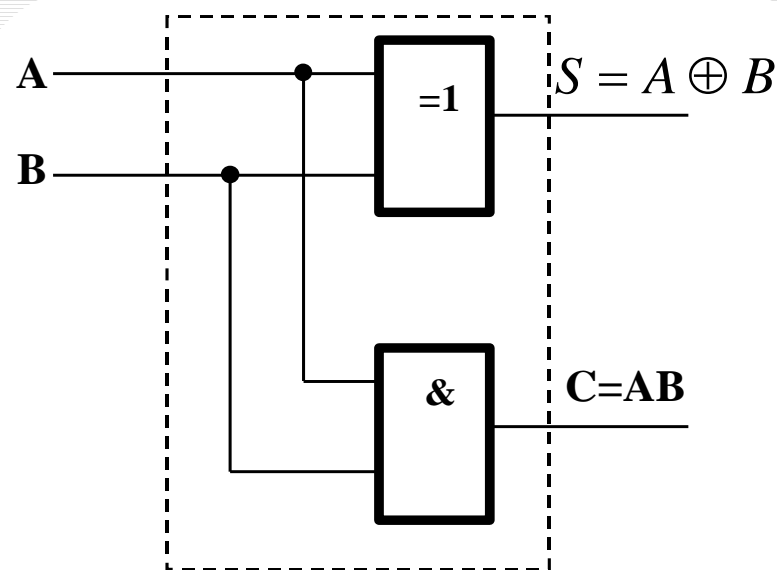 

- 逻辑图



4.4.5 算术运算电路

(2) 全加器 (Full Adder)

全加器能进行加数、被加数和低位来的进位信号相加，并根据求和结果给出该位的进位信号。

全加器真值表

A_i	B_i	C_{i-1}	S_i	C_i
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

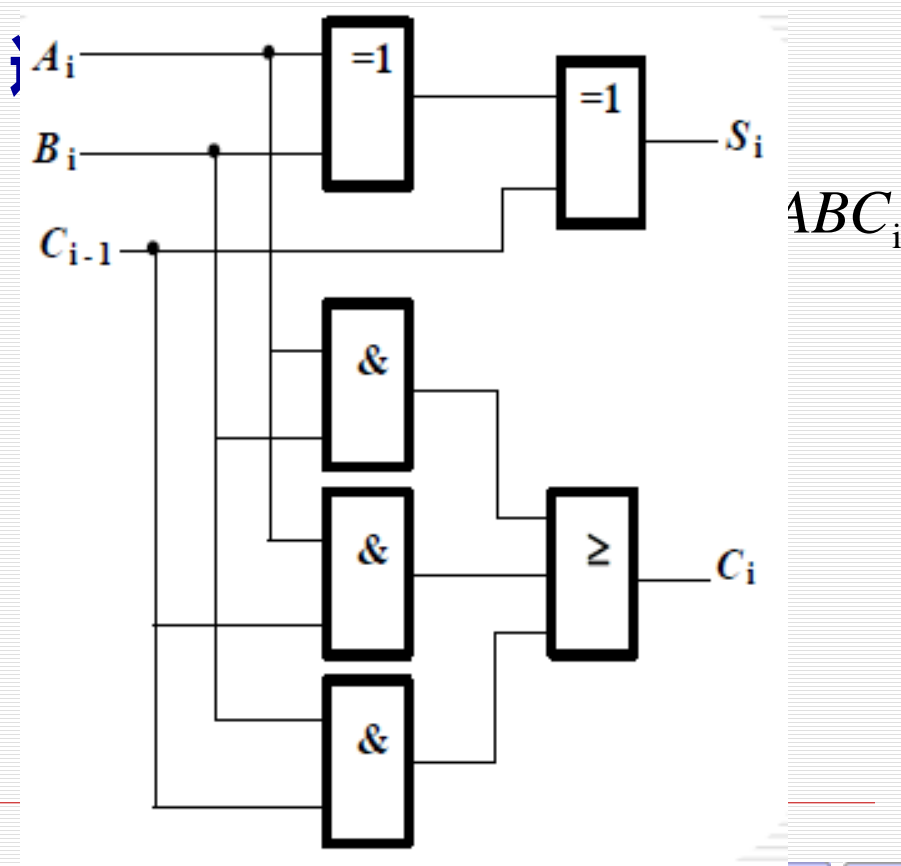 


两个半加器构成一个全加器

根据全加方程：

$$\begin{aligned} S_i &= A_i \oplus B_i \oplus C_{i-1} \\ &= (A_i \oplus B_i) \oplus C_{i-1} \end{aligned}$$
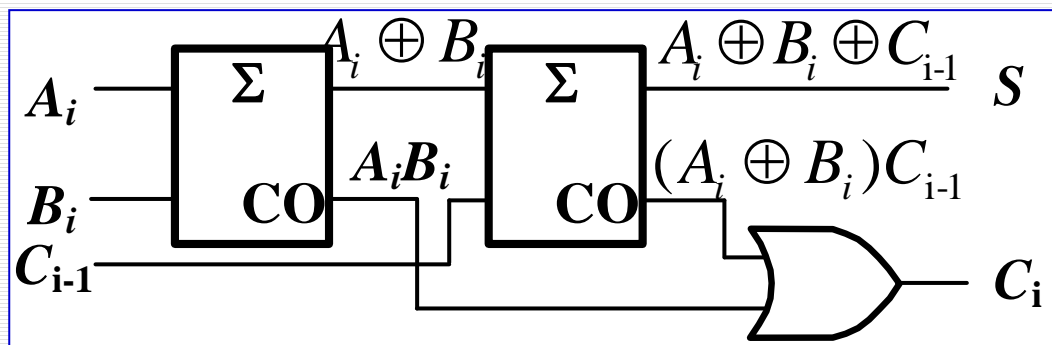
$$\begin{aligned} C_i &= A_i B_i + B_i C_{i-1} + A_i C_{i-1} \\ &= A_i B_i + C_{i-1} \bullet (A_i + B_i) \\ &= A_i B_i + C_{i-1} \bullet (A_i B_i + A_i \bar{B}_i + \bar{A}_i B_i + A_i B_i) \\ &= A_i B_i + C_{i-1} \bullet (A_i \oplus B_i) \end{aligned}$$



•思考：你能用74151\74138设计全加器吗？

4.4.5 算术运算电路

加法器的应用

全加器真值表

A_i	B_i	C_{i-1}	S_i	C_i
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$A_i B_i C_{i-1}$ 有奇数个1时S为1;

$A_i B_i C_{i-1}$ 有偶数个1和全为0时
S为0。

-----用全加器组成三位二进制代码
奇偶校验器

4.4.5 算术运算电路


2、多位数加法器

• 如何用1位全加器实现两个四位二进制数相加？

$$A_3 A_2 A_1 A_0 + B_3 B_2 B_1 B_0 = ?$$

$$\begin{array}{r} 1001 \\ + 1010 \\ \hline 1001 \end{array}$$

(1) 串行进位加法器

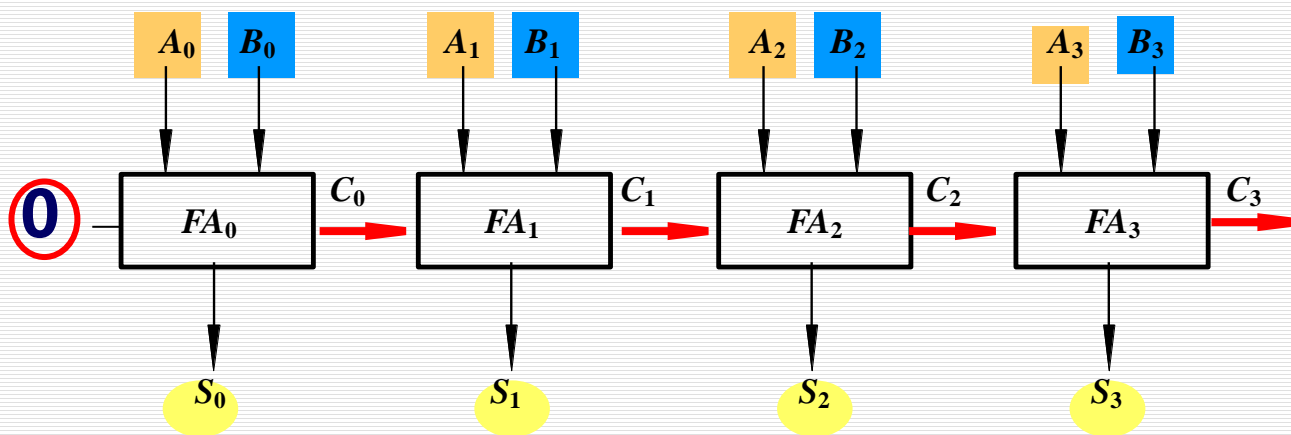

• 低位的进位信号送给邻近高位作为输入信号，采用串行进位加法器运算速度不高。

4.4.5 算术运算电路

(2) 超前进位加法器

提高运算速度的基本思想：设计进位信号产生电路，在输入每位的加数和被加数时，同时获得该位全加的进位信号，而无需等待最低位的进位信号。

定义第 i 位的进位信号 (C_i) :

$$C_i = A_i B_i + (A_i \oplus B_i) C_{i-1}$$

定义两个中间变量 G_i 和 P_i ： $G_i = A_i B_i$ $P_i = (A_i \oplus B_i)$

$$S_i = P_i \oplus C_{i-1} \quad C_i = G_i + P_i C_{i-1}$$

每位的进位信号:

$$C_0 = G_0 + P_0 C_{-1}$$

$$C_1 = G_1 + P_1 C_0 = G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 C_{-1}$$

$$C_2 = G_2 + P_2 C_1 = G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 G_0 + P_2 P_1 P_0 C_{-1}$$

$$C_3 = G_3 + P_3 C_2 = G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 G_0 + P_3 P_2 P_1 P_0 C_{-1}$$

每位的和信号:


$$S_0 = P_0 \oplus C_{i-1} \quad S_1 = P_1 \oplus C_{i-1}$$

$$S_2 = P_2 \oplus C_{i-1} \quad S_3 = P_3 \oplus C_{i-1}$$

即可以用逻辑电路直接快速生成进位信号

4.4.5 算术运算电路


(2) 超前进位加法器

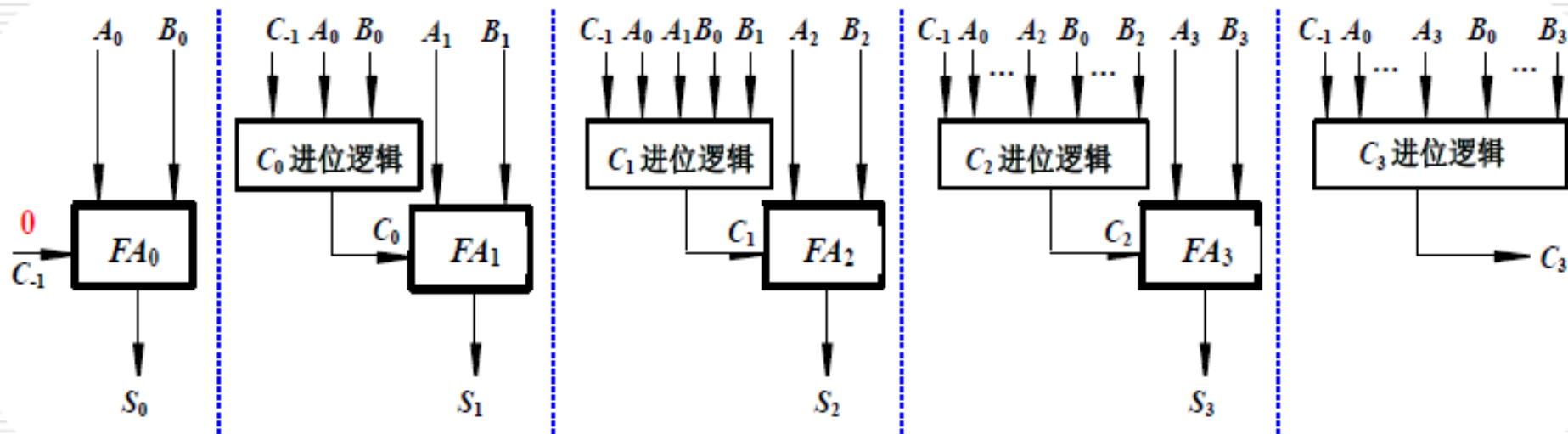


进位输入由专门的“进位逻辑门”来提供
该门综合所有低位的加数、被加数及最低位进位输入

4.4.5 算术运算电路


超前进位集成4位加法器74LS283

 

74HC283逻辑结构示意图

 


74HC283逻辑框图

 


74HC283引脚图

4.4.5 算术运算电路

 

超前进位产生电路

 


集成超前进位产生器74LS182

4.4.5 算术运算电路

4. 超前进位加法器74HC283的应用

例1. 用两片74HC283构成一个8位二进制数加法器。

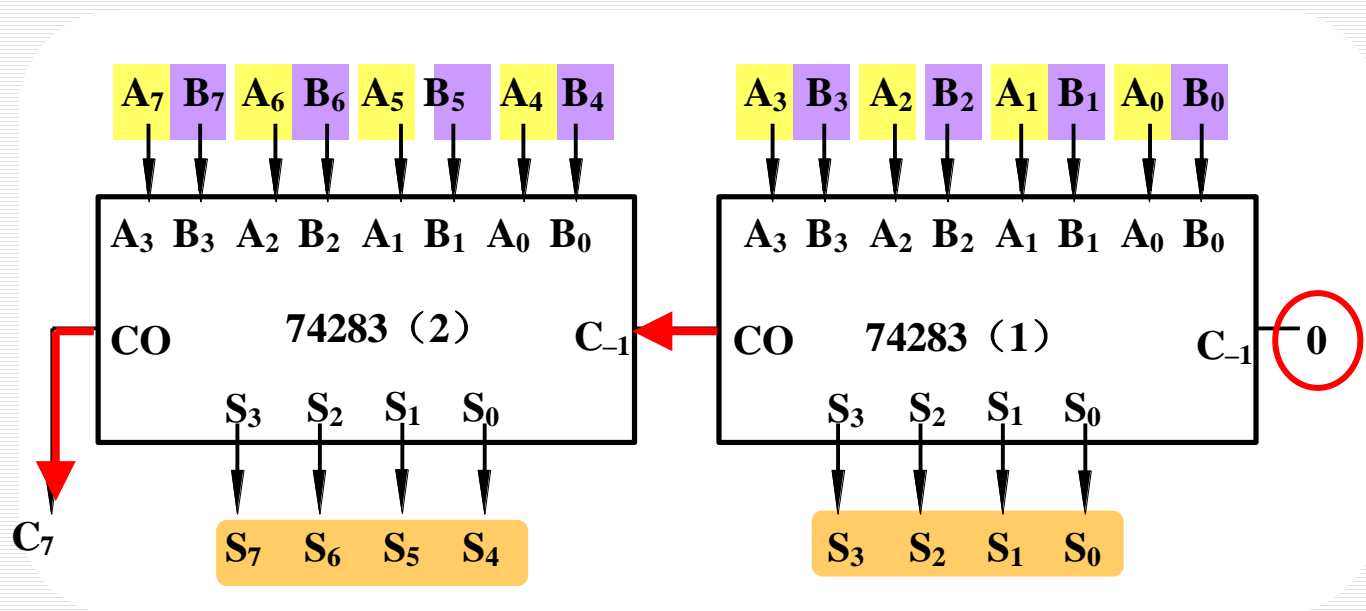

在片内是超前进位，而片与片之间是串行进位。

4.4.5 算术运算电路

例. 用74HC283构成将8421BCD码转换为余3码的码制转换电路。

8421码

0000

0001

0010

⋮

余3码


0011

0100

0101

⋮

8421码输入

 

4.4.5 算术运算电路

3、利用加法器采用加补码完成减法运算

原码 自然二进制码

反码 将原码中的所有0变为1，所有1变为0后的代码。

反码与原码的一般关系式： $N_{\text{反}} = (2^n - 1) - N_{\text{原}}$

补码 $N_{\text{补}} = 2^n - N_{\text{原}}$

补码和反码的关系式： $N_{\text{补}} = N_{\text{反}} + 1$ 。

这里只讨论数值码，即数码中不包括符号位。

a) $A-B \geq 0$ 的情况

					A
		0	1	0	1
		1	1	1	0
					$B_{反}$
	+				1
进位取非					
	1	0	1	0	0
借位为0	0	0	1	0	0

0	1	0	1
-	0	0	0
0	1	0	0


在 $A-B \geq 0$ 时，借位信号为0，表示所得的差就是差的原码

b) $A-B < 0$ 的情况

					A
		0	0	0	1
		1	0	1	0
					$B_{反}$
	+				1
进位取非					
	0	1	1	0	0
借位为1	1	1	1	0	0

0	0	0	1
-	0	1	0
-	0	1	0

在 $A-B < 0$ 时，借位信号为1，表示所得的差是差绝对值的补码

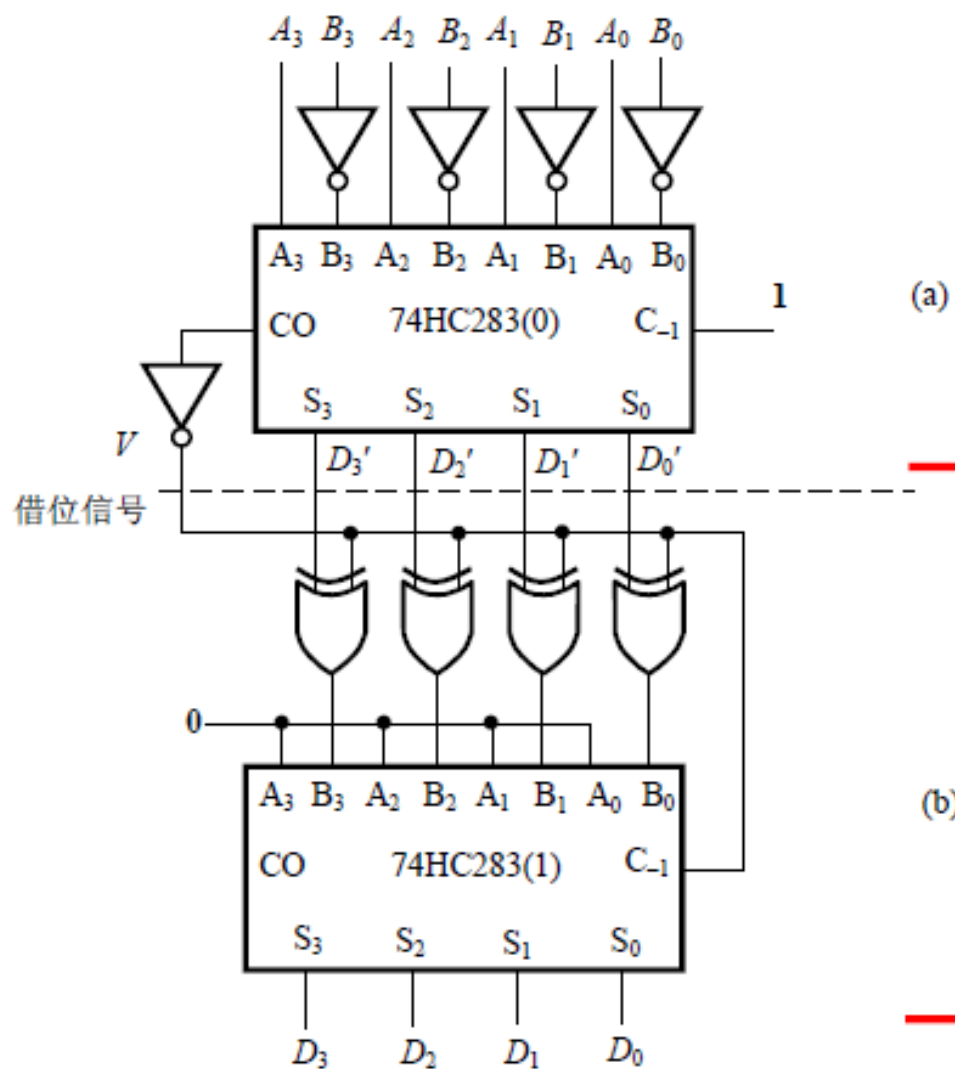

4位减法运算逻辑电路

输出求补逻辑电路