 



补充作业1

```
module ch4ex1 (A,B,C,Y) ;  
input A,B,C;  
output Y;  
reg Y;  
always @ (A or B or C)  
    if (A == 0)  
        if (B||C == 1)  
            Y = 1;  
        else  
            Y = 0;  
    else if (B^C == 1)  
        Y = 1;  
    else  
        Y = 0;  
endmodule
```

分析Verilog HDL程序,并完成

 - 1) 画出Y的波形图
- 2) 写出Y的最小项表达式
- 3) 并化简为最简与或式
- 4) 画出用一片138和门电路实现Y的逻辑电路图





ABC=5没有出现，需要根据程序分析得到对应的函数值

最小项表达式为 $Y = \sum m(1, 2, 3, 5, 6)$

最简与或式为


$$F = \overline{B}\overline{C} + \overline{A}C + \overline{B}C$$

BC A		00	01	11	10
0			1	1	1
1			1		1

$$Y = \sum m(1, 2, 3, 5, 6)$$

$$= m_1 + m_2 + m_3 + m_5 + m_6$$


$$= \overline{Y_1} \cdot \overline{Y_2} \cdot \overline{Y_3} \cdot \overline{Y_5} \cdot \overline{Y_6}$$

 


补充作业2

设计一个串行数据检测器。电路的输入信号是与时钟脉冲同步的串行数据X，输出信号为Z；要求电路在X信号输入出现101序列时，输出信号Z为1，否则为0。输入信号X序列及相应输出信号Z的波形示意图如图所示。（输入序列不允许重迭）

 - (1) 画出原始状态转换图；
- (2) 列出原始状态表；
- (3) 画出最简状态表和最简状态转换图；
- (4) 若上题中的条件改为输入序列允许重迭，完成题目要求的 (1) (2) (3)



电路框图

 

补充作业2

不允许重迭：序列尾部的比特不能作为下一个序列的首比特

1 0 1 0 1 0 1

允许重迭：序列尾部的比特可以作为下一个序列的首比特

1 0 1 0 1 0 1

例：

1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

不允许重迭：

检测到4次



允许重迭：

检测到8次

输入序列不允许重迭


画出原始状态转换图

  定义电路的状态： S0 ——初始状态； S1——X输入1后；
S2——X输入10后； S3——X输入101后




列出原始状态转换表：

现态	次态/输出	
	X=0	X=1
S_0	$S_0 / 0$	$S_1 / 0$
S_1	$S_2 / 0$	$S_1 / 0$
S_2	$S_0 / 0$	$S_3 / 1$
S_3	$S_0 / 0$	$S_1 / 0$

 

(2) 状态化简



现态	次态 / 输出	
	X=0	X=1
S_0	$S_0 / 0$	$S_1 / 0$
S_1	$S_2 / 0$	$S_1 / 0$
S_2	$S_0 / 0$	$S_0 / 1$

 

输入序列允许重迭


画出原始状态转换图

  定义电路的状态： S0 ——初始状态； S1——X输入1后；
S2——X输入10后； S3——X输入101后




列出原始状态转换表：

现态	次态/输出	
	X=0	X=1
S_0	$S_0 / 0$	$S_1 / 0$
S_1	$S_2 / 0$	$S_1 / 0$
S_2	$S_0 / 0$	$S_3 / 1$
S_3	$S_2 / 0$	$S_1 / 0$

 


(2) 状态化简

现态	次态 / 输出	
	X=0	X=1
S_0	$S_0 / 0$	$S_1 / 0$
S_1	$S_2 / 0$	$S_1 / 0$
S_2	$S_0 / 0$	$S_0 / 1$

 

补充作业3

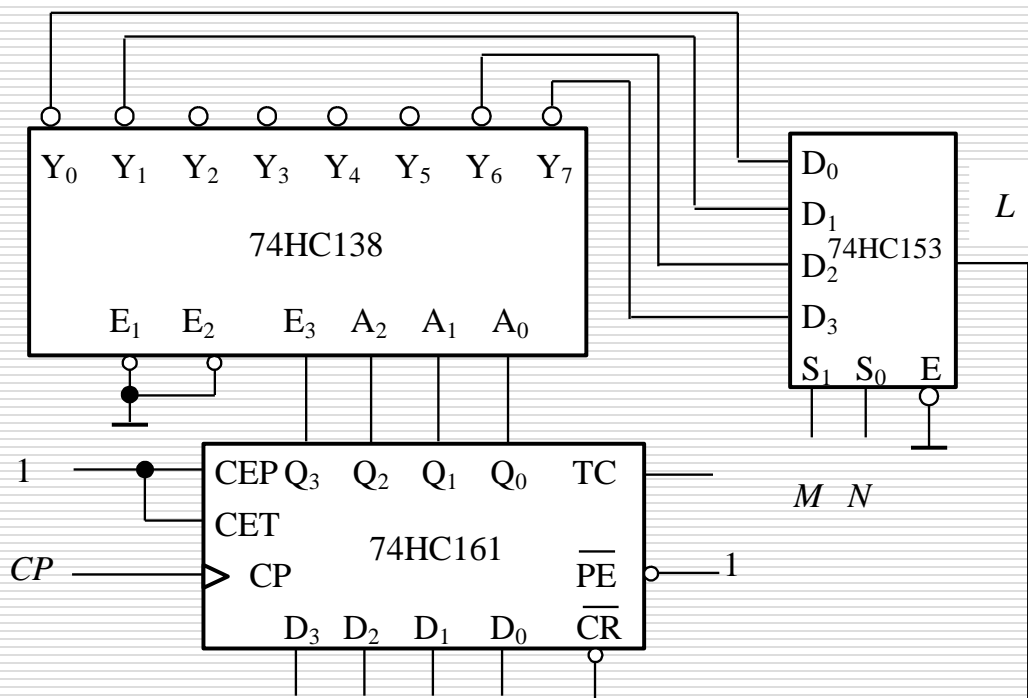电路如图所示，图中74HC153为四选一数据选择器。试问当 MN 为各种不同输入时，电路分别是那几种不同进制的计数器，写出分析过程。



思路：


- 1、以74HC161为核心器件构成的计数器电路
- 2、应用了反馈清零法
- 3、找出产生反馈清零信号的是哪个状态？
- 4、假设 $MN=00$ ，则Y0连接到清零端
- 5、Y0何时为低电平？
- 6、对应计数器的哪个状态？

$MN=00$

~~$Q_3Q_2Q_1Q_0=1000$ 时，~~


异步清零

共8个状态

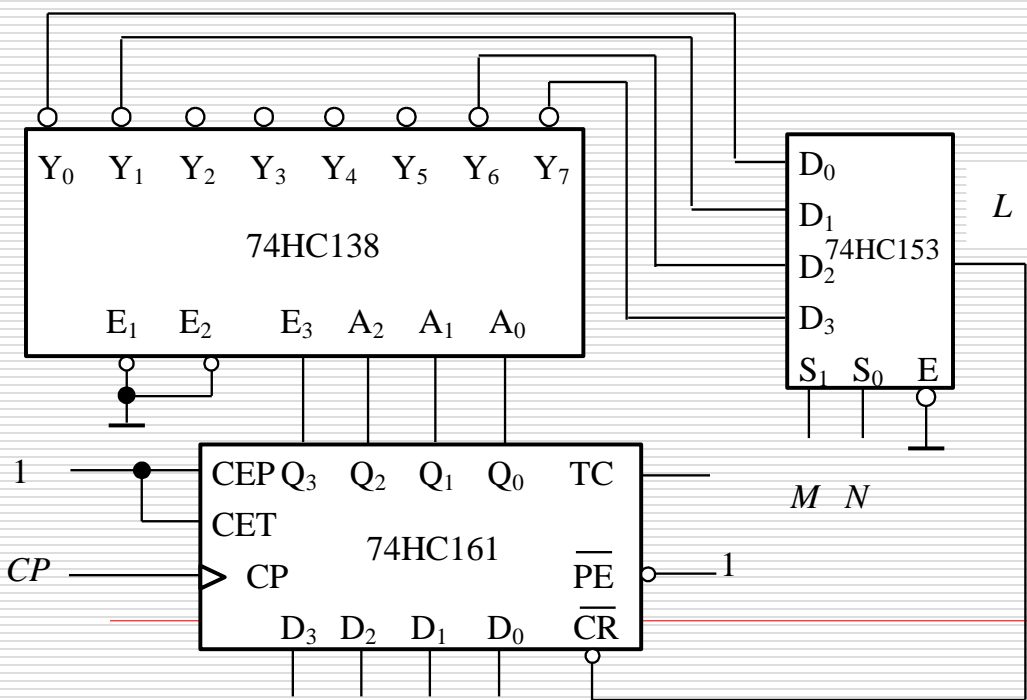

补充作业三

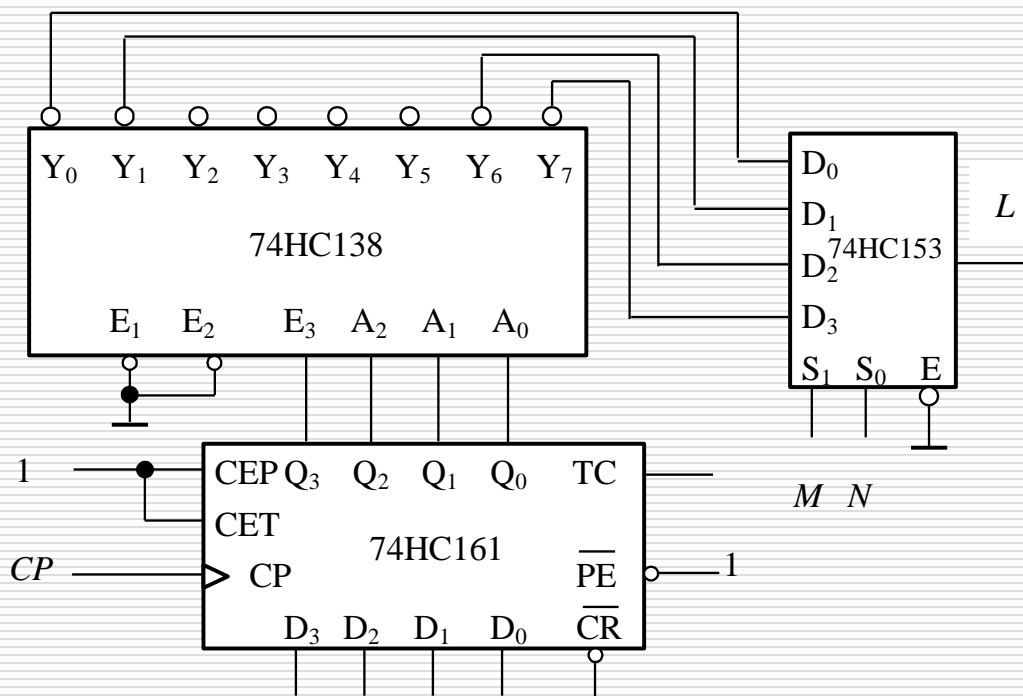电路如图所示，图中74HC153为四选一数据选择器。试问当 MN 为各种不同输入时，电路分别是那几种不同进制的计数器。



$MN=00$

$Q_3Q_2Q_1Q_0=1000$ 时,

异步清零

共8个状态

$MN=01$

$Q_3Q_2Q_1Q_0=1001$ 时,

异步清零

共9个状态

答案：

$MN=00$

8进制计数器，

$MN=01$

9进制计数器，

$MN=10$


14进制计数器，

$MN=11$

15进制计数器。

补充作业4

 
利用8421BCD码十进制同步加法计数器74160设计一个模8的加法计数器，计数规律为
 $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow 9 \dots$ 。要求写出简要设计过程，并画出电路图



9→0的状态跳转可以自动完成，只需要考虑3→6



**使用清零端还是置数端？
同步还是异步？**

Qd连接的非门可以省略

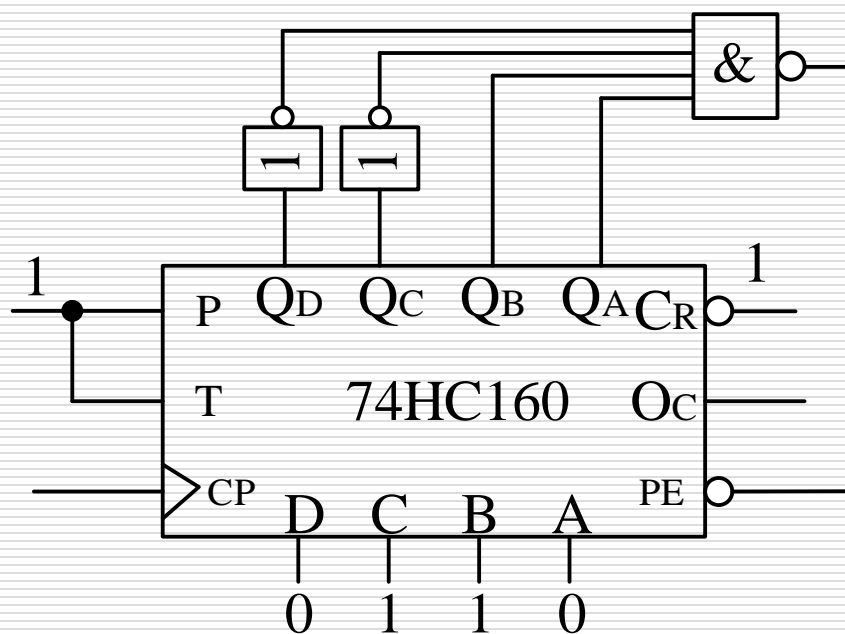

补充作业5

分析如图所示电路，画出波形图(不必写过程)

  

补充作业6

S _D	CP	A	D1	D2	Q1	Q2
0	X	X	X	X	1	1
1	↑	1	0	0	0	0
1	↑	0	1	0	1	0
1	↑	0	1	1	1	1
1	↑	0	0	1	0	1

