

6.3 同步时序逻辑电路的设计


6.3.1 设计同步时序逻辑电路的一般步骤

6.3.2 同步时序逻辑电路设计举例

6.3.1 设计同步时序逻辑电路的一般步骤


同步时序逻辑电路的设计是分析的逆过程,其任务是根据实际问题的要求,设计出能实现给定逻辑功能的电路。

同步时序电路的设计过程

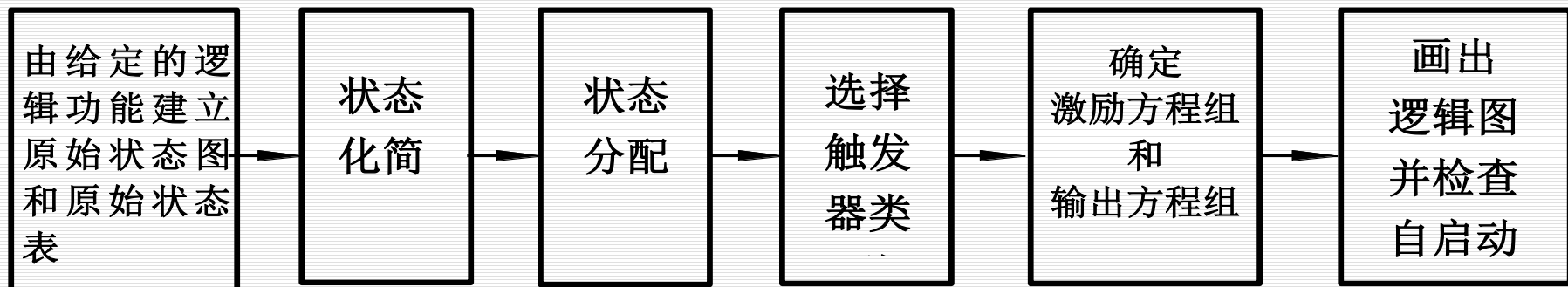

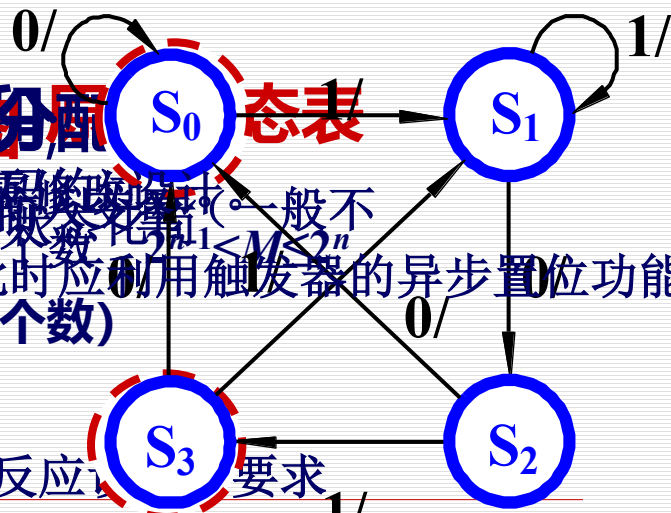(1) 根据给定的逻辑功能建立原始状态图(状态图)和原始状态表(状态表)

- ①明确电路的输入、输出和时钟脉冲等条件,并找出所有可能的状态和状态转换之间的关系。
②找出所有可能的状态和状态转换之间的关系。
③根据原始状态图建立原始状态表。
- 要求得到的原始状态图和原始状态表能够全面正确地反应电路的工作情况。
- 如何准确做出电路状态图、状态表是时序逻辑电路设计难点,也是重点。




例1 用D 触发器设计一个8421 BCD码同步十进制加计数器。

8421码同步十进制加计数器的状态表

计数脉冲 CP 的顺序	现 态				次 态			
	Q_3^n	Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n	Q_3^{n+1}	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}
0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0	1	0
2	0	0	1	0	0	0	1	1
3	0	0	1	1	0	1	0	0
4	0	1	0	0	0	1	0	1
5	0	1	0	1	0	1	1	0
6	0	1	1	0	0	1	1	1
7	0	1	1	1	1	0	0	0
8	1	0	0	0	1	0	0	1
9	1	0	0	1	0	0	0	0

(2) 确定激励方程组

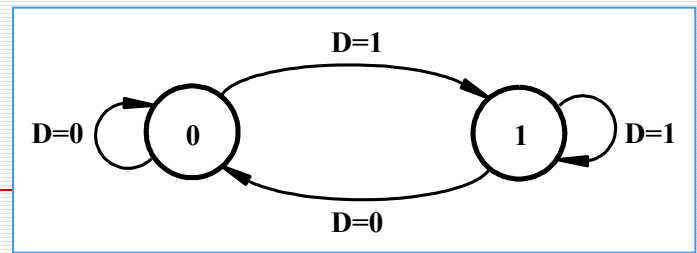



计数脉冲 CP的顺序	现 态				次 态				激励信号			
	Q_3^n	Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n	Q_3^{n+1}	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	D_3	D_2	D_1	D_0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
3	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0
4	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1
5	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0
6	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1
7	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0
8	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
9	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

D_3 、 D_2 、 D_1 、 D_0 是触发器初态还是次态的函数？

D_3 、 D_2 、 D_1 、 D_0 是触发器初态的函数

计数脉冲CP的顺序	现 态				次 态				激励信号			
	Q_3^n	Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n	Q_3^{n+1}	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	D_3	D_2	D_1	D_0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
3	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0
4	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1
5	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0
6	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1
7	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0
8	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
9	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

画出各触发器激励信号的卡诺图

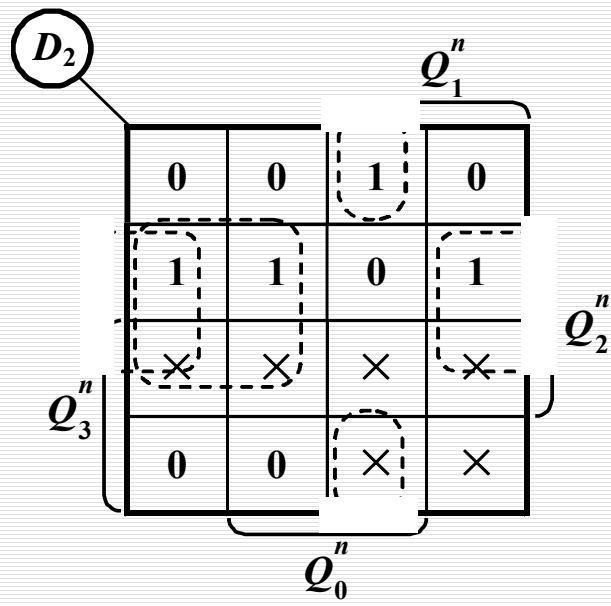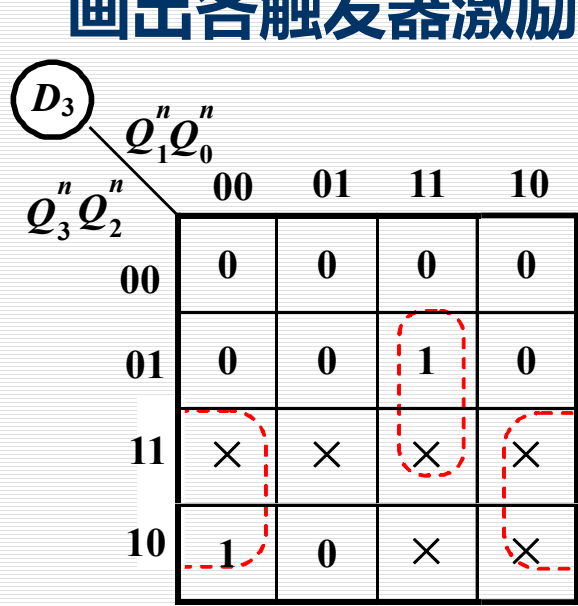


$$D_3 = \overline{Q_3^n} \overline{Q_0^n} + Q_2^n Q_1^n Q_0^n$$


$$D_2 = Q_2^n \overline{Q_1^n} + Q_2^n \overline{Q_0^n} + Q_2^n Q_1^n Q_0^n$$

计数脉冲CP的顺序	现 态				次 态				激励信号			
	Q_3^n	Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n	Q_3^{n+1}	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	D_3	D_2	D_1	D_0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
3	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0
4	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1
5	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0
6	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1
7	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0
8	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
9	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

D_1

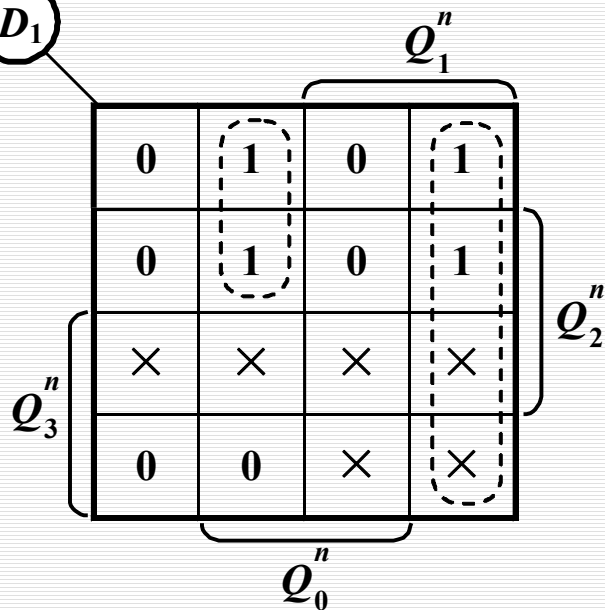

D_0

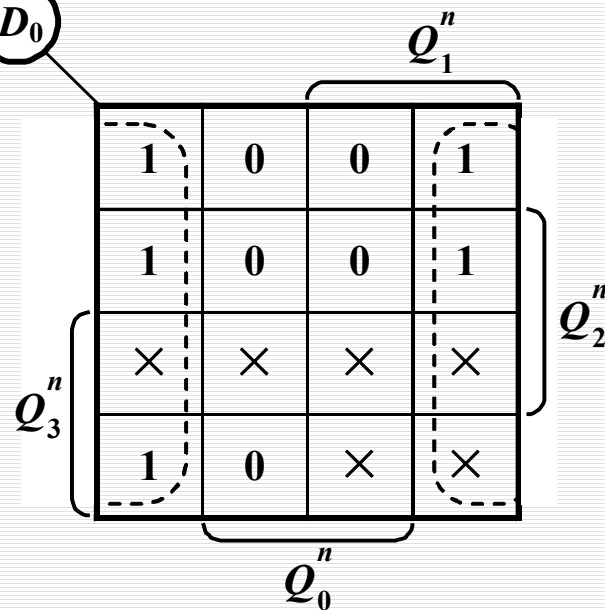

$$D_1 = Q_1^n \overline{Q_0^n} + \overline{Q_3^n} \overline{Q_1^n} Q_0^n$$

$$D_0 = \overline{Q_0^n}$$


(3) 画出逻辑图，并检查自启动能力

$$D_3 = Q_3^n \overline{Q_0^n} + \overline{Q_2^n} \overline{Q_1^n} Q_0^n$$


$$D_2 = \overline{Q_2^n} \overline{Q_1^n} + \overline{Q_2^n} \overline{Q_0^n} + \overline{Q_2^n} Q_1^n Q_0^n$$

$$D_1 = Q_1^n \overline{Q_0^n} + \overline{Q_3^n} \overline{Q_1^n} Q_0^n$$

$$D_0 = Q_0^n$$

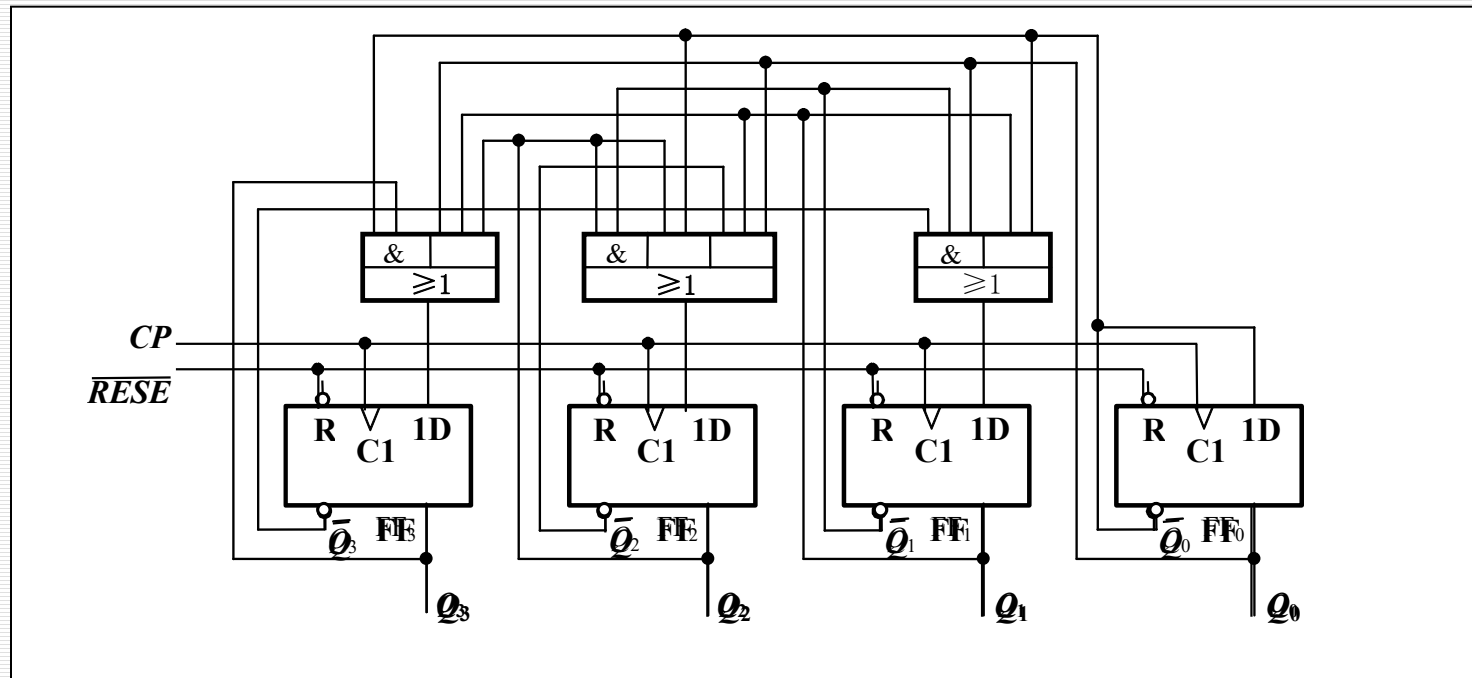

画出完全状态图

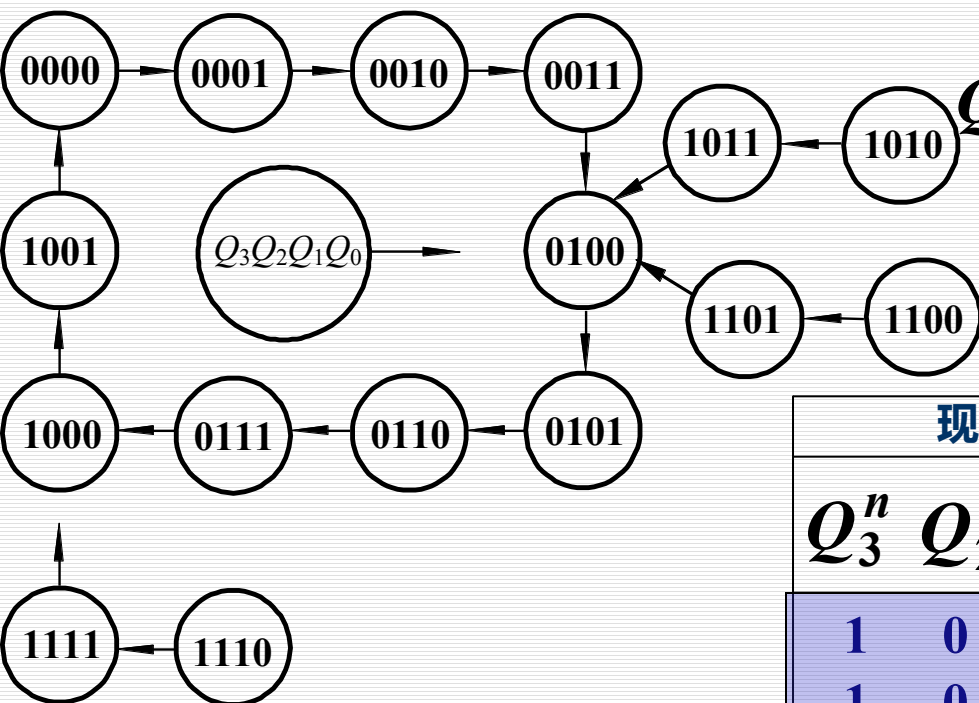

电路具有自启动能力

$$Q_0^{n+1} = D_0 = \overline{Q_0^n}$$



$$Q_1^{n+1} = D_1 = \overline{Q_1^n} \overline{Q_0^n} + \overline{Q_3^n} \overline{Q_1^n} Q_0^n$$

$$Q_2^{n+1} = D_2 = \overline{Q_2^n} \overline{Q_1^n} + \overline{Q_2^n} \overline{Q_0^n} + \overline{Q_2^n} Q_1^n Q_0^n$$

$$Q_3^{n+1} = D_3 = \overline{Q_3^n} \overline{Q_0^n} + \overline{Q_2^n} Q_1^n Q_0^n$$

现 态				次 态			
Q_3^n	Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n	Q_3^{n+1}	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}
1	0	1	0	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1	0	0
1	1	0	0	1	1	0	1
1	1	0	1	0	1	0	0
1	1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	0	0	0

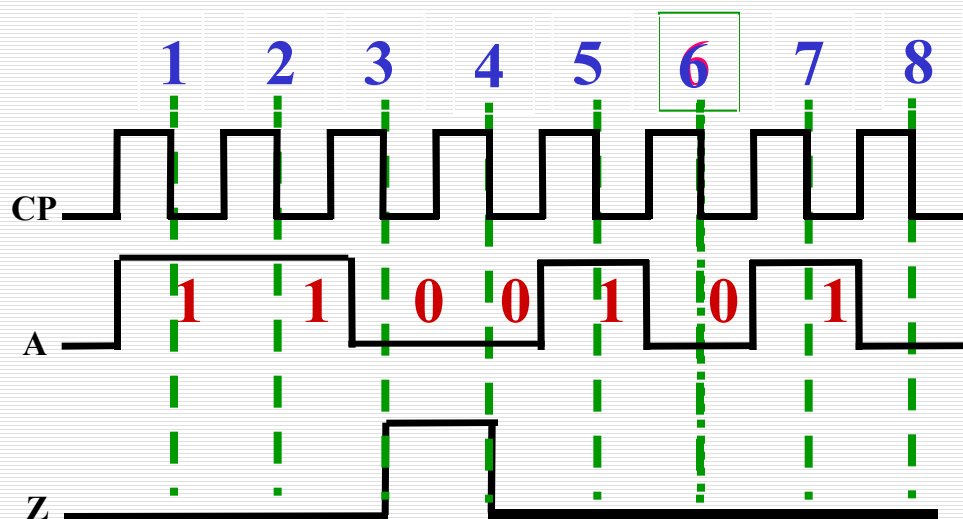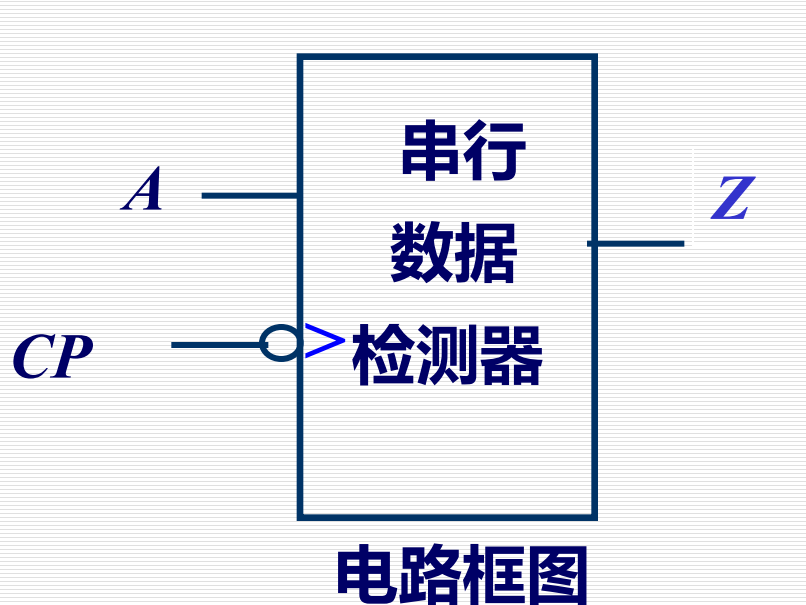例2: 设计一个串行数据检测器。电路的输入信号 X 是与时钟脉冲同步的串行数据，其时序关系如下图所示。输出信号为 Z ；要求电路在 X 信号输入出现110序列时，输出信号 Z 为1，否则为0。



1、逻辑抽象建立原始状态图或状态表.

1) 确定输入、输出变量及电路的状态数:


输入变量: A 输出变量: Y 状态数: 4个

2) 定义输入 输出逻辑状态和每个电路状态的含义;


a —— 初始状态; b —— A 输入1后;

c —— A 输入11后; d —— A 输入110后.



3) 按题意画出状态转换图或列出电路的状态表.

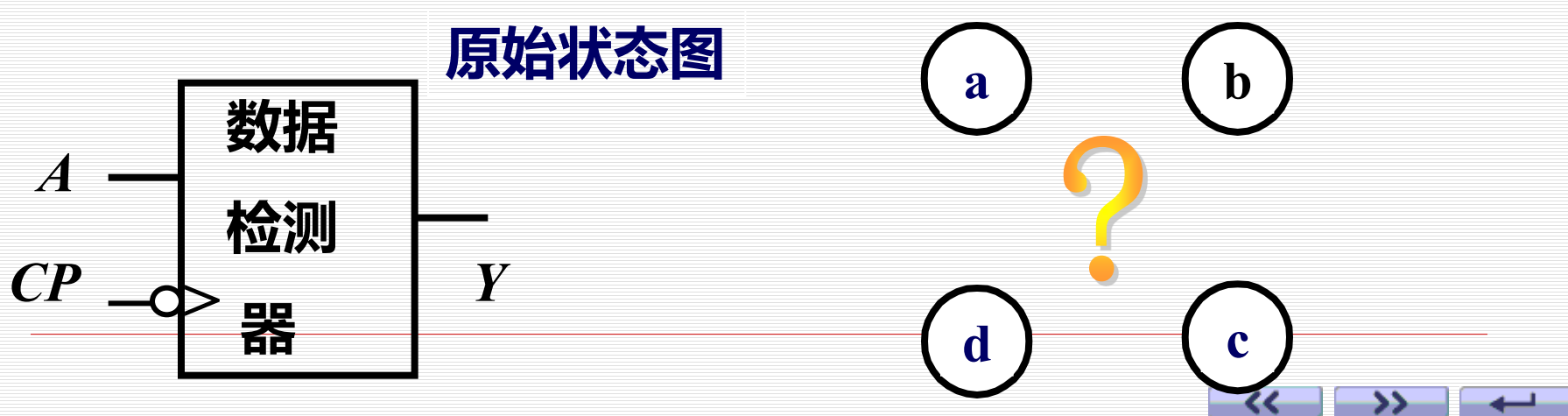


1、逻辑抽象建立原始状态图或状态表.

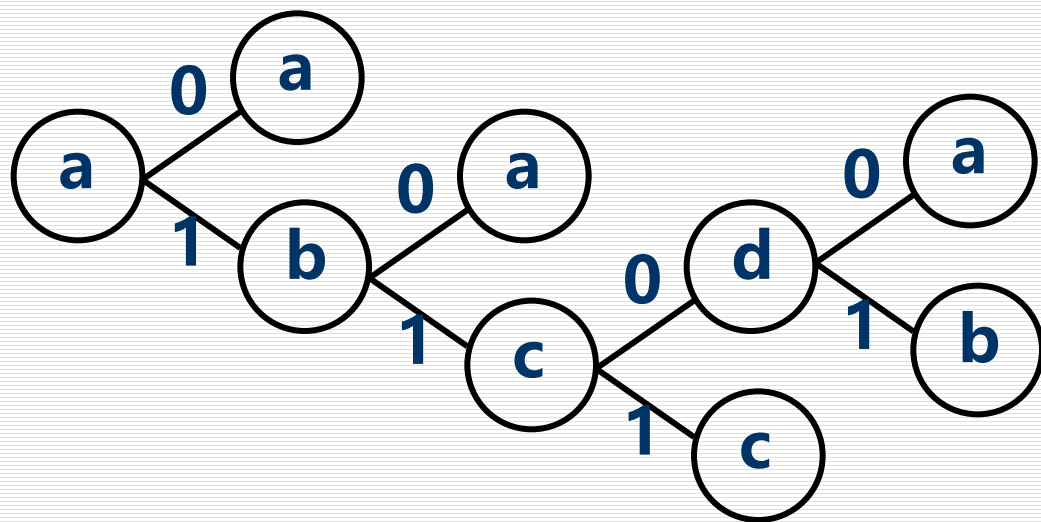

原始状态图

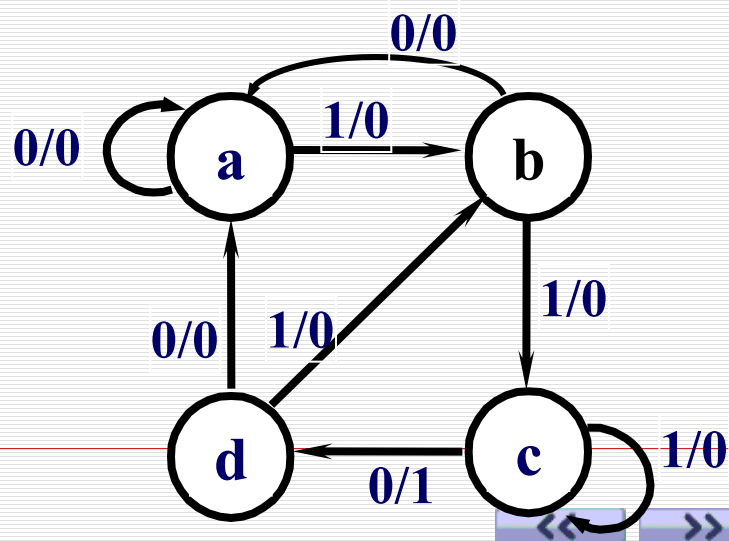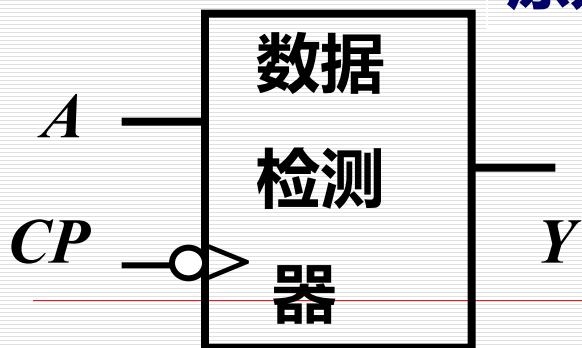


列出原始状态表

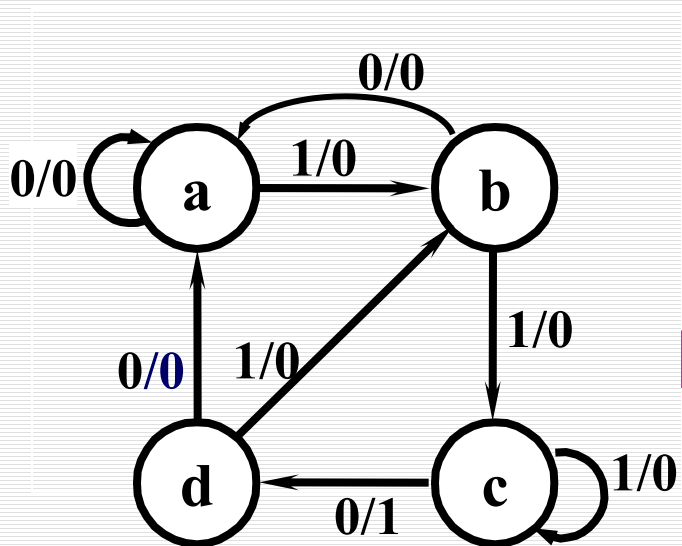

现态	次态/输出	
	A=0	A=1
a	a / 0	b / 0
b	a / 0	c / 0
c	d / 1	c / 0
d	a / 0	b / 0


2. 状态化简

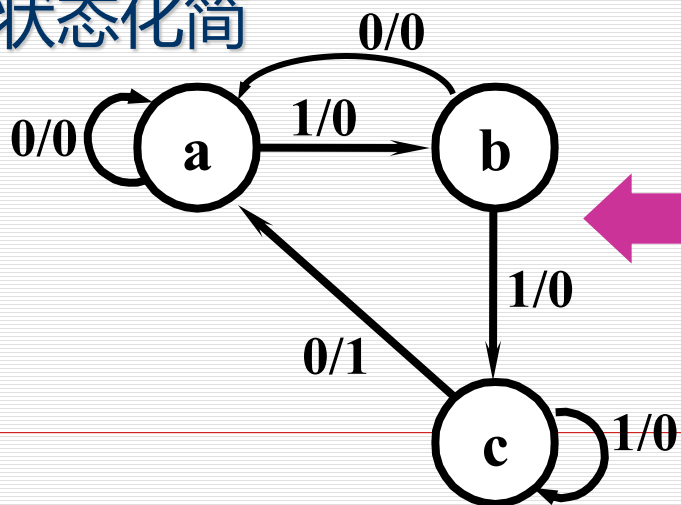

现态	次态 / 输出	
	A=0	A=1
a	a / 0	b / 0
b	a / 0	c / 0
c	a / 1	c / 0

3、状态分配

令 $a = 00$, $b = 01$, $c = 11$,

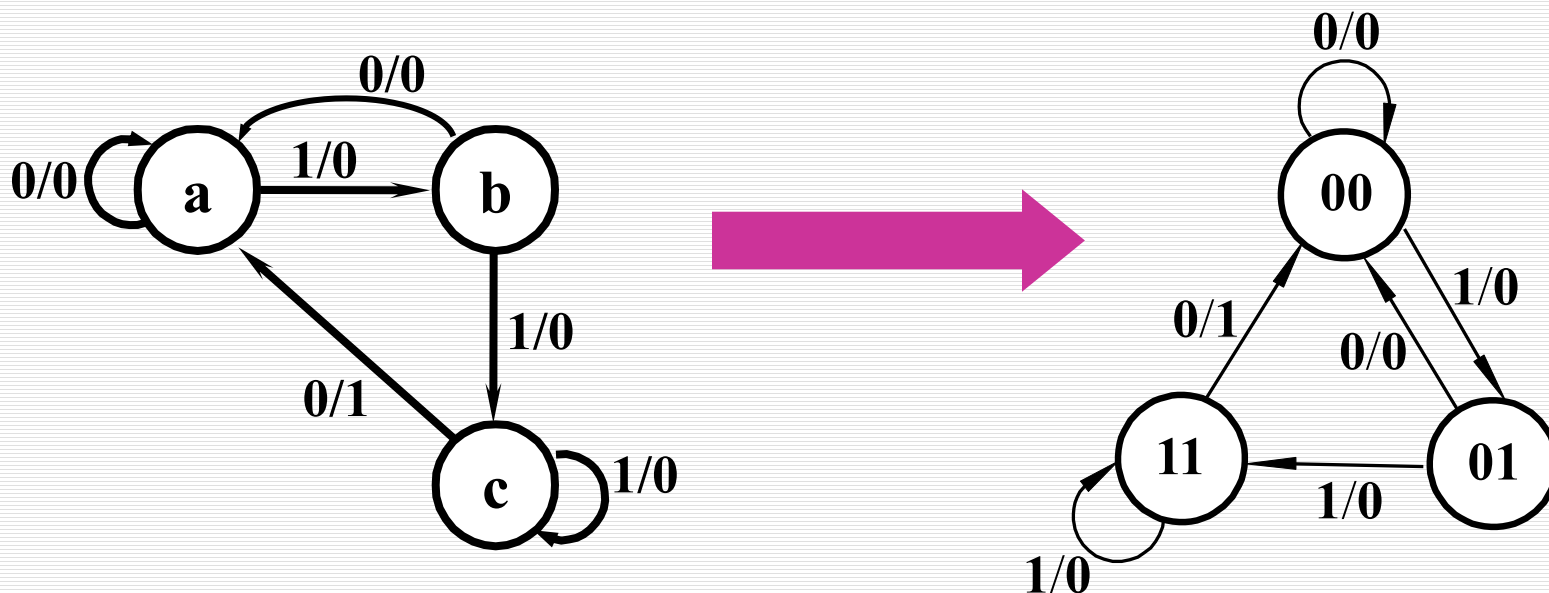


4、选择触发器的类型

触发器个数: 两个。

类型: 采用功能较强的 JK 触发器。

现态 $Q_1 Q_0$	$Q_1^{n+1} Q_0^{n+1} / Y$	
	$A=0$	$A=1$
00	00 / 0	01 / 0
01	00 / 0	11 / 0
11	00 / 1	11 / 0

5. 求激励方程和输出方程 (难点!!)

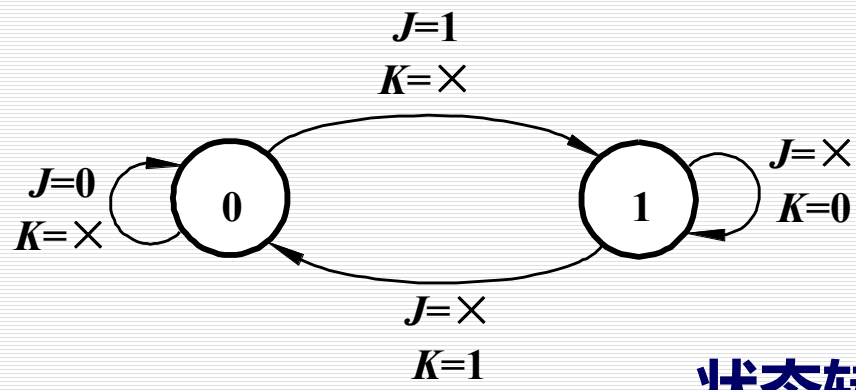






现态 Q_1Q_0	$Q_1^{n+1}Q_0^{n+1} / Y$	
	A=0	A=1
00	00 / 0	01 / 0
01	00 / 0	11 / 0
11	00 / 1	11 / 0

状态转换真值表及激励信号

Q_1^n	Q_0^n	A	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	Y	激励信号			
						J_1	K_1	J_0	K_0
0	0	0	0	0	0	0	×	0	×
0	0	1	0	1	0	0	×	1	×
0	1	0	0	0	0	0	×	×	1
0	1	1	1	1	0	1	×	×	0
1	1	0	0	0	1	×	1	×	1
1	1	1	1	1	0	×	0	×	0

(J_1 、 K_1 、 J_0 、 K_0 、 Y 为A和触发器初态的函数)

Q_1^n	Q_0^n	A	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	Y	激励信号			
						J_1	K_1	J_0	K_0
0	0	0	0	0	0	0	×	0	×
0	0	1	0	1	0	0	×	1	×
0	1	0	0	0	0	0	×	×	1
0	1	1	1	1	0	1	×	×	0
1	1	0	0	0	1	×	1	×	1
1	1	1	1	1	0	×	0	×	0

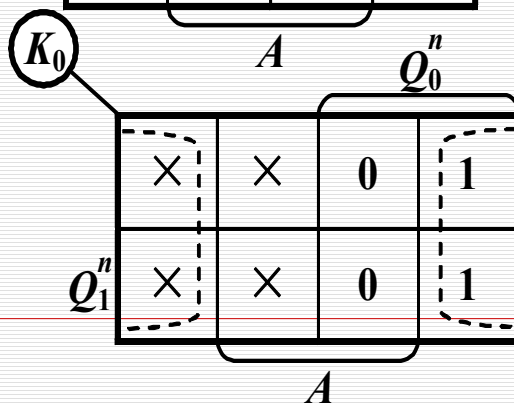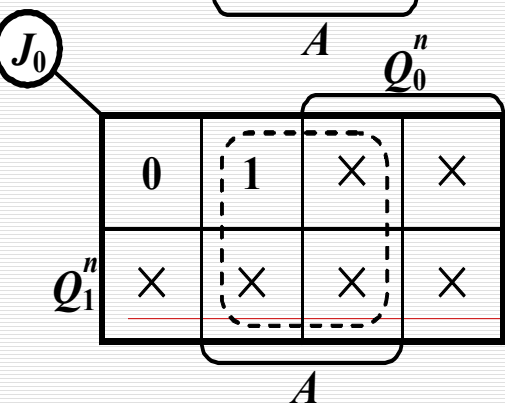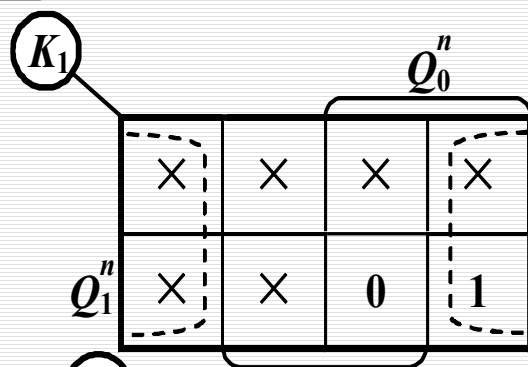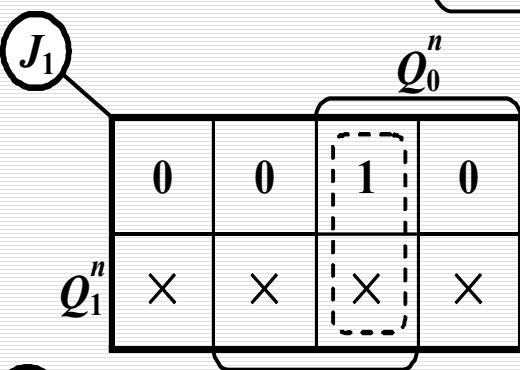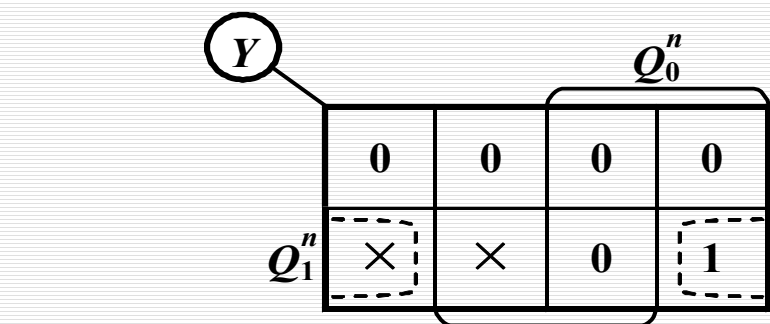

卡诺图化简得

输出方程

$$Y = Q_1 \bar{A}$$

激励方程

$$J_1 = Q_0 A \quad K_1 = \bar{A}$$

$$J_0 = A \quad K_0 = \bar{A}$$

6. 根据激励方程和输出方程画出逻辑图,并检查自启动能力


激励方程

$$J_1 = Q_0 A \quad K_1 = \bar{A}$$

$$J_0 = A \quad K_0 = \bar{A}$$

输出方程

$$Y = Q_1 \bar{A}$$

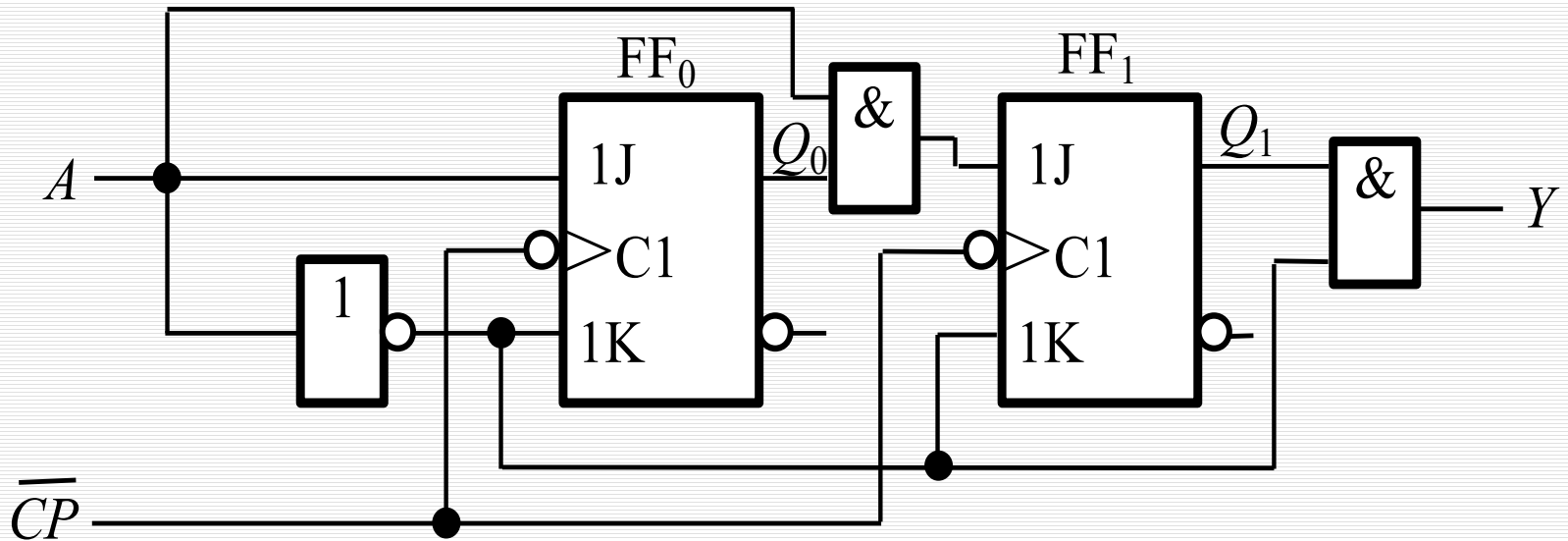

检查自启动能力和输出

$$J_1 = Q_0 A \quad K_1 = \bar{A}$$

$$J_0 = A \quad K_0 = \bar{A}$$

$$Y = Q_1 \bar{A}$$

能自启动

当 $Q_1 Q_0 = 10$ 时

$$A=0 \quad Y=1$$


$$J_1 = 0 \quad K_1 = 1 \quad Q_1^{n+1} = 0$$

$$J_0 = 0 \quad K_0 = 1 \quad Q_0^{n+1} = 0$$

$$A=1 \quad Y=0$$

$$J_1 = 0 \quad K_1 = 0 \quad Q_1^{n+1} = 1$$
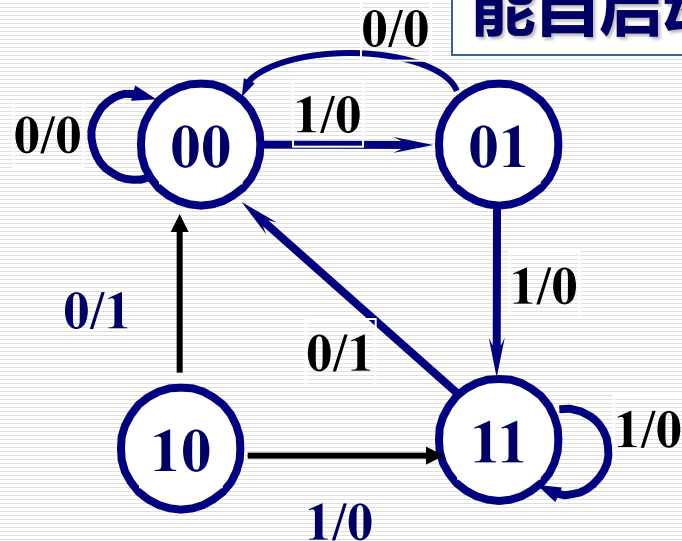
$$J_0 = 1 \quad K_0 = 0 \quad Q_0^{n+1} = 1$$




Y	Q_0^n			
	0	0	0	0
Q_1^n	\times	\times	0	1
A				

输出方程 $Y = Q_1 \bar{A} \rightarrow Y = Q_1 Q_0 \bar{A}$

修改电路


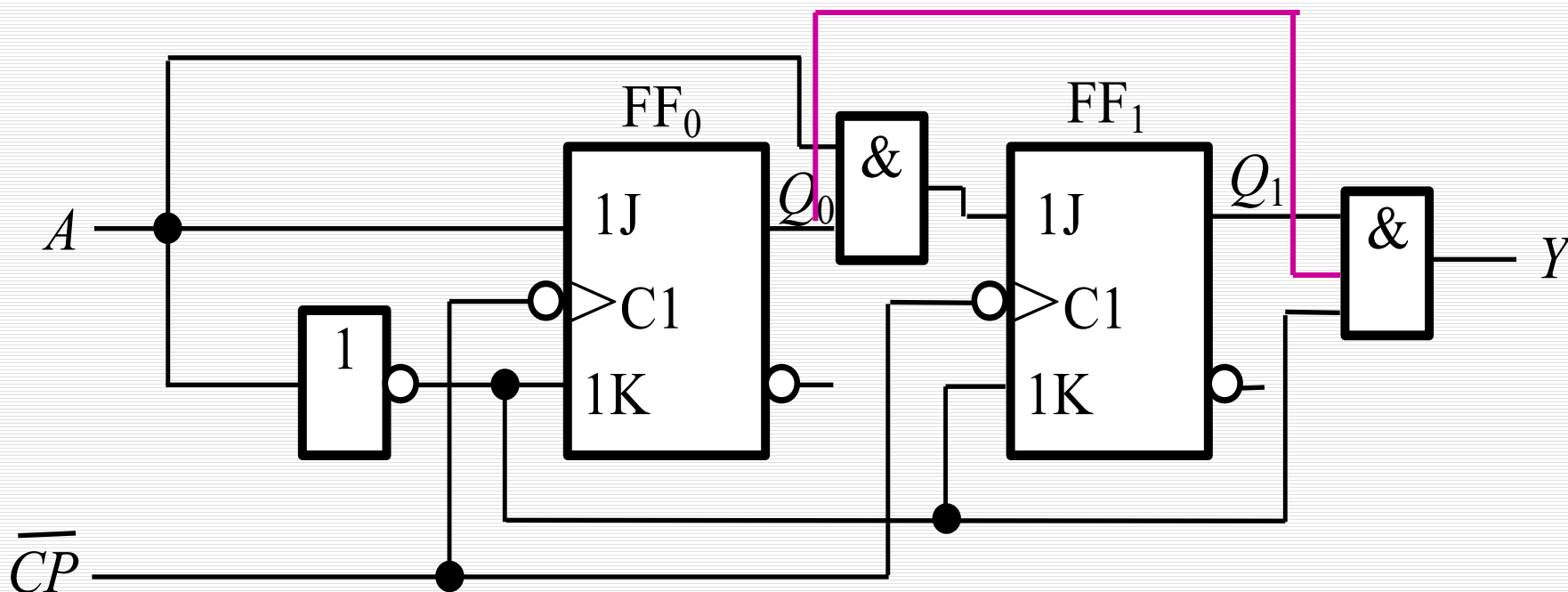
输出方程 $Y = Q_1 \bar{A} \rightarrow Y = Q_1 Q_0 \bar{A}$



例3:试设计一个同步时序电路，要求电路中触发器 Q_0 、 Q_1 、 Q_2 及输出Y端的信号与CP时钟信号波形满足下图所示的时序关系。

解：据题意可直接由波形图

1、画出电路状态图。

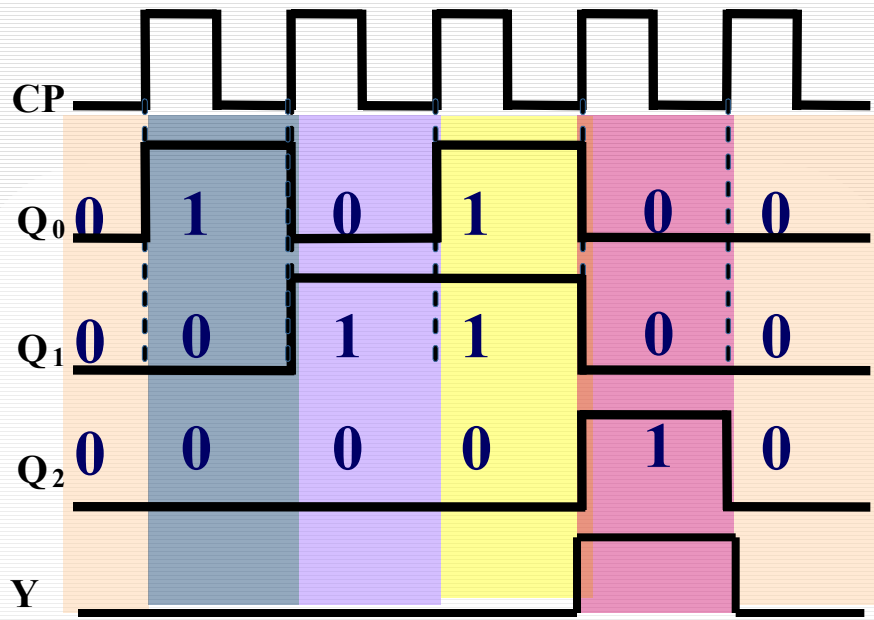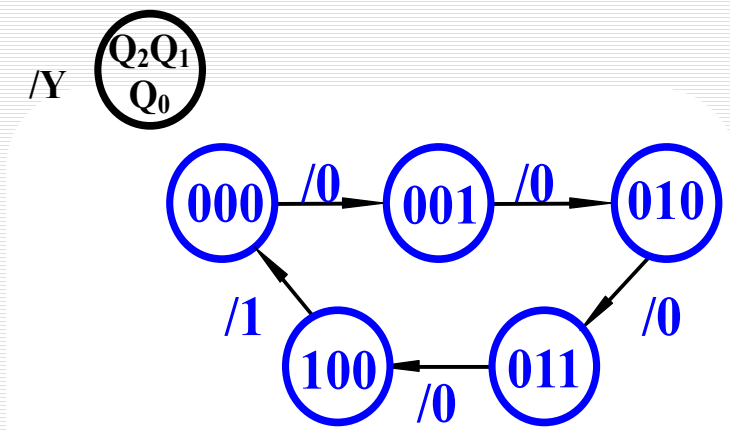

2、确定触发器的类型和个数
触发器个数： 3个

触发器类型： 上升沿触发的JK边沿触发器。

3、 求出电路的激励方程和输出方程；


Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	Y	J_2	K_2	J_1	K_1	J_0	K_0
0	0	0	0	0	1	0	0	X	0	X	1	X
0	0	1	0	1	0	0	0	X	1	X	X	1
0	1	0	0	1	1	0	0	X	X	0	1	X
0	1	1	1	0	0	0	1	X	X	1	X	1
1	0	0	0	0	0	1	X	1	0	X	0	X

		$Q_1^n Q_0^n$			
		00	01	11	10
Q_2^n	0	0	0	1	0
	1	X	X	X	X

$$J_2 = Q_0^n Q_1^n$$

		$Q_1^n Q_0^n$			
		00	01	11	10
Q_2^n	0	X	X	X	X
	1	1	X	X	X

$$K_2 = 1$$

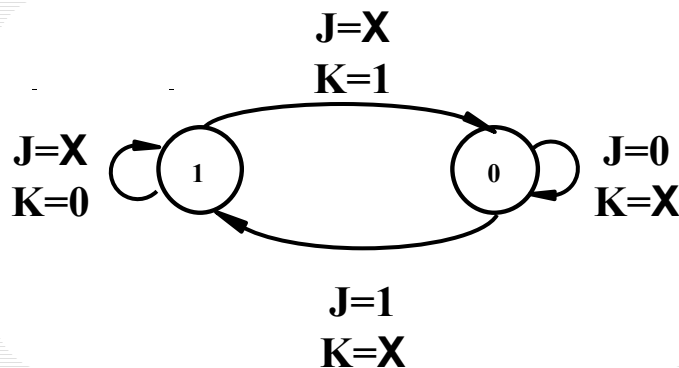

$$J_1 = Q_0^n \quad K_1 = Q_0^n$$

$$J_0 = \overline{Q_2^n} \quad K_0 = 1$$




$$\mathbf{J}_2 = \mathbf{Q}_0^n \mathbf{Q}_1^n \quad \mathbf{K}_2 = \mathbf{1}$$

$$J_1 = Q_0^n \quad K_1 = Q_0^n$$

$$Y = Q_2^n$$

$$J_0 = \overline{Q_2^n} \quad K_0 = 1$$

(3) 画出逻辑图

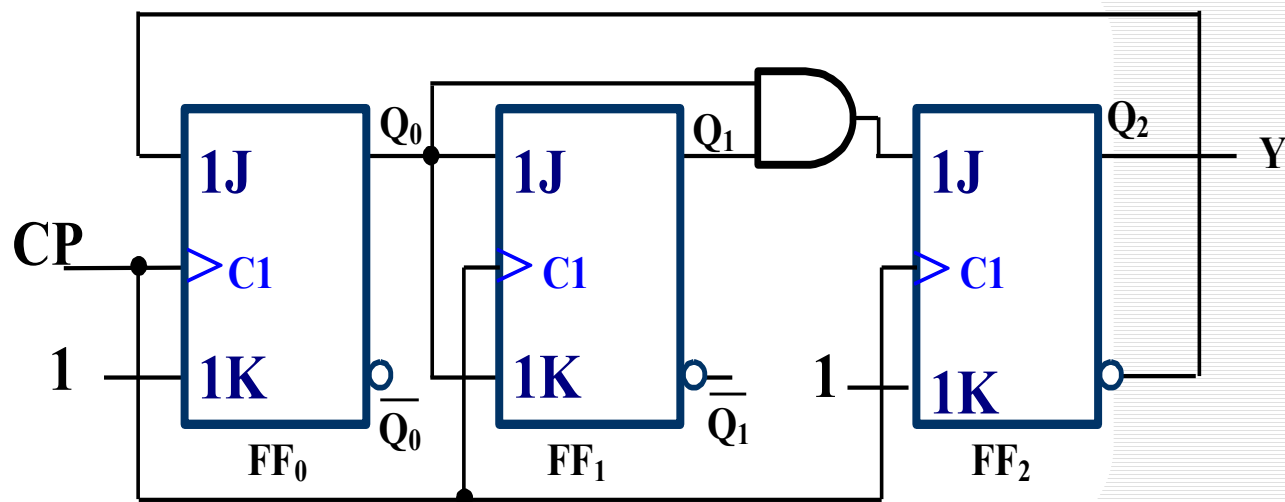

(4) 检查自启动能力

$$Q_0^{n+1} = \overline{Q_2^n} \cdot \overline{Q_0^n}$$


$$Q_1^{n+1} = Q_0^n \overline{Q_1^n} + \overline{Q_0^n} Q_1^n$$

$$Q_2^{n+1} = Q_0^n Q_1^n \overline{Q_2^n}$$

电路具备自启动能力

Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	Y
0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0	0
0	1	0	0	1	1	0
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1

1	0	1	0	1	0	1
1	1	0	0	1	0	1
1	1	1	0	0	0	1

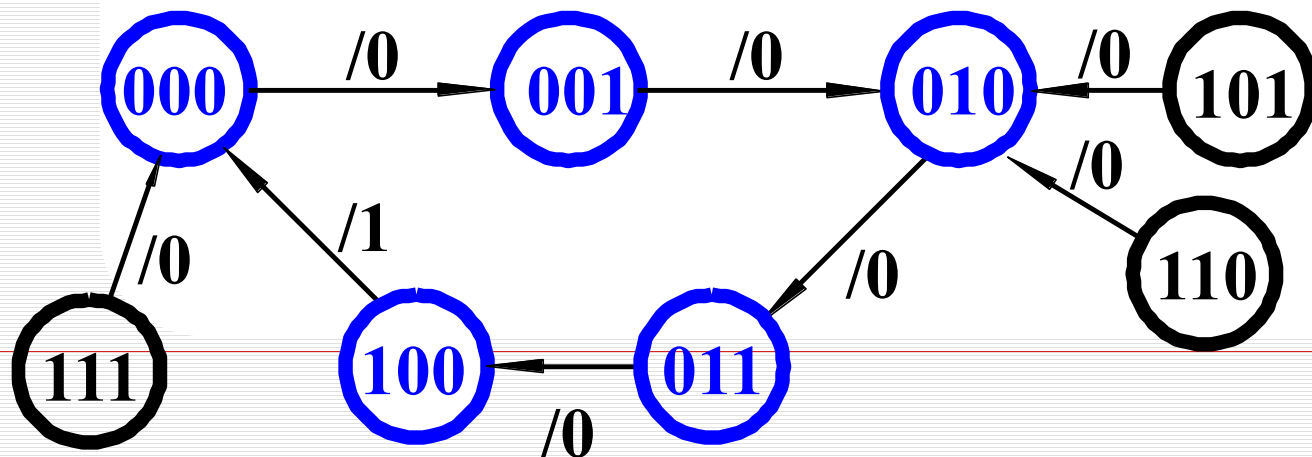

Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	Y
0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0	0
0	1	0	0	1	1	0
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1

Y Q_2^n	$Q_1^n Q_0^n$			
	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	1	X	X	X

1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0	0

修改输出方程：


$$Y = Q_2^n$$

$$Y = Q_2^n \cdot \overline{Q_1^n} \cdot \overline{Q_0^n}$$


电路的输出有错！

•修改后的逻辑图

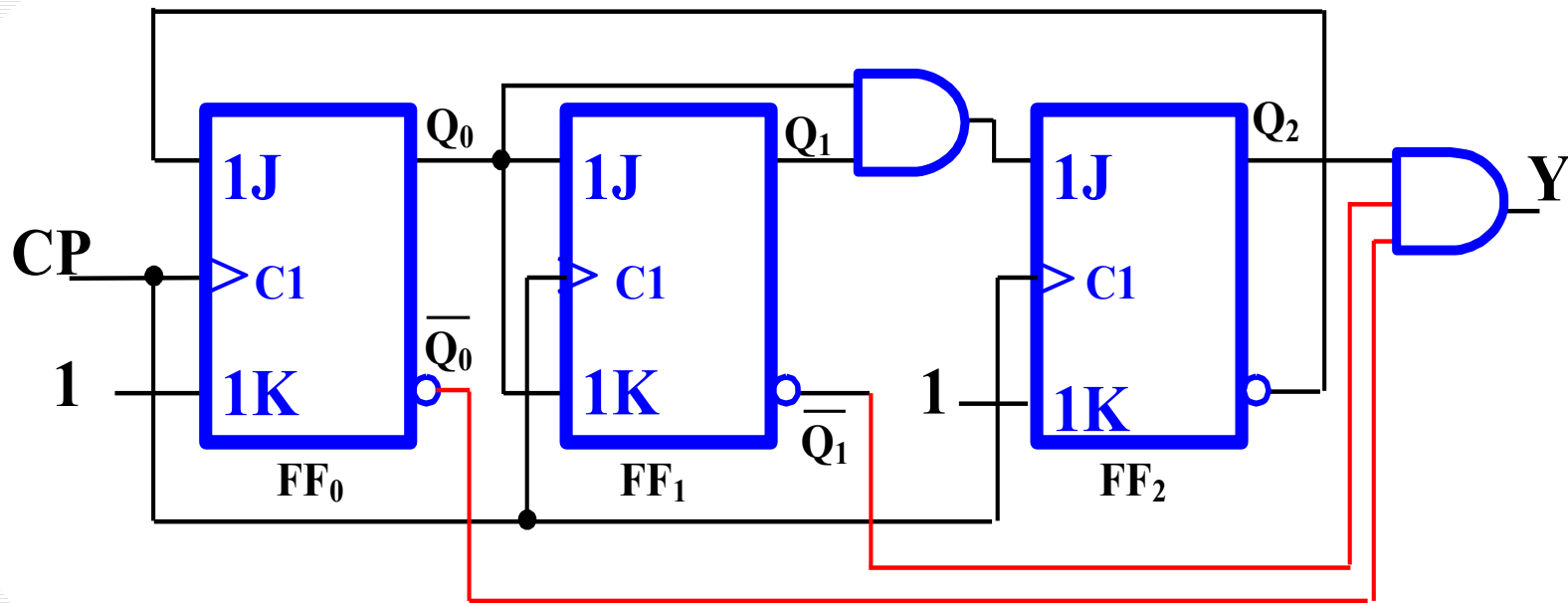
$$Y = Q_2^n \quad \longrightarrow \quad Y = Q_2^n \cdot \overline{Q_1^n} \cdot \overline{Q_0^n}$$



例4 用D触发器设计状态变化满足下状态图的时序逻辑电路

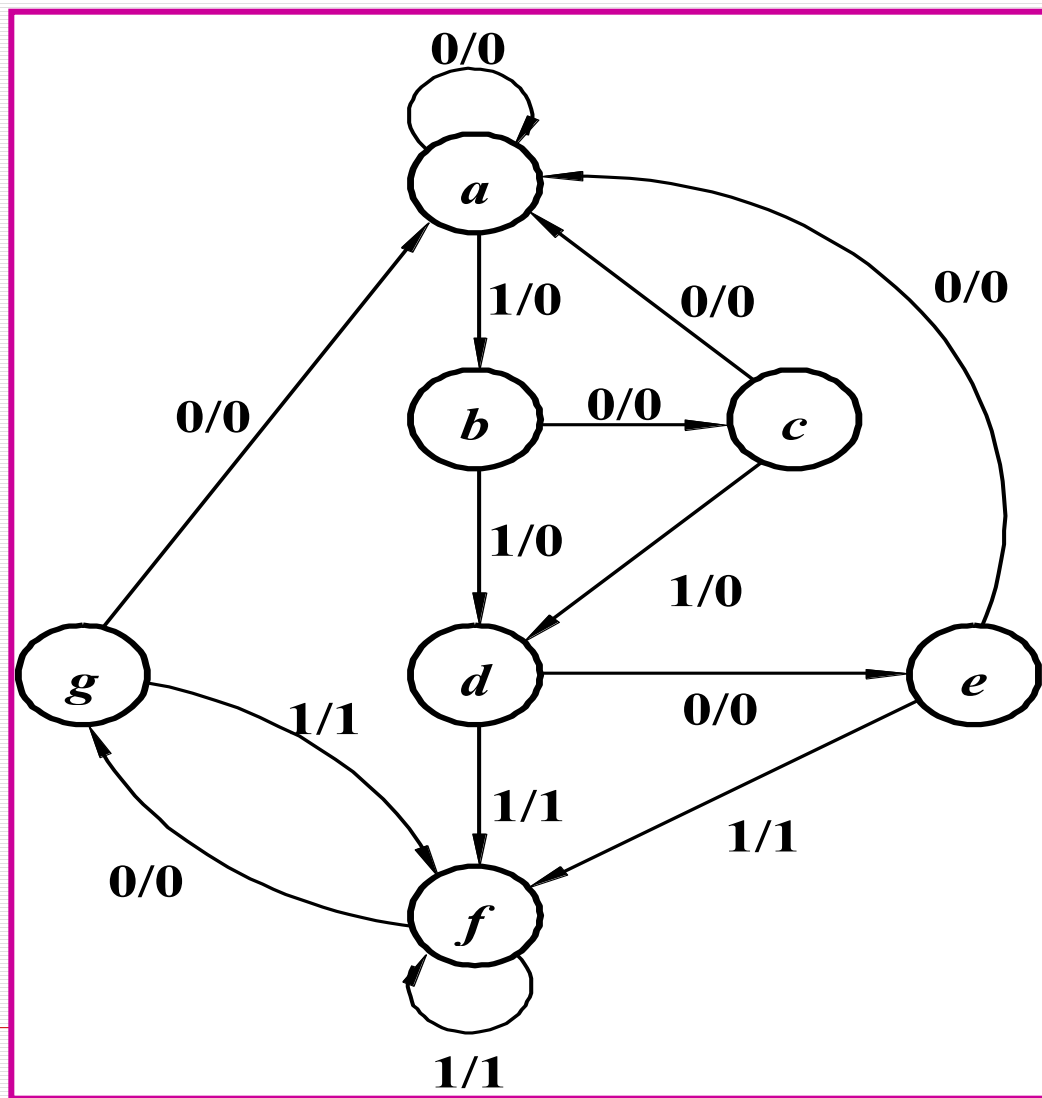

1、列出原始状态表

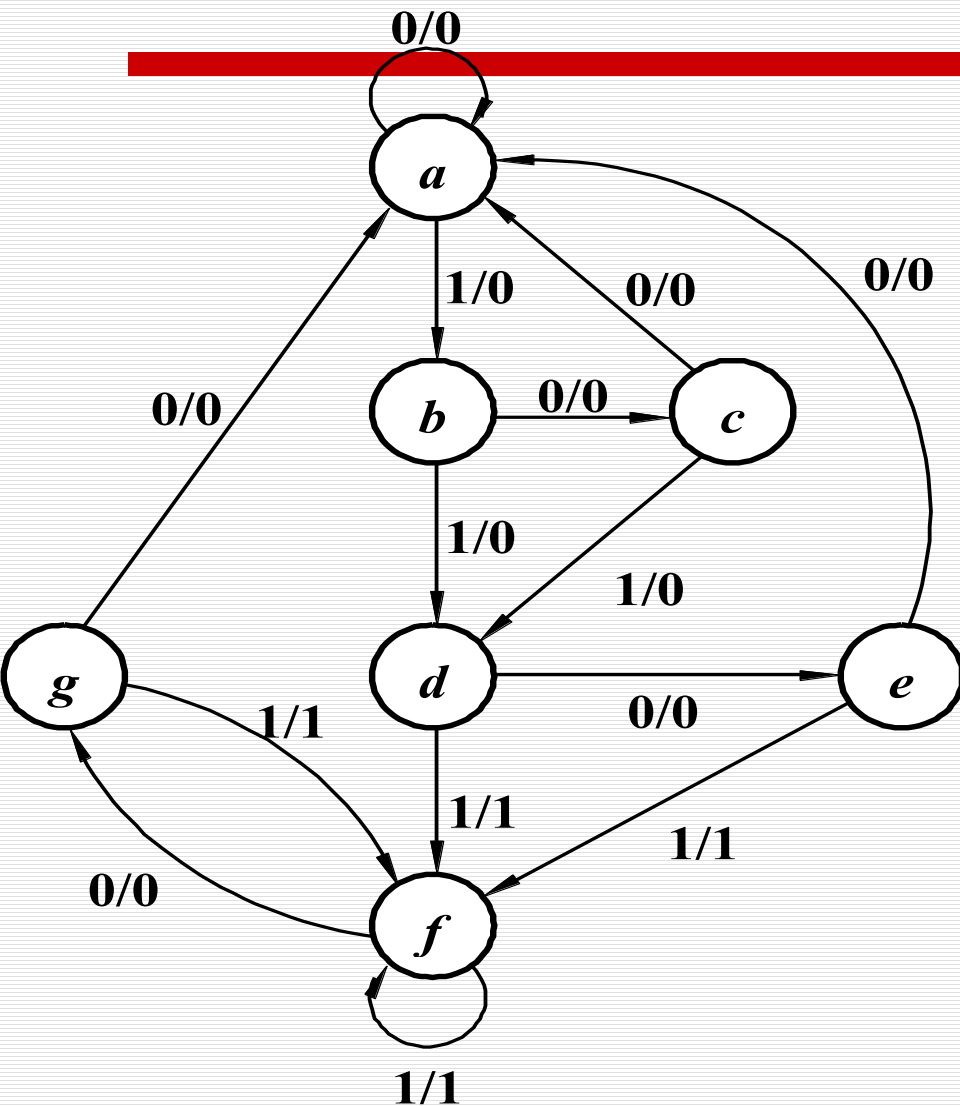

原始状态表

现态 (Q^n)	次态/输出 (Q^{n+1}/Y)	
	$A=0$	$A=1$
a	$a / 0$	$b / 0$
b	$c / 0$	$d / 0$
c	$a / 0$	$d / 0$
d	$e / 0$	$f / 1$
e	$a / 0$	$f / 1$
f	$g / 0$	$f / 1$
g	$a / 0$	$f / 1$

2、状态表化简

现态 (Q^n)	次态/输出 (Q^{n+1}/Y)	
	$A=0$	$A=1$
a	$a / 0$	$b / 0$
b	$c / 0$	$d / 0$
c	$a / 0$	$d / 0$
d	$e / 0$	$f / 1$
e	$a / 0$	$f / 1$
f	$g / 0$	$f / 1$

第一次化简状态表

现态 (Q^n)	次态/输出 (Q^{n+1}/Y)	
	$A=0$	$A=1$
a	$a / 0$	$b / 0$
b	$c / 0$	$d / 0$
c	$a / 0$	$d / 0$
d	$e / 0$	$f / 1$
e	$a / 0$	$f / 1$
f	$e / 0$	$f / 1$

2、状态编码

$a=000; b=001; c=010 ; d=011; e=100$

最后简化的状态表

现态 (Q^n)	次态/输出 (Q^{n+1}/Y)	
	$A=0$	$A=1$
a	$a / 0$	$b / 0$
b	$c / 0$	$d / 0$
c	$a / 0$	$d / 0$
d	$e / 0$	$d / 1$
e	$a / 0$	$d / 1$



已分配状态的状态表

现态 (Q^n)	次态/输出 (Q^{n+1}/Y)	
	$A=0$	$A=1$
000	000 / 0	001 / 0
001	010 / 0	011 / 0
010	000 / 0	011 / 0
011	100 / 0	011 / 1
100	000 / 0	011 / 1

3、求激励方程、输出方程

状态转换真值表





Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n	A	$Q_2^{n+1}(D_2)$	$Q_1^{n+1}(D_1)$	$Q_0^{n+1}(D_0)$	Y
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	1	1	0	1	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	1	0	0	0
0	1	1	1	0	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1	1	1

$$D_2 = Q_2^{n+1} = Q_1^n Q_0^n \overline{A}$$


$$D_1 = Q_0^n \overline{Q_1^n} + Q_1^n A + Q_2^n A$$

$$D_0 = Q_0^{n+1} = A$$

$$Y = Q_1^n Q_0^n A + Q_2^n A$$

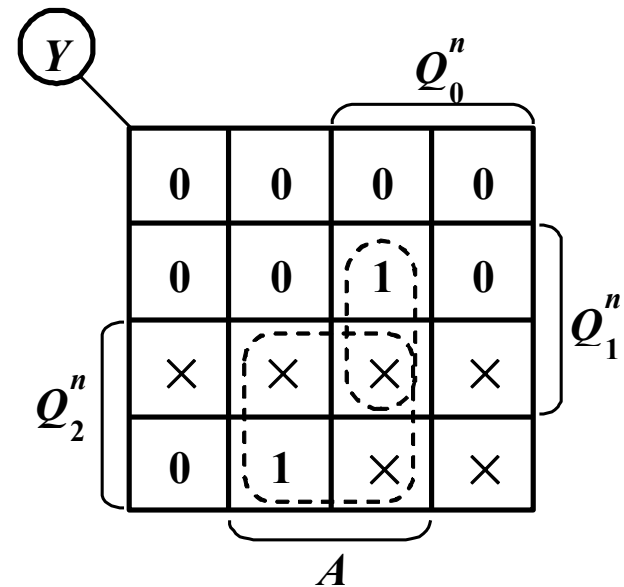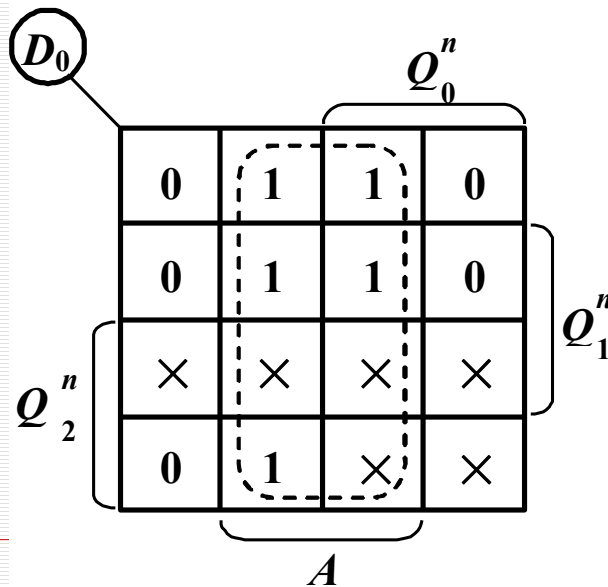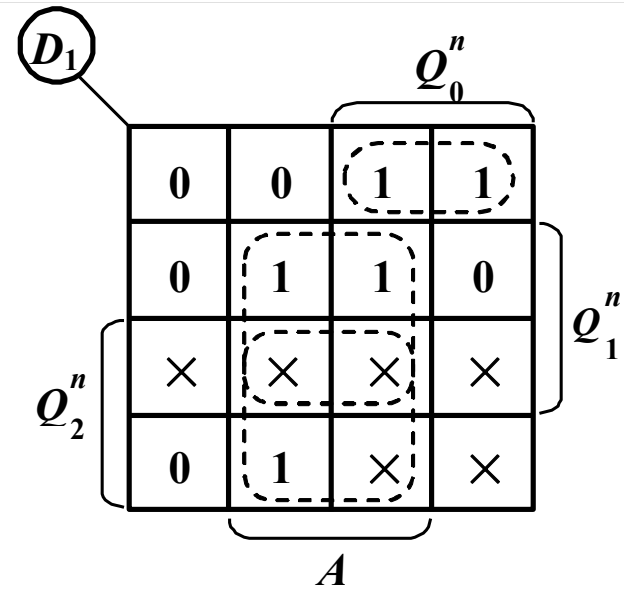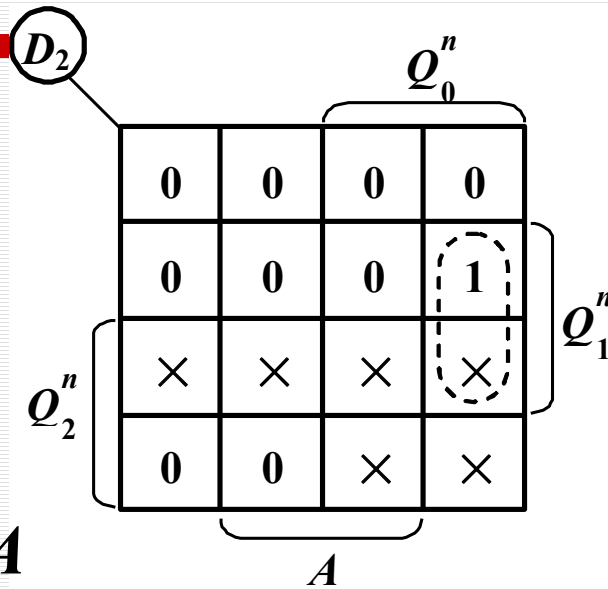

画出逻辑电路

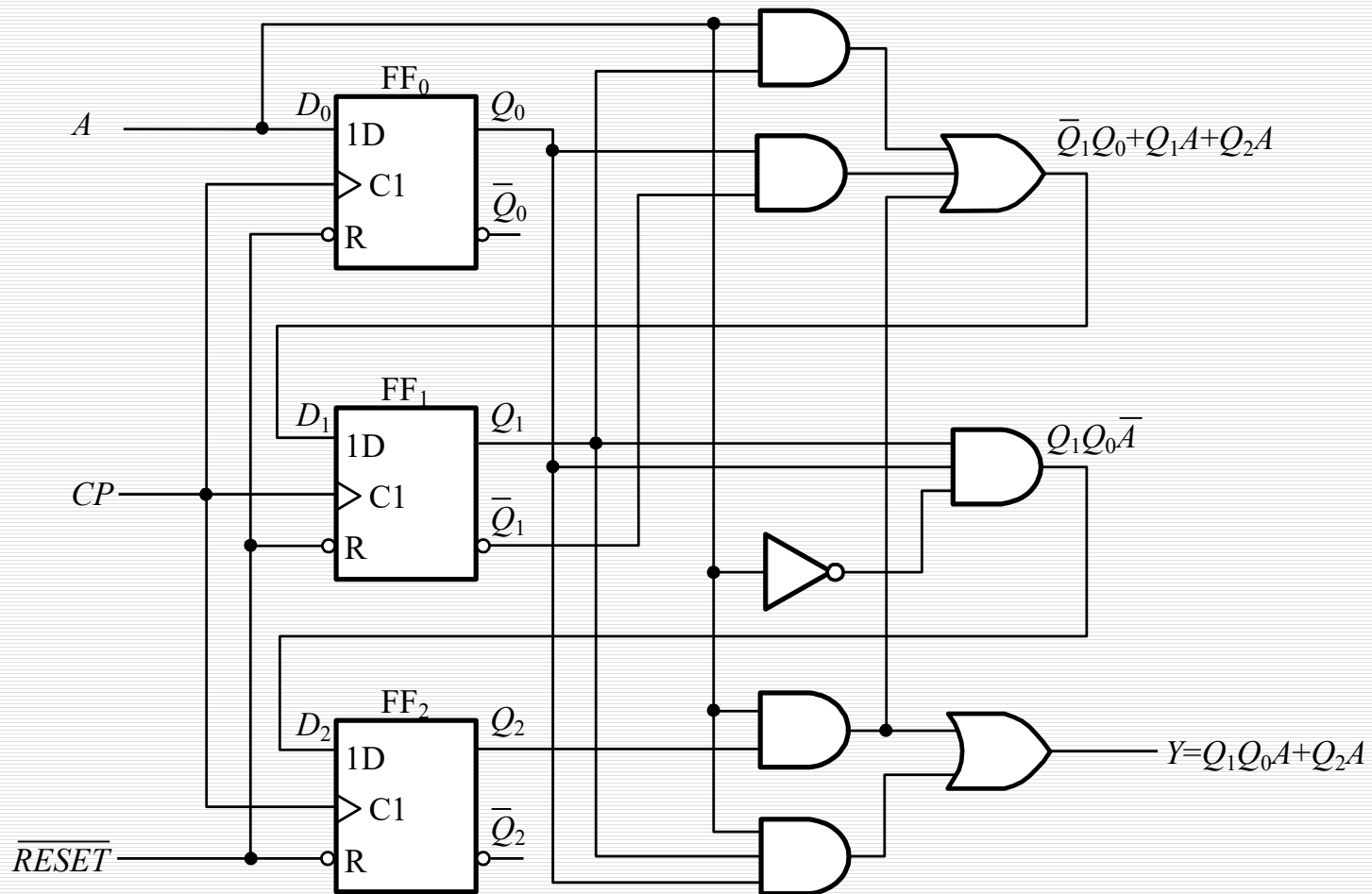

画出完整的状态图，检查所设计的计数器能否自启动。

$$D_2 = Q_2^{n+1} = Q_1^n Q_0^n \overline{A}$$

$$D_1 = Q_0^n \overline{Q_1^n} + Q_1^n A + Q_2^n A$$

$$D_0 = Q_0^{n+1} = A$$

$$Y = Q_1^n Q_0^n + Q_2^n A$$

101	010/0	011/1
110	000/0	011/1
111	100/0	011/1

